

September  
2014

# JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

## BAHAN AJAR



ASRAN, ST., MT

# *Rangkaian Listrik I*

## FAKULTAS TEKNIK

Universitas Malikussaleh

Jurusan Teknik Kimia  
Jurusan Teknik Industri  
Jurusan Teknik Mesin  
Jurusan Teknik Elektro  
Jurusan Teknik Slipil  
Prodi Teknik Informatika  
ProdiTeknik Arsitektur

**BAHAN AJAR**

**RANGKAIAN**

**LISTRIK I**

BAHAN AJAR

**Diterbitkan oleh**  
**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**  
**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**Alamat**

Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh  
Jl. Cot Tengku Nie, Reuleut, Muara Batu,  
Aceh Utara, Provinsi Aceh

# **BAHAN AJAR**

( JURUSAN TEKNIK ELEKTRO)



# **RANGKAIAN**

# **LISTRİK I**

Disusun Oleh:  
**ASRAN, ST., MT**

**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2014**



# **BAHAN AJAR**

## **JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**TIM PENGELOLA BAHAN AJAR**  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

**PENASEHAT:**

**Ir. T. Hafli., MT**  
Dekan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh

**PENANGGUNG JAWAB:**

**Herman Fithra, ST., MT**  
Pembantu Dekan I Bidang Akademik

**Bustami, S.Si., M.Si**  
Pembantu Dekan II Bidang Keuangan

**Edzwarsyah, ST., MT**  
Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan

**Salwin, ST., MT**  
Pembantu Dekan IV Bidang Kerjasama dan Informasi

**KETUA PENYUNTING:**

**M. Ikhwanus, ST., M. Eng**  
Ketua Jurusan Teknik Elektro

**Misbahul Jannah, ST., MT**  
Sekeretraris Jurusan Teknik Elektro

**TATA USAHA DAN BENDAHARA:**

**Elizar, S. Sos**  
Kepala Tata Usaha

**Ismail, ST**  
Bendahara

# **SAMBUTAN**

## **KETUA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

## **FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Dalam upaya peningkatan kualitas mutu pembelajaran sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah penyediaan bahan ajar Rangkaian Listrik I. Bahan ajar Rangkaian Listrik I ini dibuat sebagai pegangan untuk dosen pengampu dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Bahan ajar Rangkaian Listrik I ini sangat penting sebagai salah satu referensi untuk kemudahan dalam proses belajar mengajar untuk mata kuliah pada Jurusan Teknik Elektro di Fakultas Teknik Unimal, Bahan ajar ini semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Kepada sdri Asran, ST., MT yang telah membuat bahan ajar ini dan juga kepada semua pihak yang telah membantunya, kami ucapkan terimakasih.

Reuleut, 24 Agustus 2014  
Ketua JurusanTeknik Elektro  
Fakultas Teknik Unimal,

M. Ikhwanus, ST., M. Eng  
Nip. 197109122003121001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas terselesaikannya bahan ajar kuliah Rangkaian Listrik I ini.

Bahan ajar kuliah ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam memahami mata kuliah Rangkaian Listrik I, materi yang dibahas cenderung menambahkan latihan-latihan soal untuk menjadi bahan latihan mahasiswa.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya bahan ajar ini.

Saran penulis dan kritikan untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

Lhokseumawe, 23 Agustus 2014  
Penulis

Asran, ST., MT  
Nip. 197204152002121002

## **LAMPIRAN PENGESAHAN**

1. a. Judul : Rangkaian Listrik I  
b. Jenis : Bahan Ajar  
c. Pada :  
d. Waktu : Juni 2014
2. Identitas Penulis  
e. Nama Lengkap dan Gelar : Asran, ST., MT  
f. NIP : 197204152002121002  
g. Golongan/Pangkat/ : Penata /IIIc  
h. Jabatan Akademik : Lektor  
i. Jurusan : Teknik Elektro  
j. Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh Lhokseumawe  
k. Jumlah Penulis : 1 Orang

Disahkan Oleh :

Jurusan Teknik Elektro  
Ketua,

Penulis

M. Ihkwanus, ST., M.Eng  
Nip. 197109122003121001

Asran, ST., MT  
Nip. 197204152002121002

*This page is intentionally left Blank*

# **DAFTAR ISI**

Sambutan Ketua Jurusan Teknik Elektro .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Lampiran Pengesahan .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Silabus Mata Kuliah.....	xiii
Satuan Acara Pengajaran (Sap).....	xv
<b>BAB 1. KONSEP RANGKAIAN LISTRIK .....</b>	<b>1</b>
1.1 Diskripsi Singkat .....	1
1.2 Tujuan Instruksional Khusus .....	1
1.3 Penyajian.....	1
1.3.1. Definisi.....	1
1.3.2. Arus Listrik.....	2
1.3.3. Tegangan .....	4
1.3.4. Energi .....	5
1.3.5. Daya (P).....	6
1.3.6. Macam Besaran Listrik Dan Satuannya.....	6
1.4 Penutup.....	7
1.4.1. Bahan Diskusi Dan Tugas .....	7
1.5 Daftar Pustaka.....	11
<b>BAB 2. ELEMEN RANGKAIAN LISTRIK.....</b>	<b>13</b>
1.1 Diskripsi Singkat .....	13
1.2 Tujuan Instruksional Khusus .....	13
1.3 Penyajian .....	13
2.3.1. Elemen Aktif.....	13
2.3.2. Elemen Pasif .....	15
2.4. Elemen – Elemen Seri Dan Paralel .....	17
2.4.1. Resistor ( R ).....	17
2.4.1.1. Resistor Hubungan Seri .....	18
2.4.1.2. Resistor Hubungan Paralel.....	18
2.4.2. Kapasitor ( C ).....	23
2.4.2.1. Kapasitor Hubungan Seri .....	25
2.4.2.2. Kapasitor Hubungan Paralel .....	26
2.4.3. Induktor ( L).....	27
2.4.3.2. Induktor Hubungan Seri.....	28
2.4.3.2.2. Induktor Hubungan Paralel .....	29
2.6 Penutup.....	30
2.6.1.2. Bahan Diskusi Dan Tugas .....	30
2.7. Daftar Pustaka.....	32

<b>BAB 3. HUKUM – HUKUM DASAR RANGKAIAN .....</b>	33
3.1 Diskripsi Singkat .....	33
3.2 Tujuan Instruksional Khusus .....	33
3.3 Penyajian.....	33
3.3.1. Hukum Ohm.....	33
3.3.2. Hukum Kirchoff (Ttg Arus, Kcl = Kirchhoff Current Law)....	35
3.3.3. Hukum Kirchoff (Ttg Tegangan, Kvl = Kirchhoff Voltage Law).....	37
3.4 Rangkaian Seri .....	41
3.4.1. Prinsip Pembagian Tegangan Pada Rangkaian Seri.....	41
3.5 Rangkaian Paralel .....	44
3.5.1 Prinsip Pembagian Arus Pada Rangkaian Paralel.....	45
3.6 Penutup.....	46
3.6.1 Bahan Diskusi Dan Tugas .....	46
3.7 Daftar Pustaka.....	48
<b>BAB 4. BILANGAN KOMPLEKS .....</b>	49
4.1. Diskripsi Singkat .....	49
4.2. Tujuan Instruksional Khusus .....	49
4.3. Penyajian.....	49
4.3.1. Bilangan Kompleks .....	49
4.3.1.1. Bentuk Polar Kedalam Bentuk Rectangular .....	50
4.3.1.2. Bentuk Rectangular Kedalam Bentuk Polar .....	51
4.3.1.3. Penjumlahan Dua Buah Bilangan Kompleks.....	51
4.3.1.4. Pengurangan Dua Buah Bilangan Kompleks .....	51
4.3.1.5. Perkalian Dua Buah Bilangan Kompleks.....	51
4.3.1.6. Pembagian Dua Buah Bilangan Kompleks .....	52
4.3.4. Operasi Bilangan Kompleks .....	52
4.4. Penutup.....	53
4.4.1. Bahan Diskusi Dan Tugas .....	53
4.5. Daftar Pustaka.....	54
<b>BAB 5. IMPEDANSI KOMPLEKS .....</b>	55
5.1. Diskripsi Singkat .....	55
5.2. Tujuan Instruksional Khusus .....	55
5.3. Penyajian.....	55
5.3.1..Rangkaian Seri Rl .....	55
5.3.2. Rangkaian Seri Rc .....	56
5.4. Penutup.....	58
5.4.1. Bahan Diskusi Dan Tugas .....	58
5.5. Rangkaian Seri Dan Paralel .....	61
5.5.1. Rangkaian Seri .....	61
5.5.2. Rangkaian Paralel .....	61
5.5.3. Admitansi (Y) .....	62
5.6. Daftar Pustaka.....	62



*This page is intentionally left Blank*

# **SILABUS MATA KULIAH**

## **1. Identitas Perguruan Tinggi**

- a. Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
- b. Fakultas : Teknik
- c. Jurusan : Teknik Elektro
- d. Program Studi : Teknik Elektro

## **2. Identitas Mata Kuliah**

- a. Nama Mata Kuliah : Rangkaian Listrik I
- b. Kode Mata Kuliah : TEE 833
- c. Status Mata Kuliah : Wajib
- d. Sifat Mata Kuliah : Teori
- e. Pratikum : Ada
- f. Dosen Pengampu : Asran, ST., MT
- g. Semester : III
- h. Bobot SKS : 3 SKS
- i. Jumlah Pertemuan : 14 tatap muka + UTS dan UAS

## **3. Mata Kuliah Prasyarat**

- 1). Dasar Teknik Elektro

## **4. Komponen Penilaian/Evaluasi**

- a. Kehadiran Perkuliahan, min 75 %
- b. Tugas – Tugas parsial
- c. Take home/Quis
- d. UTS dan UAS

## **5. Kompetensi dan lingkup materi Perkuliahan**

- a. Setelah mengikuti mata kuliah rangkaian listrik sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pelaksanaan kegiatan akademik di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh, maka mahasiswa diharapkan :

- ❖ Mahasiswa dapat memahami dasar rangkaian listrik, hukum-hukum dasar rangkaian listrik, menerapkan konsep/hukum-hukum dasar tersebut dalam analisis dan perhitungan rangkaian serta mampu membuktikan kebenaran teori dasar rangkaian listrik, analisis dan karakteristik rangkaian dengan benar.

## 6. Pokok – pokok materi Pembelajaran

- 1) Konsep dasar rangkaian
- 2) Elemen rangkaian listrik, Elemen seri dan paralel
- 3) Hukum – hukum rangkaian
- 4) Bilangan kompleks
- 5) Impedansi kompleks
- 6) Bentuk gelombang bolak –balik
- 7) Tegangan dan arus sinusoidal
- 8) Metode analisis rangkaian

## 7. Pendekatan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara teoritis dan mahasiswa diharapkan sebelum memulai perkuliahan sedah mempelajari pokok bahasan sebelumnya. Pengajaran teoritis dilakukan secara klasikal/kelompok, dengan menggunakan pendekatan metoda ceramah,diskusi dan presentasi kelompok.

## 8. Media Pembelajaran

Media pembelajaran digunakan menurut sifat dan karakteristik materi perkuliahan yang diajarkan, meliputi penggunaan Laptop, proyektor, white board.

## 9. Sumber Pustaka/Referensi :

1. “Teori dan Soal- soal Rangkaian Listrik“ edisi kedua, Joseph A.Edminister, Ir.Sahat Pakpahan, Seri buku schum.1984.
2. Muhammad Ramdhani “Rangkaian listrik” thn. 2008 Penerbit Erlangga.
3. William H. Hayt, Jr., Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin, 2005 “*Rangkaian Listrik* ”, edisi ke enam. Jilid 1 dan 2.Erlangga.
4. Joseph A. Edminister, 1983, “*Electric Circuit*”, Mc-graw-Hill.
5. Irwin, J.D., *Basic Engineering Circuit Analysis*, 5th Ed. Upper Saddle River : Prentice Hall International Inc., 1996.
6. Johnson, D.E. et.al., *Electric Circuits Analysis*, 3th Ed. Upper Saddle River, Prentice Hall International, Inc., 1997.
7. Mismail, Budiono, *Rangkaian Listrik Jilid Pertama*, Bandung, Penerbit ITB, 1995.
8. D. E Johnson, 1992, ”*electric Circuit Analisys*”, Printice-Hall
9. Rj, Smitt, 1984, “*Circuit Device ad System*”, John Wiley & Son
10. W. Hayt, 1986, “*Engineering Circuit Analisys*”, Mc-Graw-Hall

## **SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)**

Mata Kuliah : Rangkaian Listrik I  
Kode Mata Kuliah : TEE 743  
S K S : 3 (Tiga)  
Waktu Pertemuan : 3 x 50 menit  
Pertemuan : 1

- A.** Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Memahami Konsep Rangkaian Listrik
- B.** Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) : Memahami dan menjelaskan mengenai Konsep Rangkaian listrik, difinisi rangkaian listrik, tegangan, daya dan sistem satuan.
- C.** Pokok Bahasan : Konsep Rangkaian Listrik
- D.** Sub Pokok Bahasan : Definisi rangkaian listrik, Muatan dan arus listrik, tegangan, energi, daya, Sistem satuan
- E.** Kegiatan belajar Mengajar :

Tahap Kegiatan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media dan alat Pengajaran	Waktu (menit)	Referensi
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan tata tertib perkuliahan</li> <li>Menjelaskan cakupan materi kuliah dan referensi</li> <li>Menjelaskan TPU dan TPK</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		
Penyajian	<p>Menjelaskan tentang konsep rangkaian listrik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Definisi dari rangkaian listrik</li> <li>Muatan dan Arus listrik</li> <li>Tegangan</li> <li>Energy, daya</li> <li>Sistem satuan</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector	3x50	Buku 1, 2,3
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya</li> <li>Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaan (aktivitas mahasiswa)</li> <li>Menjawab pertanyaan</li> <li>Menjelaskan mengenai pertemuan akan datang</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		

## **SATUAN ACARA PERKULIAHAN**

Mata Kuliah : Rangkaian Listrik I  
Kode Mata Kuliah : TEE 743  
S K S : 3 (Tiga)  
Waktu Pertemuan : 3 x 50 menit  
Pertemuan : 2

- A. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Memahami elemen listrik aktif dan Pasif
- B. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) : Memahami dan dapat menjelaskan mengenai elemen listrik , resistor seri dan paralel, kapasitor seri dan paralel Induktor seri dan paralel.
- C. Pokok Bahasan : Elemen rangkaian listrik
- D. Sub Pokok Bahasan : Elemen aktif dan Elemen pasif  
Elemen elemen seri dan paralel,
- E. Kegiatan belajar Mengajar :

Tahap Kegiatan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media dan alat Pengajaran	Waktu (menit)	Refensi
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan TPU dan TPK</li> <li>2. Menjelaskan referensi</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		
Penyajian	<p>Menjelaskan tentang elemen rangkaian listrik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Elemen aktif (sumber tegangan dan sumber arus)</li> <li>4. Elemen pasif (resistor,kapasitor, induktor)</li> <li>5. Resistor seri paralel, kapasitor seri paralel, induktor seri paralel</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector	3x50	Buku 1, 2,3
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya</li> <li>7. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaan (aktivitas mahasiswa)</li> <li>8. Menjawab pertanyaan</li> <li>9. Menjelaskan mengenai pertemuan akan datang</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		

## **SATUAN ACARA PERKULIAHAN**

Mata Kuliah : Rangkaian Listrik I  
Kode Mata Kuliah : TEE 743  
S K S : 3 (Tiga)  
Waktu Pertemuan : 3 x 50 menit  
Pertemuan : 3 dan 4

- A. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Memahami Hukum – Hukum dasar Rangkaian Elektrik dan pemakai pada analisa rangkaian listrik
- B. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) : Dapat memahami hukum –hukum Dasar rangkaian elektrik untuk men ganalisa ran gkaian
- C. Pokok Bahasan : Hukum Dasar rangkaian Listrik
- D. Sub Pokok Bahasan : Hukum ohm, Hk.Kirchoff arus, Hk. Kirchoff tegangan,Resistor seri, Resistor Paralel,
- E. Prinsip Pembagi tegangan dan arus
- F. Kegiatan belajar Mengajar :

Tahap Kegiatan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media dan alat Pengajaran	Waktu (menit)	Refensi
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan TPU dan TPK</li> <li>2. Menjelaskan referensi</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		
Penyajian	<p>Menjelaskan tentang Hukum – hukum Dasar rangkaian Listrik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hukum ohm</li> <li>4. Hukum Kirchoff arus</li> <li>5. Hukum Kirchoff tegangan</li> <li>6. Resistor seri paralel</li> <li>7. Prinsip pembagian tegangan dan arus</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector	3x50	Buku 1,2,3,4
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya</li> <li>9. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaan (aktivitas mahasiswa)</li> <li>10. Menjawab pertanyaan</li> <li>11. Menjelaskan mengenai pertemuan akan datang</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		

## **SATUAN ACARA PERKULIAHAN**

- Mata Kuliah : Rangkai an Listrik I  
Kode Mata Kuliah : TEE 743  
S K S : 3 (Tiga)  
Waktu Pertemuan : 3 x 50 menit  
Pertemuan : 5
- A. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Memahami Operasi bilangan kompleks
- B. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) : Dapat memahami dan menjelaskan Operasi bilangan kompleks
- C. Pokok Bahasan : Bilangan Kompleks
- D. Sub Pokok Bahasan : Operasi Bilangan Kompleks Konversi rectangular ke polar B Penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dua buah bilangan kompleks
- E. Kegiatan belajar Mengajar :

Tahap Kegiatan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media dan alat Pengajaran	Waktu (menit)	Referensi
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan TPU dan TPK</li> <li>2. Menjelaskan referensi</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan Tentang Bilangan Kompleks</li> <li>3. Operasi Bilangan kompleks</li> <li>4. Perubahan rectangular ke polar</li> <li>5. Perubahan polar ke rectangular</li> <li>6. Penjumlahan dua buah bilangan kompleks</li> <li>7. Pengurangan, perkalian, pembagian dua buah bilangan kompleks</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector	3x50	Buku 1,2,3,4
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya</li> <li>9. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaan (aktivitas mahasiswa)</li> <li>10. Menjawab pertanyaan</li> <li>11. Menjelaskan mengenai pertemuan akan datang</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		

## **SATUAN ACARA PERKULIAHAN**

Mata Kuliah : Rangkaian Listrik I  
Kode Mata Kuliah : TEE 743  
S K S : 3 (Tiga)  
Waktu Pertemuan : 3 x 50 menit  
Pertemuan : 6

- A. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Memahami Rangkaian impedansi kompleks
- B. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) : Memahami dan dapat menganalisa rangkaian impedansi kompleks
- C. Pokok Bahasan : Impedansi Kompleks
- D. Sub Pokok Bahasan : Impedansi kompleks, rangkaian seri RL, Rangkaian seri RC Rangkaian seri paralel, Admitansi
- E. Kegiatan belajar Mengajar :

Tahap Kegiatan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media dan alat Pengajaran	Waktu (menit)	Referensi
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan TPU dan TPK</li> <li>2. Menjelaskan referensi</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		
Penyajian	<b>Menjelaskan Tentang impedansi Kompleks</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rangkaian Seri RL</li> <li>4. Rangkaian Seri RC</li> <li>5. Rangkaian seri paralel</li> <li>6. Admitansi</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector	3x50	Buku 1,2,3,4
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya</li> <li>8. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaan (aktivitas mahasiswa)</li> <li>1. Menjawab pertanyaan</li> <li>2. Menjelaskan mengenai pertemuan akan datang</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		

## **SATUAN ACARA PERKULIAHAN**

Mata Kuliah : Rangkaian Listrik I  
Kode Mata Kuliah : TEE 743  
S K S : 3 (Tiga)  
Waktu Pertemuan : 3 x 50 menit  
Pertemuan : 7

- F. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Memahami mengenai bentuk gelombang arus bolak balik
- G. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) : Agar mahasiswa dapat memahami gelombang arus bolak –balik menganalisa dan menghitung nilai rata-rata dan nilai efektif
- H. Pokok Bahasan : Bentuk Gelombang Bolak - Balik
- I. Sub Pokok Bahasan : Kurva Sinusoidal, gelombang arus bolak – balik, nilai rata-rata dan nilai efektif
- J. Kegiatan belajar Mengajar :

Tahap Kegiatan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media dan alat Pengajaran	Waktu (menit)	Referensi
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan TPU dan TPK</li> <li>2. Menjelaskan referensi</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		
Penyajian	<p>Menjelaskan Tentang Bentuk gelombang bolak -balik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menganalisa dan menghitung nilai rata-rata dan nilai efektif</li> <li>4. Menganalisa dan menghitung harga rata-rata dan harga efektif</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector	3x50	Buku 1,2,3,4
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya</li> <li>6. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaan (aktivitas mahasiswa)</li> <li>7. Menjawab pertanyaan</li> <li>8. Menjelaskan mengenai pertemuan akan datang</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		

## **SATUAN ACARA PERKULIAHAN**

Mata Kuliah : Rangkaian Listrik I  
Kode Mata Kuliah : TEE 743  
S K S : 3 (Tiga)  
Waktu Pertemuan : 3 x 50 menit  
Pertemuan : 8 dan 9

- A. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Memahami mengenai tegangan dan arus sinusoidal, respon rangkaian.
- B. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) : Agar mahasiswa dapat menjelaskan Ttg. tegangan dan arus sinusoidal, respon rangkaian.
- C. Pokok Bahasan : Tegangan dan Arus Sinusoidal
- D. Sub Pokok Bahasan : Tegangan dan arus sinusoidal. Respon sinusoidal, rangkaian RL seri, RC seri, RLC seri, RLC paralel
- E. Kegiatan belajar Mengajar :

Tahap Kegiatan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media dan alat Pengajaran	Waktu (menit)	Referensi
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan TPU dan TPK</li> <li>Menjelaskan referensi</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		
Penyajian	<p>Menjelaskan Tentang tegangan dan arus sinusoidal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menganalisa rangkaian RL seri</li> <li>Menganalisa rangkaian RC seri</li> <li>Menganalisa rangkaian RLC seri dan paralel.</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector	3x50	Buku 1,2,3,4
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya</li> <li>Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaan (aktivitas mahasiswa)</li> <li>Menjawab pertanyaan</li> <li>Menjelaskan mengenai pertemuan akan datang</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		

## **SATUAN ACARA PERKULIAHAN**

Mata Kuliah : Rangkaian Listrik I  
Kode Mata Kuliah : TEE 743  
S K S : 3 (Tiga)  
Waktu Pertemuan : 3 x 50 menit  
Pertemuan : 10 dan 11

- A. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Memahami konsep analisa mesh dan metode simpul
- Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) : Agar mahasiswa dapat memahami dan mampu mengaplikasikan analisa mesh dan metode simpul untuk mengalisa rangkaian listrik
- B. Pokok Bahasan : Analisa rangkaian mesh dan metode simpul
- Sub Pokok Bahasan : Analisa rangkaian mesh dan metode Simpul
- C. Kegiatan belajar Mengajar :

Tahap Kegiatan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media dan alat Pengajar an	Waktu (menit)	Refere nsi
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan TPU dan TPK</li> <li>2. Menjelaskan referensi</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		
Penyajian	<p>Menjelaskan Tentang Analisa arangkaian mesh dan metode simpul</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisa rangkaian dan mendapatkan persamaan loop rangkaian</li> <li>2. Menganalisa rangkaian dengan metode simpul</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector	3x50	Buku 1,2,3,4
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya</li> <li>2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaan (aktivitas mahasiswa)</li> <li>3. Menjawab pertanyaan</li> <li>4. Menjelaskan mengenai pertemuan akan datang</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		

## **SATUAN ACARA PERKULIAHAN**

Mata Kuliah : Rangkaian Listrik I  
Kode Mata Kuliah : TEE 743  
S K S : 3 (Tiga)  
Waktu Pertemuan : 3 x 50 menit  
Pertemuan : 12

- A. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Memahami konsep analisa dengan metode superposisi
- Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) : Agar mahasiswa dapat dan mampu menganalisa rangkaiannya dengan menggunakan metode superposisi
- B. Pokok Bahasan : Metode superposisi
- C. Sub Pokok Bahasan : Metode superposisi
- D. Kegiatan belajar Mengajar :

Tahap Kegiatan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media dan alat Pengajaran	Waktu (menit)	Refensi
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan TPU dan TPK</li> <li>Menjelaskan referensi</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		
Penyajian	<p>Menjelaskan Tentang konsep analisa rangkaian dengan metode superposisi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menganalisa rangkaian dengan metode superposisi</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya</li> <li>Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaan (aktivitas mahasiswa)</li> <li>Menjawab pertanyaan</li> <li>Menjelaskan mengenai pertemuan akan datang</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector	3x50	Buku 1,2,3,4

## **SATUAN ACARA PERKULIAHAN**

Mata Kuliah : Rangkaian Listrik I  
Kode Mata Kuliah : TEE 743  
S K S : 3 (Tiga)  
Waktu Pertemuan : 3 x 50 menit  
Pertemuan : 13 dan 14 + UTS dan UAS

- A. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Memahami macam-macam teorema rangkaian
- Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) : Agar mahasiswa dapat dan mampu menganalisa rangkaian dengan menggunakan teorema thevenin dan norton
- B. Pokok Bahasan : Teorema Thevenin dan Norton
- C. Sub Pokok Bahasan : Teorema Thevenin dan Norton
- D. Kegiatan belajar Mengajar :

Tahap Kegiatan	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media dan alat Pengajaran	Waktu (menit)	Refensi
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan TPU dan TPK</li> <li>2. Menjelaskan referensi</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		
Penyajian	<b>Menjelaskan Tentang konsep teorema rangkaian thevenin dan norton</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisa rangkaian dengan teorema thevenin</li> <li>2. Menganalisa rangkaian dengan teorema norton</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector	3x50	Buku 1,2,3,4
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya</li> <li>4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaan (aktivitas mahasiswa)</li> <li>5. Menjawab pertanyaan</li> <li>6. Menjelaskan mengenai pertemuan akan datang</li> </ol>	Memperhatikan/menyimak/bertanya	Papan tulis (white board), laptop, projector		

# **BAB 1**

## **KONSEP**

### **RANGKAIAN LISTRIK**

#### **1.1 Diskripsi Singkat**

Tujuan dari mempelajari rangkaian listrik adalah untuk dapat memahami suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara tertentu.

#### **1.2 Tujuan Instruksional Khusus**

Setelah materi ini diajarkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep dari rangkaian listrik, definisi rangkaian listrik, tegangan, daya dan sistem satuan.

#### **1.3 Penyajian**

##### **1.3.1. Definisi**

Rangkaian listrik adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup.

Elemen atau komponen yang akan dibahas pada mata kuliah Rangkaian Listrik terbatas pada elemen atau komponen yang memiliki dua buah terminal atau kutub pada kedua ujungnya. Pembatasan elemen atau komponen listrik pada Rangkaian Listrik dapat dikelompokkan kedalam elemen atau komponen aktif dan pasif. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi dalam hal ini adalah sumber tegangan dan sumber arus, mengenai sumber ini akan dijelaskan pada bab berikutnya. Elemen lain adalah elemen pasif dimana elemen ini tidak dapat menghasilkan energi, dapat dikelompokkan menjadi elemen yang hanya dapat menyerap energi dalam hal ini

hanya terdapat pada komponen resistor atau banyak juga yang menyebutkan tahanan atau hambatan dengan simbol  $R$ , dan komponen pasif yang dapat menyimpan energi juga diklasifikasikan menjadi dua yaitu komponen atau elemen yang menyerap energi dalam bentuk medan magnet dalam hal ini induktor atau sering juga disebut sebagai lilitan, belitan atau kumparan dengan simbol  $L$ , dan komponen pasif yang menyerap energi dalam bentuk medan magnet dalam hal ini adalah kapasitor atau sering juga dikatakan dengan kondensator dengan simbol  $C$ , pembahasan mengenai ketiga komponen pasif tersebut nantinya akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Elemen atau komponen listrik yang dibicarakan disini adalah:

1. Elemen listrik dua terminal
  - a. Sumber tegangan
  - b. Sumber arus
  - c. Resistor ( $R$ )
  - d. Induktor ( $L$ )
  - e. Kapasitor ( $C$ )
2. Elemen listrik lebih dari dua terminal
  - a. Transistor
  - b. Op-amp

Bericara mengenai Rangkaian Listrik, tentu tidak dapat dilepaskan dari pengertian dari rangkaian itu sendiri, dimana rangkaian adalah interkoneksi dari sekumpulan elemen atau komponen penyusunnya ditambah dengan rangkaian penghubungnya dimana disusun dengan cara-cara tertentu dan minimal memiliki satu lintasan tertutup. Dengan kata lain hanya dengan satu lintasan tertutup saja kita dapat menganalisis suatu rangkaian.

Yang dimaksud dengan satu *lintasan tertutup* adalah satu lintasan saat kita mulai dari titik yang dimaksud akan kembali lagi ketitik tersebut tanpa terputus dan tidak memandang seberapa jauh atau dekat lintasan yang kita tempuh.

Rangkaian listrik merupakan dasar dari teori rangkaian pada teknik elektro yang menjadi dasar atau fundamental bagi ilmu-ilmu lainnya seperti elektronika, sistem daya, sistem komputer, putaran mesin, dan teori kontrol.

### 1.3.2. Arus Listrik

Pada pembahasan tentang rangkaian listrik, perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa hal mengenai apa itu yang dimaksud dengan listrik. Untuk memahami tentang listrik, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari arus. Arus merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu atau muatan yang mengalir dalam satuan waktu dengan simbol  $i$  (dari kata Perancis : *intensite*), dengan kata lain arus adalah muatan yang bergerak. Selama muatan tersebut bergerak maka akan muncul arus tetapi ketika muatan tersebut diam maka arus pun akan hilang. Muatan akan bergerak jika ada energi luar yang mempengaruhinya. Muatan adalah satuan terkecil dari atom atau sub bagian dari atom. Dimana dalam teori atom modern menyatakan atom terdiri dari partikel inti (proton bermuatan + dan neutron bersifat

netral) yang dikelilingi oleh muatan elektron (-), normalnya atom bermuatan netral.

Muatan terdiri dari dua jenis yaitu muatan positif dan muatan negatif. Arah arus searah dengan arah muatan positif (arah arus listrik) atau berlawanan dengan arah aliran elektron. Suatu partikel dapat menjadi muatan positif apabila kehilangan elektron dan menjadi muatan negatif apabila menerima elektron dari partikel lain. Coulomb adalah unit dasar dari satuan International yang digunakan untuk mengukur muatan listrik.

*Simbol:*  $Q = \text{muatan konstan}$

$q = \text{muatan tegantung satuan waktu}$

muatan 1 elektron =  $-1,6021 \times 10^{-19}$  Coulomb

1 coulomb =  $-6,24 \times 10^{18}$  elektron

Secara matematis arus didefinisikan:  $i = \frac{dq}{dt}$


Dengan satuannya: *ampere (A)*

Dalam teori rangkaian arus merupakan pergerakan muatan positif. Ketika terjadi beda potensial disuatu elemen atau komponen maka akan muncul arus dimana arah arus positif mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah dan arah arus negatif mengalir sebaliknya.

Macam-macam arus:

## 1. Arus searah (DC)


Arus DC adalah arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu, artinya diaman pun kita meninjau arus tersebut pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama.

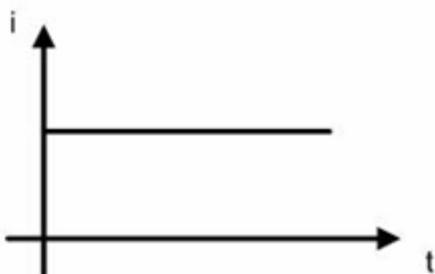

Gambar 1.1 Salah satu bentuk arus DC

## 2. Arus bolak-balik (AC)

Arus AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu (*mempunyai periode waktu : T*).

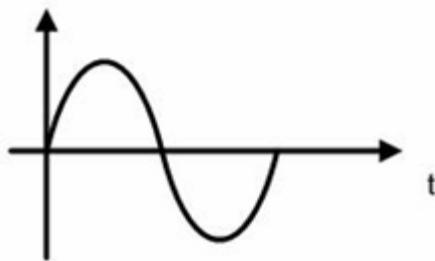


Gambar 1.2 Salah satu bentuk arus AC

### 1.3.3. Tegangan

Tegangan atau seringkali orang menyebut dengan beda potensial dalam bahasa Inggris *voltage* adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan (sebesar satu coulomb) pada elemen atau komponen dari satu terminal/kutub ke terminal/kutub lainnya, atau pada kedua terminal/kutub akan mempunyai beda potensial jika kita menggerakkan/memindahkan muatan sebesar satu coulomb dari satu terminal ke terminal lainnya.

Keterkaitan antara kerja yang dilakukan sebenarnya adalah energi yang dikeluarkan, sehingga pengertian diatas dapat dipersingkat bahwa tegangan adalah energi per satuan muatan.

Secara matematis:  $v = \frac{dw}{dq}$  → satuannya: *Volt*

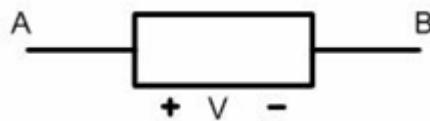

Gambar 1.3 Beda Potensial antara 2 terminal A - B

Pada gambar 1.3 diatas, jika terminal/kutub A mempunyai potensial lebih tinggi daripada potensial di terminal/kutub B. Maka ada dua istilah yang seringkali dipakai pada Rangkaian Listrik, yaitu:

1. Tegangan turun/ *voltage drop*

Jika dipandang dari potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah dalam hal ini dari terminal A ke terminal B.

2. Tegangan naik/ *voltage rise*

Jika dipandang dari potensial lebih rendah ke potensial lebih tinggi dalam hal ini dari terminal B ke terminal A.

Di sini istilah yang akan dipakai adalah pengertian pada item nomor 1 yaitu tegangan turun. Maka jika beda potensial antara kedua titik tersebut adalah sebesar 5 Volt, maka  $V_{AB} = 5$  Volt dan  $V_{BA} = -5$  Volt

#### 1.3.4. Energi

Kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar satu Newton sejauh satu meter. Jadi energi adalah sesuatu kerja dimana kita memindahkan sesuatu dengan mengeluarkan gaya sebesar satu Newton dengan jarak tempuh atau sesuatu tersebut berpindah dengan selisih jarak satu meter.


Pada alam akan berlaku hukum Kekekalan Energi dimana energi sebetulnya tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan, energi hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contohnya pada pembangkit listrik, energi dari air yang bergerak akan berpindah menjadi energi yang menghasilkan energi listrik, energi listrik akan berpindah menjadi energi cahaya jika energi listrik tersebut melewati suatu lampu, energi cahaya akan berpindah menjadi energi panas jika bola lampu tersebut pemakaiannya lama, demikian seterusnya.

Untuk menyatakan apakah energi dikirim atau diserap tidak hanya polaritas tegangan tetapi arah arus juga berpengaruh.

Elemen/komponen listrik digolongkan menjadi:

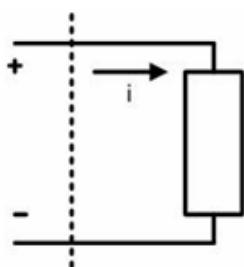
##### 1. Menyerap energi

Jika arus positif meninggalkan terminal positif menuju terminal elemen/komponen, atau arus positif menuju terminal positif elemen/komponen tersebut.


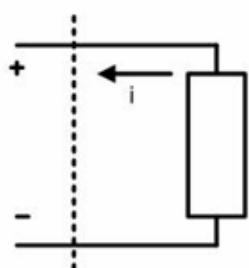
##### 2. Mengirim energi


Jika arus positif masuk terminal positif dari terminal elemen/komponen, atau arus positif meninggalkan terminal positif elemen/komponen.



Energi yang diserap/dikirim pada suatu elemen yang bertegangan  $v$  dan muatan yang melewatinya  $\Delta q$  adalah  $\Delta w = v\Delta q$

Satunya : Joule (J)

### 1.3.5. Daya (P)

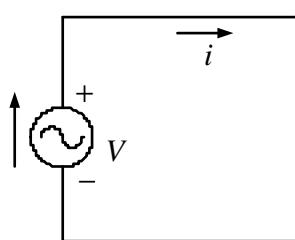

Daya listrik  $P$  adalah perkalian antara tegangan dan arus;

$$P(\text{watt}) = V(\text{volt}) \times i(\text{ampere})$$

Satunya: Watt

### 1.3.6. Macam Besaran Listrik Dan Satuannya

#### 1. Besaran Listrik

Tabel 1. Macam - macam Besaran Listrik

Besaran listrik	Satuan	Alat ukur
Arus	Amper	Ampere meter
Tegangan	Volt	Volt meter
Tahanan	Ohm	Ohm meter
Daya semu	VA	
Daya aktif	Watt	Watt meter
Daya reaktif	VAR	VAR meter
Energi aktif	Wh	KWh meter
Energi reaktif	VARh	KVARh meter
Faktor daya	-	Cos φ meter
Frekuensi	Hz	Frekuensi meter

## 2. Satuan Turunan


Tabel 2. Satuan Turunan Besaran Listrik

<b>Besaran Listrik</b>	<b>Satuan Dasar</b>							
		$10^{-12}$	$10^{-9}$	$10^{-6}$	$10^{-3}$	$10^3$	$10^6$	$10^9$
Arus	A				mA	kA		
Tegangan	V				mVolt	kV		
Tahanan	$\Omega$			$\mu\Omega$	$m\Omega$	$k\Omega$	$M\Omega$	$G\Omega$
Induktansi	H			$\mu H$	$mH$			
Kapasitansi	F	nF	pF	$\mu F$				
Daya semu	VA					kVA	MVA	
Daya aktif	Watt					KW	MW	GW
Daya reaktif	VAR					KVAR	MVAR	
Energi aktif	Wh					kWh	MWh	GWh
Energi reaktif	VARh					kVARh	MVARh	
Faktor daya	-	Tidak mempunyai satuan.						
Frekuensi	Hz					kHz	MHz	

### 1.4. Penutup

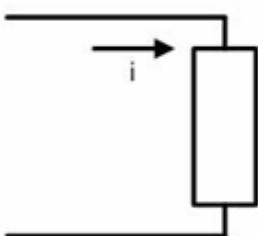
#### 1.4.1. Bahan Diskusi dan Tugas

**Contoh 1:** Jika arus 6 A, tentukan v jika elemen menyerap daya 18 W ?



Jawab :

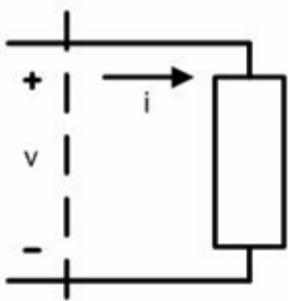Menyerap daya jika arus positif meninggalkan terminal positif




Arus positif karena dari potensial tinggi ke potensial rendah

$$i = 6 \text{ A}$$

$$P = 18 \text{ W}$$


$$v = \frac{P}{i} = \frac{18}{6} = 3 \text{ Volt}$$

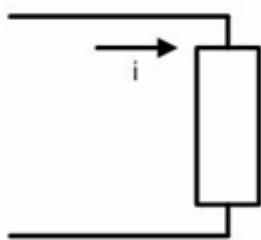2. Jika arus 6 A, tentukan v jika elemen mengirimkan daya 18 W ?



Jawab:

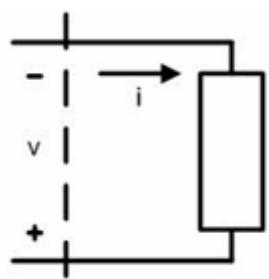Mengirimkan daya jika arus positif masuk terminal positif



Arus negatif karena dari potensial rendah ke potensial tinggi


$$i = -6 \text{ A}$$

$$P = 18 \text{ W}$$

$$v = \frac{P}{i} = \frac{18}{-6} = -3 \text{ Volt}$$

3. Tentukan daya pada rangkaian tersebut, apakah sumber tegangan mengirimkan

atau menyerap daya !

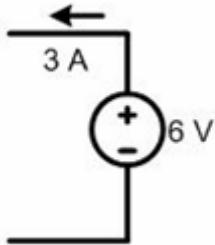

Jawab:

Arus positif karena dari potensial tinggi ke potensial rendah

$$i = 3 \text{ A}$$


$$v = 6 \text{ V}$$

$$p = vi = 3.6 = 18 \text{ W}$$


Arus positif meninggalkan terminal positif sumber, sehingga sumber mengirimkan daya.

### Soal -Soal Latihan

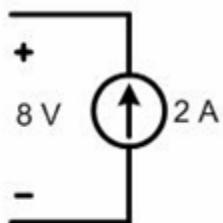
1. Tentukan daya pada rangkaian tersebut, apakah sumber tegangan mengirimkan atau menyerap daya !



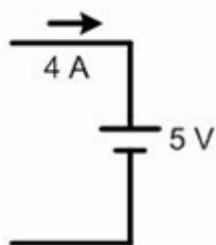2. Tentukan daya pada rangkaian tersebut, apakah sumber tegangan mengirimkan atau menyerap daya !




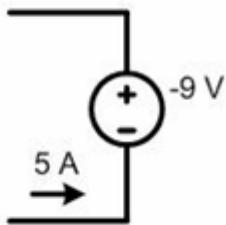3. Tentukan daya pada rangkaian tersebut, apakah sumber tegangan mengirimkan atau menyerap daya !



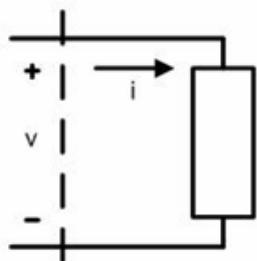
4. Jika  $V = 4$  Volt dan  $i = 10$  A.

- Tentukan :
- Daya yang diserap atau dikirimkan
  - Energi diserap atau dikirimkan selama 10 s




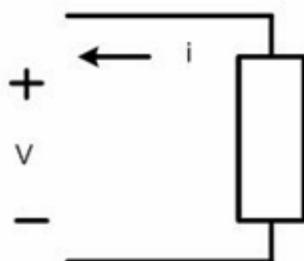5. Tentukan:


- Daya diserap atau dikirim
- Nilai daya jika  $V = 10$  Volt dan  $i = 12$  mA




6. Tentukan daya pada rangkaian berikut

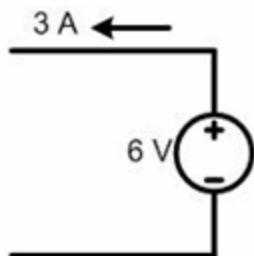

7. Tentukan daya pada rangkaian berikut

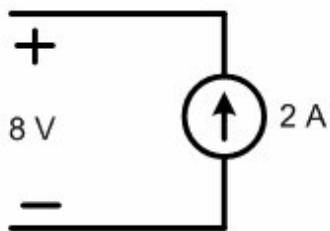

8. Tentukan daya pada rangkaian berikut

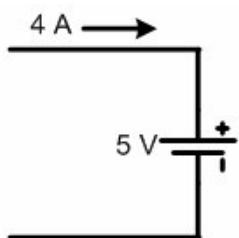

### 1.5. Daftar Pustaka

1. “Teori dan Soal- soal Rangkaian Listrik“ edisi kedua, Joseph A.Edminister, Ir.Sahat Pakpahan, Seri buku schum.1984.
2. Muhammad Ramdhani “Rangkaian listrik” thn. 2008 Penerbit Erlangga.

*This page is intentionally left Blank*

# **BAB 2**

## **ELEMEN**

### **RANGKAIAN LISTRIK**

#### **1.1 Diskripsi Singkat**

Tujuan dari mempelajari elemen rangkaian listrik adalah untuk memahami dan mengetahui elemen atau komponen listrik aktif dan pasif.

#### **1.2 Tujuan Instruksional Khusus**

Setelah materi ini diajarkan mahasiswa dapat menjelaskan mengenai elemen aktif dan pasif, dan dapat menyelesaikan rangkaian resistor seri dan paralel, kapasitor seri dan paralel dan induktor seri dan paralel.

#### **1.3 Penyajian**

##### **Elemen Aktif**

Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi, pada mata kuliah Rangkaian Listrik yang akan dibahas pada elemen aktif adalah sumber tegangan dan sumber arus. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membicarakan semua yang berkaitan dengan elemen atau komponen ideal. Yang dimaksud dengan kondisi ideal disini adalah bahwa sesuatunya berdasarkan dari sifat karakteristik dari elemen atau komponen tersebut dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Jadi untuk elemen listrik seperti sumber tegangan, sumber arus, komponen resistor, induktor, dan kapasitor pada mata kuliah ini diasumsikan semuanya dalam kondisi ideal.

Elemen aktif dibagi menjadi 2 yaitu:

##### **1. Sumber Tegangan (*Voltage Source*)**

Sumber tegangan ideal adalah suatu sumber yang menghasilkan tegangan yang tetap, tidak tergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut, meskipun

tegangan tersebut merupakan *fungsi dari waktu* ( $t$ ).


Sifat lain dari sumber tegangan adalah bahwa sumber tegangan mempunyai nilai resistansi dalam  $R_d = 0$  (sumber tegangan ideal).

Sumber tegangan terbagi menjadi:

a. Sumber Tegangan Bebas/ *Independent Voltage Source*

Sumber yang menghasilkan tegangan tetap tetapi mempunyai sifat khusus yaitu harga tegangannya *tidak bergantung* pada harga tegangan atau arus lainnya, artinya nilai tersebut berasal dari sumbu tegangan dia sendiri.

Simbol:

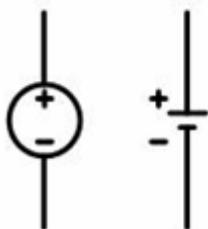

Gambar 2.1 Simbol sumber tegangan bebas

b. Sumber Tegangan Tidak Bebas/ *Dependent Voltage Source*

Mempunyai sifat khusus yaitu harga tegangan *bergantung* pada harga tegangan atau arus lainnya.

Simbol:



Gambar 2.2 Simbol sumber tegangan tidak bebas

c. Sumber Arus (*Current Source*)

Sumber arus ideal adalah sumber yang menghasilkan arus yang tetap, tidak *bergantung* pada tegangan dari sumber arus tersebut.

Sifat lain dari sumber arus adalah bahwa sumber arus mempunyai nilai resistansi dalam  $R_d = \infty$  (sumber arus ideal)

Sumber arus terbagi menjadi:

a. Sumber Arus Bebas/ *Independent Current Source*

Mempunyai sifat khusus yaitu harga arus *tidak bergantung* pada harga tegangan atau arus lainnya.

Simbol:



Gambar 2.3 Simbol sumber arus bebas

b. Sumber Arus Tidak Bebas/ *Dependent Current Source*

Mempunyai sifat khusus yaitu harga arus *bergantung* pada harga tegangan atau arus lainnya.

Simbol:



Gambar 2.4 Simbol sumber arus tidak bebas

### 2.3.2. Elemen Pasif

Elemen pasif adalah elemen yang tidak menghasilkan energi. Elemen ini hanya menerima energi dalam bentuk menyerap dan menyimpan energi.

Elemen pasif yang dibahas pada mata kuliah ini adalah elemen resistor, induktor dan kapasitor.

#### 1. Resistor (R)

Elemen ini menerima energi dengan cara menyerap sehingga menimbulkan panas. Sering juga disebut dengan tahanan, hambatan, penghantar, atau resistansi dimana resistor mempunyai fungsi sebagai penghambat arus, pembagi arus , dan pembagi tegangan.

Nilai resistor tergantung dari hambatan jenis bahan resistor itu sendiri (tergantung dari bahan pembuatnya), panjang dari resistor itu sendiri dan luas penampang dari resistor itu sendiri.

Secara matematis:


$$R = \rho \frac{l}{A}$$

dimana :  $\rho$  = hambatan jenis

$l$  = panjang dari resistor

$A$  = luas penampang

Satuan dari resistor: Ohm ( $\Omega$ )

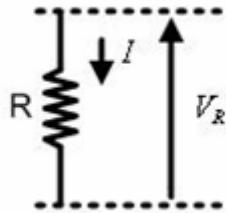

Gambar 2.5 Simbol resistor

Jika suatu resistor dilewati oleh sebuah arus maka pada kedua ujung dari resistor tersebut akan menimbulkan beda potensial atau tegangan. Hukum yang didapat dari percobaan ini adalah: Hukum Ohm.

Mengenai pembahasan dari Hukum Ohm akan dibahas pada bab selanjutnya.

$$V_R = I R$$

## 2. Kapasitor (C)

Sering juga disebut dengan kondensator atau kapasitansi. Mempunyai fungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir pada kapasitor tersebut, dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik.

Nilai suatu kapasitor tergantung dari nilai permitivitas bahan pembuat kapasitor, luas penampang dari kapasitor tersebut dan jarak antara dua keping penyusun dari kapasitor tersebut.

Secara matematis:

$$C = \epsilon \frac{A}{d}$$

dimana :  $\epsilon$  = permitivitas bahan


$A$  = luas penampang bahan

$d$  = jarak dua keping

Satuan dari kapasitor : Farad (F)

Jika sebuah kapasitor dilewati oleh sebuah arus maka pada kedua ujung kapasitor tersebut akan muncul beda potensial atau tegangan, dimana secara matematis dinyatakan:

$$i_c = C \frac{dv_c}{dt}$$

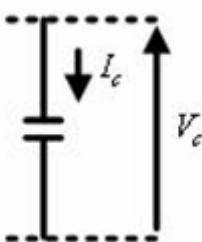


Gambar 2.6 Simbol kapasitor

### 3. Induktor/ Induktansi/ Lilitan/ Kumparan (L)

Seringkali disebut sebagai induktansi, lilitan, kumparan, atau belitan. Pada induktor mempunyai sifat dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet.

Satuan dari induktor: Henry (H)

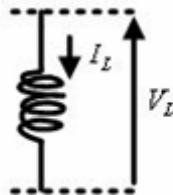

Gambar 2.7 Simbol induktor

Arus yang mengalir pada induktor akan menghasilkan fluksi magnetik ( $\phi$ ) yang membentuk loop yang melingkupi kumparan. Jika ada N lilitan, maka total fluksi adalah:

$$\lambda = LI$$

$$L = \frac{\lambda}{I}$$

$$v = \frac{d\lambda}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

### 2.4. Elemen – Elemen Seri dan Paralel


Rangkaian listrik adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup.

#### 2.4.1. Resistor ( R )

Salah satu elemen dari rangkaian listrik yang memiliki struktur menahan arus listrik/berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir.

Untuk tahanan murni, tegangan yang mengalir padanya berbanding lurus dengan arus yang mengalir pada tahanan tersebut

**Simbol Resistor ( R ):**

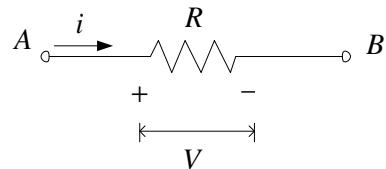


Tegangan pada AB adalah:  $V_{AB} = i \times R$

dimana ;  $i$  = arus listrik (ampere)

$V_{AB}$  = Tegangan pada terminal (volt)

$$R = \text{Tahanan} (\Omega)$$

### 2.4.1.1. Resistor Hubungan seri

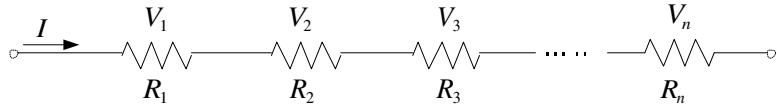

Pada resistor hubungan seri *arus* ( $I$ ) yang mengalir pada setiap elemen sama besarnya.


$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 \quad \text{dimana;} \quad V_1 = I \cdot R_1, \quad V_2 = I \cdot R_2, \quad V_3 = I \cdot R_3$$

$$I \cdot R_T = I \cdot R_1 + I \cdot R_2 + I \cdot R_3$$

$$I \cdot R_T = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

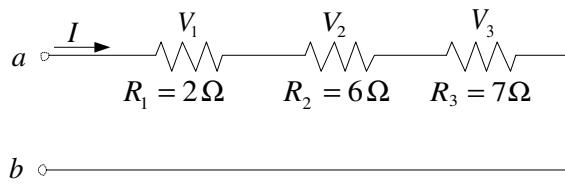
**Contoh 1:** Tentukan tahanan total ( $R_T$ ) pada rangkaian dibawah ini.




**Jawab;**

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 = 2\Omega + 6\Omega + 7\Omega = 15\Omega$$

Rangkaian menjadi;

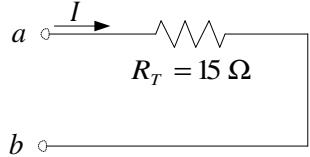

### 2.4.1.2. Resistor Hubungan Paralel

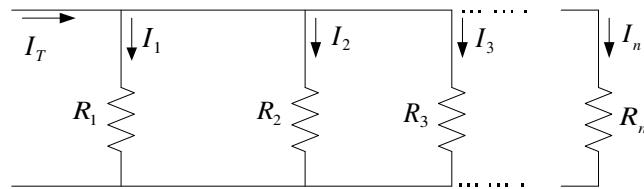

Pada resistor hubungan paralel *tegangan* ( $V$ ) pada setiap elemen sama besarnya.

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$$

$$\frac{V}{R_T} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3} + \dots + \frac{V}{R_n}$$


$$V\left(\frac{1}{R_T}\right) = V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}\right)$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

Bila rangkaian terdapat hanya dua resistor  $R_1$  dan  $R_2$  yang diparalel, maka tahanan paralel adalah ;

$$R_T = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{atau} \quad \frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

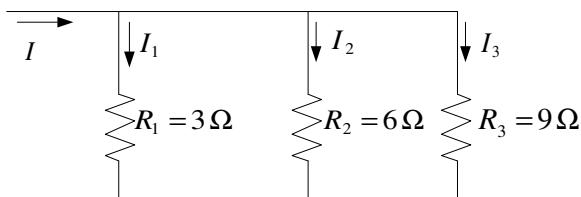**Contoh 1:** Tentukan tahanan total ( $R_T$ ) pada rangkaian dibawah ini.




**Jawab :**

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$


$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9} \rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{6}{18} + \frac{3}{18} + \frac{2}{18}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{11}{18} \rightarrow R_T = \frac{18}{11}$$

Rangkaian  $R_T$  adalah:

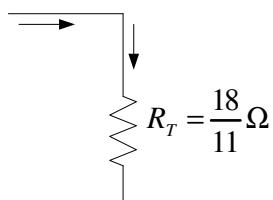

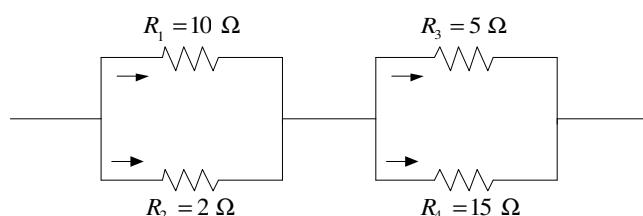**Contoh 2:** Tentukan tahanan ekivalen pada rangkaian dibawah ini.




**Jawab;**

$$R_{P1} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \times 2}{10 + 2} = \frac{20}{12} \Omega$$


$$R_{P2} = \frac{R_3 \times R_4}{R_3 + R_4} = \frac{5 \times 15}{5 + 15} = \frac{75}{20} \Omega$$

Rangkaian menjadi;

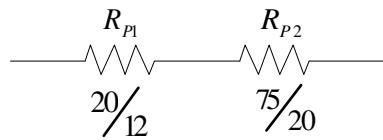


$$R_{eq} = R_{P1} + R_{P2} = \frac{20}{12} + \frac{75}{20} = 5,4 \Omega$$

Rangkaian ekivalen adalah;

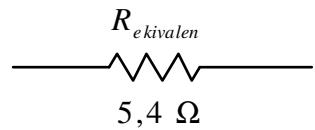


### Soal – Soal Latihan

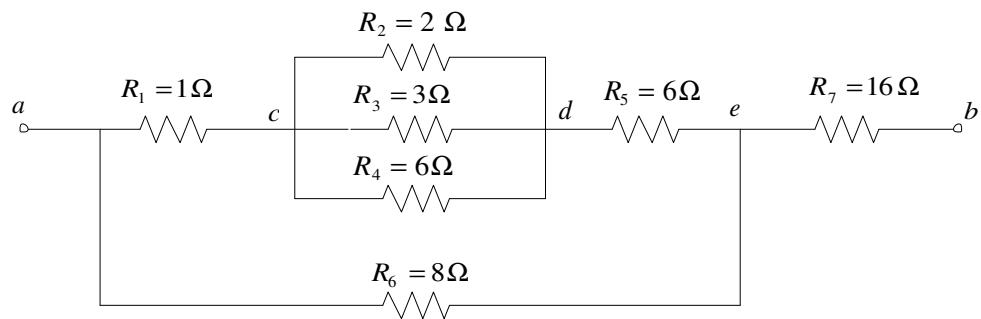
1. Tentukan rangkaian  $R_T$  pada terminal  $ab$



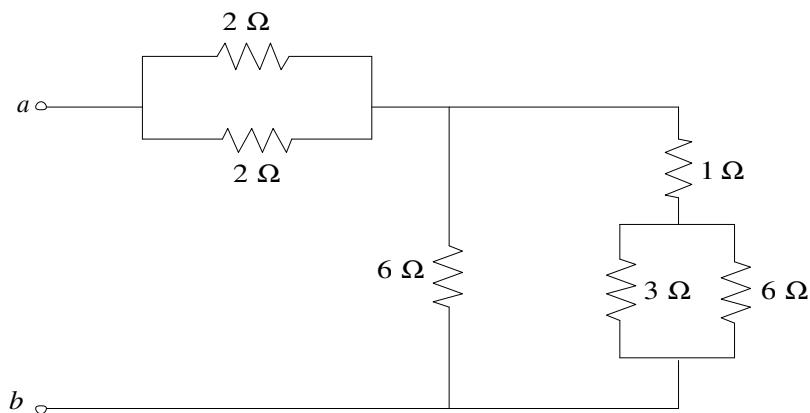
2. Tentukan rangkaian ekivalen resistor  $R$



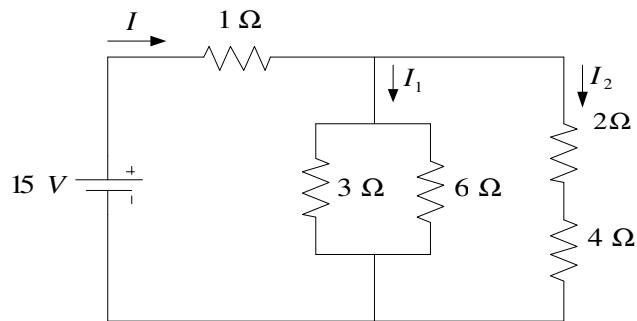
3. Tentukan rangkaian ekivalen resistor dan tentukan besar arus yang menyalir.




4. Tentukan; Tahanan total ( $R_T$ )

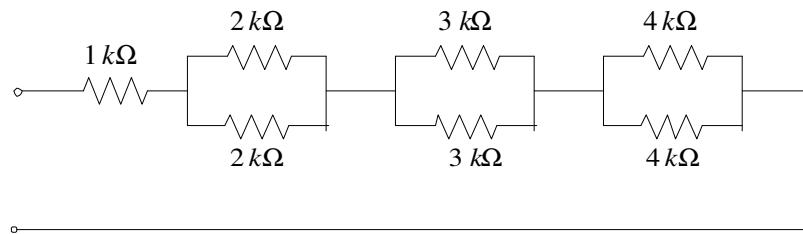

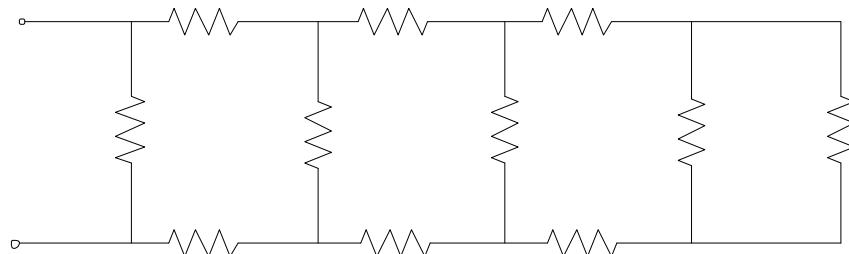
5. Carilah  $R_T$  untuk masing – masing resistor bernilai  $100\ \Omega$



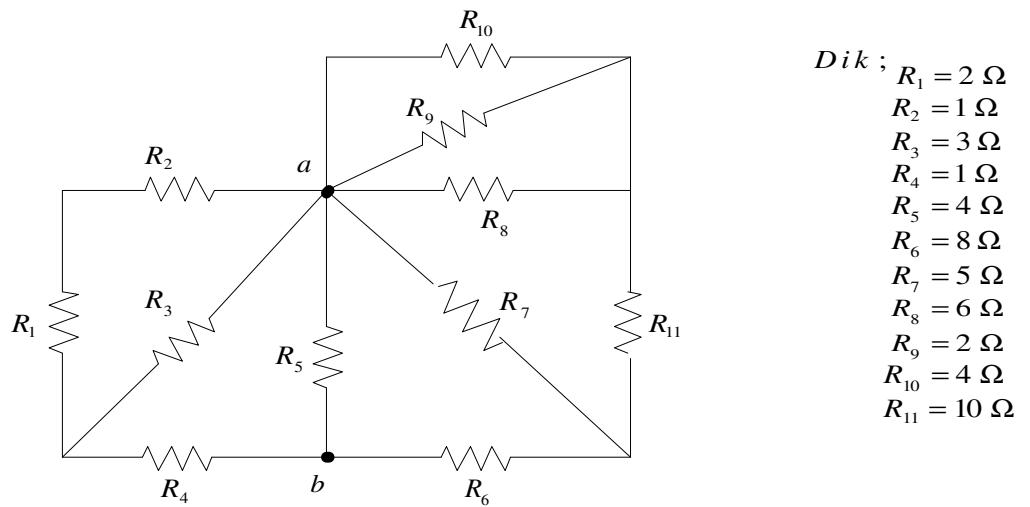
6. Tentukan berapa tahanan total ( $R_T$ ), jika ohm meter dihubungkan pada terminal ab.



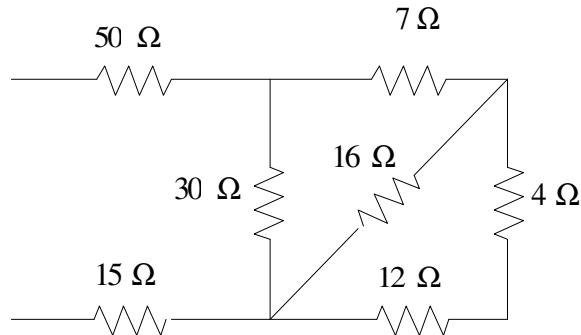
7. Tentukan nilai tahanan total ( $R_T$ ) pada rangkain tersebut.



8. Hitung; Harga tahanan total ( $R_T$ )

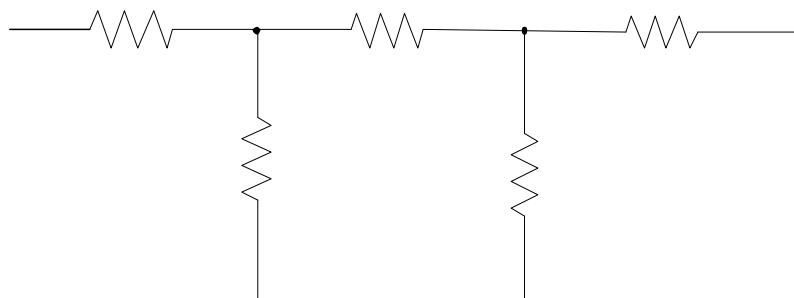


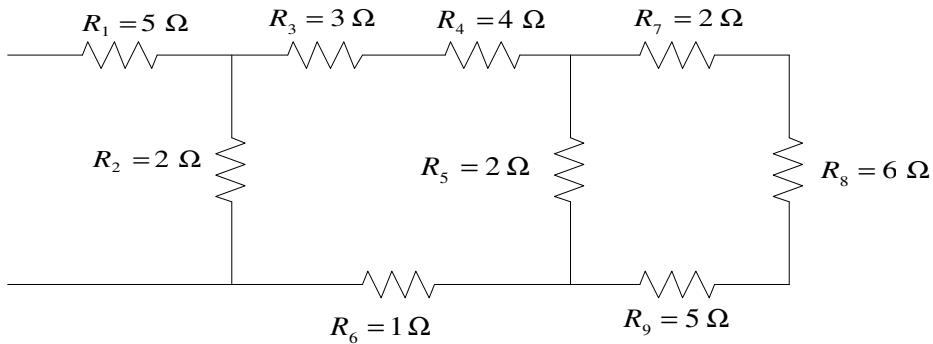9. Buatlah langkah-langkah seri dan paralel sehingga didapat  $R_T$



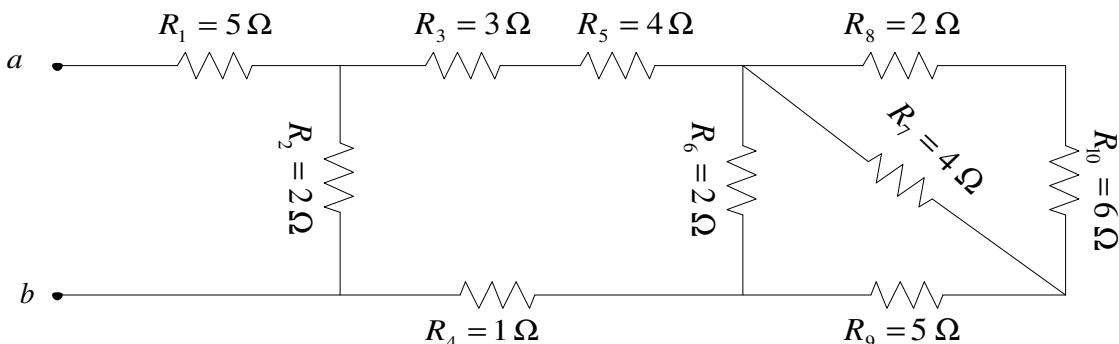10. Pada gambar;


- Hitung harga tahanan total ( $R_T$ ) jika *ohm meter* dihubungkan pada terminal *ab*
- Hitung *arus total* ( $I_T$ ) dan *arus yang mengalir pada tahanan  $R_7$* , jika tegangan 24 volt dihubungkan pada terminal *ab*.
- Berapa daya yang diserap oleh tahanan  $R_3$


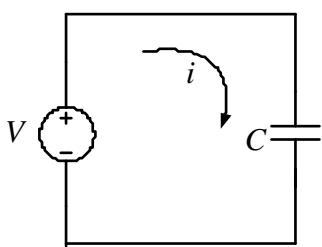
#### 2.4.2. KAPASITOR ( C )

Sering juga disebut dengan kondensator atau kapasitansi. Elemen rangkaian listrik ini mempunyai fungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir pada kapasitor tersebut, dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik.

Jika sebuah kapasitor dilewati oleh sebuah arus maka pada kedua ujung kapasitor tersebut akan muncul beda potensial atau tegangan.



Perbedaan potensial  $V$  diantara kedua terminal kapasitor berbanding lurus dengan muatan  $q$

$$\text{arus listrik} = \frac{\text{muatan (coulomb)}}{\text{satuan waktu}}$$

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{dv}{dt}$$

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{i}{C}$$

dimana ;  $C$  = Capasitor (Farad)

$$dv = \frac{i}{C} dt$$

$$1 F = 10^6 \mu F = 10^{12} pF$$

$$\int dv = \int \frac{i}{C} dt$$

$$1 \mu F = 10^{-6} F$$

$$V = \frac{1}{C} \int i dt$$

$$1 pF = 10^{-12} F$$

*Daya pada kapasitor;*

$$P = V \times i \quad \rightarrow \text{dimana;} \quad Q = CV \quad \rightarrow \quad V = \frac{Q}{C}$$

$$P = \frac{Q}{C} \times C \frac{dV}{dt}$$

$$P = Q \frac{dV}{dt}$$

$$P = CV \cdot \frac{dV}{dt} \quad (\text{watt})$$

**Energi ( W )**

Daya  $P$  adalah energi yang dipindahkan dalam satuan waktu.

$$P = \frac{dw}{dt} \quad \rightarrow \quad \text{watt} = \text{joule/detik}$$

$$W = \int_{t_2}^{t_1} P dt \quad \rightarrow \quad \text{joule}$$

*Energi (W) pada kapasitor ;*

$$W = \int P dt \quad \rightarrow \quad \text{dimana;} \quad P = CV \cdot \frac{dV}{dt}$$

$$W = \int_{t_0}^t CV \cdot \frac{dV}{dt} \cdot dt$$

$$W = C \int_{t_0}^t V \cdot \frac{dV}{dt} \cdot dt$$

$$W = C \left\{ \frac{1}{2} (V(t))^2 - \frac{1}{2} (V(t_0))^2 \right\}$$

$$W = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot C (V(t))^2}_{W_C(t)} - \underbrace{\frac{1}{2} \cdot C (V(t_0))^2}_{W_C(t_0)}$$

$$W_C(t_0) = 0$$

$$W_C(t) = \frac{1}{2} CV^2$$

*Reactance kapasitive ( $X_C$ ) ;*

Batas arus effektif pada kapasitor dalam rangkaian ac adalah ;

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} (\Omega)$$

Dimana ;  $X_C = \text{reaktansi kapasitif (ohm)}$   
 $2\pi = \text{constanta dgn } \pi = 3,14$   
 $f = \text{frekuensi (Hz)}$   
 $C = \text{kapasitansi (farad)}$


Mis ;  $f = 100 \text{ Hz}$   
 $C = 50 \mu\text{F}$

Maka,

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$X_C = \frac{1}{2 \times 3,14 \times 100 \times 50 \mu\text{F}} = \frac{1}{628 \times (50 \times 10^{-6})} = \frac{1}{0,0314} = 31,85 \Omega$$

#### 2.4.2.1. Kapasitor Hubungan Seri

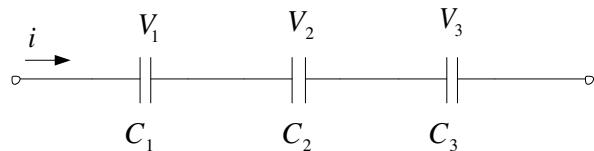

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{C_T} \int i \, dt &= \frac{1}{C_1} \int i \, dt + \frac{1}{C_2} \int i \, dt + \frac{1}{C_3} \int i \, dt \\ \frac{1}{C_T} \cancel{\int i \, dt} &= \cancel{\int i \, dt} \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) \\ \frac{1}{C_T} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \end{aligned}$$

Pembagi tegangan ;

$$V_1 = \frac{1}{C_1} \int i \, dt$$

$$V_2 = \frac{1}{C_2} \int i \, dt$$

$$V_3 = \frac{1}{C_3} \int i \, dt$$

$$\text{Dimana ; } \rightarrow V_T = \frac{1}{C_T} \int i \, dt$$


Sehingga ;

$$V_1 = \frac{C_T}{C_1} \cdot V_T$$

$$V_2 = \frac{C_T}{C_2} \cdot V_T$$

$$V_3 = \frac{C_T}{C_3} \cdot V_T$$

#### 2.4.2.2. Kapasitor Hubungan Paralel

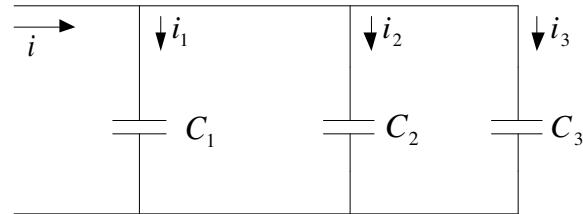

$$i = i_1 + i_2 + i_3$$

$$C_T \frac{dv}{dt} = C_1 \frac{dv}{dt} + C_2 \frac{dv}{dt} + C_3 \frac{dv}{dt}$$

$$C_T \cancel{\frac{dv}{dt}} = \cancel{\frac{dv}{dt}} (C_1 + C_2 + C_3)$$

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3$$

Pembagi arus ;

$$i_1 = C_1 \frac{dV}{dt}$$

$$i_2 = C_2 \frac{dV}{dt}$$

$$i_3 = C_3 \frac{dV}{dt}$$

$$\text{Dimana ; } \rightarrow i = C_T \frac{dV}{dt} \quad \rightarrow \quad \frac{dV}{dt} = \frac{i}{C_T}$$


Sehingga ;

$$i_1 = \frac{C_1}{C_T} \cdot i$$

$$i_2 = \frac{C_2}{C_T} \cdot i$$

$$i_3 = \frac{C_3}{C_T} \cdot i$$

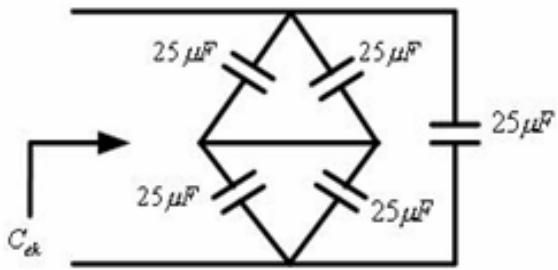**Contoh 1 :** Tentukan  $C_{ek}$  pada rangkaian tersebut.



**Jawab :**

$$C_{p1} = 25 \mu F + 25 \mu F = 50 \mu F$$


$$C_{p2} = 25 \mu F + 25 \mu F = 50 \mu F$$

$$C_s = \frac{50 \times 50}{50 + 50} = 25 \mu F$$

$$C_{ek} = C_s + 25 \mu F = 25 + 25 = 50 \mu F$$
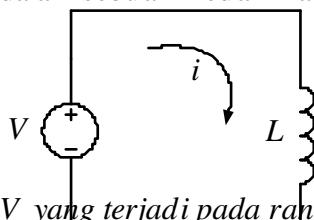
#### 2.4.3. INDUKTOR (L)

Elemen rangkaian yang digunakan untuk menyatakan tenaga yang tersimpan dalam sebuah medan magnet



Ketika arus yang mengalir pada induktor berubah, fluks magnet disekelilingnya akan mengalami perubahan. Perubahan fluks magnet ini mengakibatkan terjadinya *emf*.

*V* yang terjadi pada rangkaian tersebut ;

$$V = L \frac{di}{dt}$$

dan arus ;

$$L \frac{di}{dt} = V$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{V}{L}$$

$$di = \frac{V}{L} dt$$

$$\int di = \int \frac{V}{L} dt$$

$$i = \frac{1}{L} \int V dt$$

dimana ;  $L$  = Induktor (Henry)

$$1mH = 10^{-3} H$$

Daya pada rangkaian induktif ;

$$P = V \times i$$

$$P = L \frac{di}{dt} \times i$$

$$P = Li \frac{di}{dt}$$

Energi pada rangkaian induktif;

$$W = \int_{t_0}^t P dt \quad \rightarrow \quad \text{dimana ; } P = Li \frac{di}{dt}$$

$$W = L \int_{t_0}^t i \frac{di}{dt} dt$$

$$W = L \left\{ \frac{1}{2} (i(t))^2 - \frac{1}{2} (i(t_0))^2 \right\}$$

$$W = \frac{L}{2} \left\{ (i(t))^2 - (i(t_0))^2 \right\}$$

$$W = \underbrace{\frac{L}{2} (i(t))^2}_{W_L(t)} - \underbrace{\frac{L}{2} (i(t_0))^2}_{W_L(t_0)}$$

$$W_L(t_0) = 0$$

$$W_L(t) = \frac{1}{2} L i^2$$

Reactance induktive ( $X_L$ ) ;

$$X_L = 2\pi f L \quad (\Omega)$$

Dimana ;  $X_L$  = reaktansi induktif (ohm)

$2\pi$  = konstanta dgn  $\pi = 3,14$

$f$  = frekuensi (Hz)

$L$  = induktansi (henry)

Mis ;  $f = 60 \text{ Hz}$

$L = 20 \text{ H}$


Maka,

$$X_L = 2\pi f L$$

$$X_L = 2 \times 3,14 \times 60 \text{ Hz} \times 20 \text{ H}$$

$$X_L = 7536 \Omega$$

#### 2.4.3.2. Induktor Hubungan seri

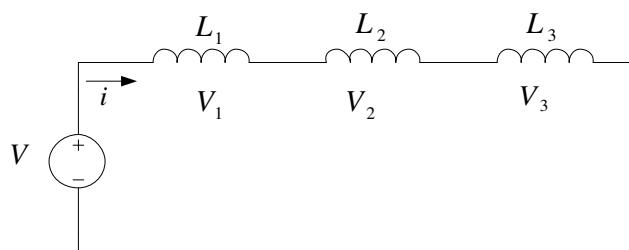

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$L_T \frac{di}{dt} = L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + L_3 \frac{di}{dt}$$

$$\cancel{L_T \frac{di}{dt}} = \cancel{\frac{di}{dt}} (L_1 + L_2 + L_3)$$

$$L_T = L_1 + L_2 + L_3$$

Pembagi tegangan :

$$V_1 = L_1 \frac{di}{dt}$$

$$V_2 = L_2 \frac{di}{dt}$$

$$V_3 = L_3 \frac{di}{dt}$$

$$\text{Dimana : } \rightarrow V = L_T \frac{di}{dt} \rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{V}{L_T}$$


Sehingga ,

$$V_1 = \frac{L_1}{L_T} \cdot V$$

$$V_2 = \frac{L_2}{L_T} \cdot V$$

$$V_3 = \frac{L_3}{L_T} \cdot V$$
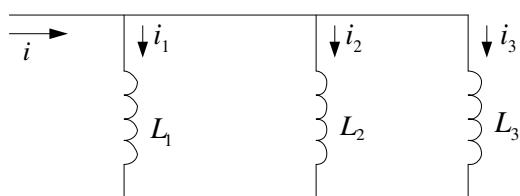
#### 2.4.3.2.2. Induktor Hubungan Paralel



$$i = i_1 + i_2 + i_3$$

$$\frac{1}{L_T} \int V dt = \frac{1}{L_1} \int V dt + \frac{1}{L_2} \int V dt + \frac{1}{L_3} \int V dt$$

$$\frac{1}{L_T} \cancel{\int V dt} = \cancel{\int V dt} \left( \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} \right)$$

$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}$$

Pembagi arus :

$$i_1 = \frac{1}{L_1} \int V dt$$

$$i_2 = \frac{1}{L_2} \int V dt$$

$$i_3 = \frac{1}{L_3} \int V dt$$

Dimana :  $\rightarrow i = \frac{1}{L_T} \int V dt \rightarrow \int V dt = L_T \cdot i$

$$i_1 = \frac{L_T}{L_1} \cdot i$$

$$i_2 = \frac{L_T}{L_2} \cdot i$$


$$i_3 = \frac{L_T}{L_3} \cdot i$$

\

## 2.6 Penutup
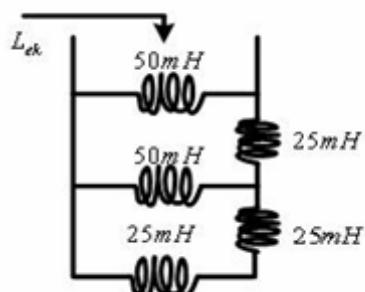
### 2.6.1.2. Bahan Diskusi dan Tugas

**Contoh 1 :** Tentukan nilai  $L_{ek}$  pada gambar dibawah ini :



**Jawab :**


$$L_{S1} = 25mH + 25mH = 50mH$$

$$L_{S1} // 50mH \rightarrow L_{P1} = \frac{50 \times 50}{50 + 50} = 25mH$$

$$L_{S2} = L_{P1} + 25mH = 25mH + 25mH = 50mH$$

$$L_{S2} // 50mH \rightarrow L_{ek} = \frac{50 \times 50}{50 + 50} = 25mH$$

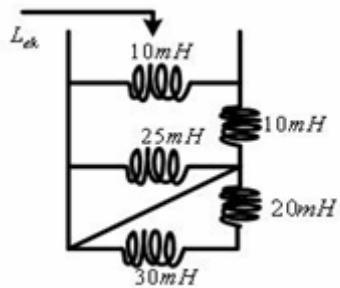**Contoh 2 :** Tentukan nilai  $L_{ek}$  pada gambar dibawah ini :



**Jawab :**

$$L_{S1} = 30mH + 20mH = 50mH$$


$$L_{S1} \parallel 0 \parallel 25mH \rightarrow L_{P1} = 0mH$$

$$L_{S2} = L_{P1} + 10mH = 0 + 10mH = 10mH$$


$$L_{S2} \parallel 10mH \rightarrow L_{ek} = \frac{L_{S2} \times 10}{L_{S2} + 10} = 5mH$$

### Soal – Soal Latihan


1. Tentukan tahanan totalnya :

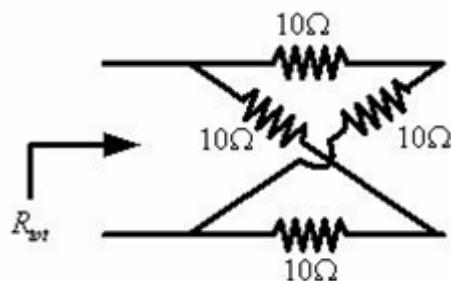

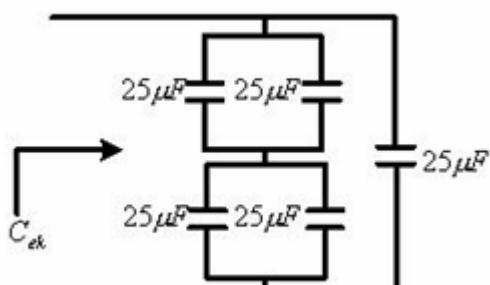
2. Tentukan  $C_{ek}$  pada gambar berikut :



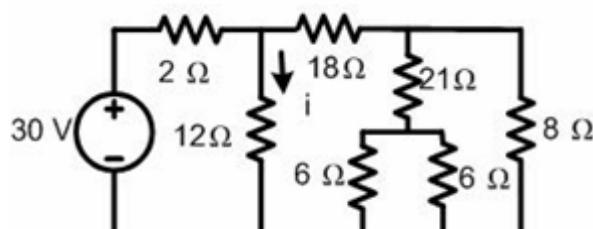
3. Tetukan  $R_{ek}$  pada rangkaian berikut :



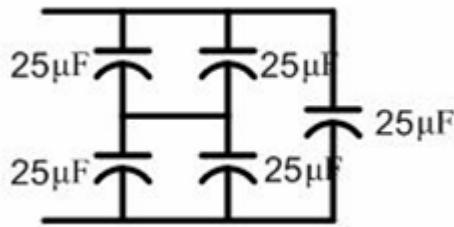
4. Tentukan  $C_{ek}$  pada rangkaian berikut :



5. Tentukan Lek pada rangkaian berikut :

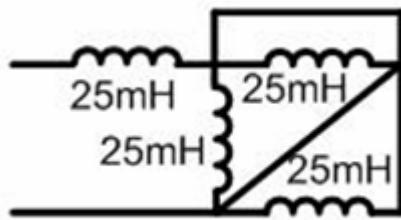

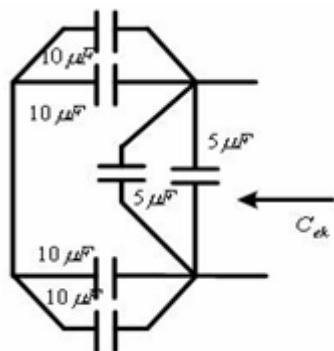6. Tentukan  $C_{ek}$  pada rangkaian tersebut



## 2.7. Daftar Pustaka

1. "Teori dan Soal-soal Rangkaian Listrik" edisi kedua, Joseph A. Edminster, Ir. Sahat Pakpahan, Seri buku schum. 1984.
2. Muhammad Ramdhani "Rangkaian listrik" thn. 2008 Penerbit Erlangga.
3. William H. Hayt, Jr., Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin, 2005 "Rangkaian Listrik", edisi ke enam. Jilid 1 dan 2. Erlangga.

# BAB 3

## HUKUM – HUKUM DASAR RANGKAIAN

### 3.1 Diskripsi Singkat

Tujuan dari mempelajari hukum – hukum dasar rangkaian adalah untuk dapat memahami hukum – hukum rangkaian listrik dan pemakaian pada analisa rangkaian listrik.

### 3.2 Tujuan Instruksional Khusus


Setelah materi ini diajarkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang hukum dasar rangkaian listrik yaitu hukum ohm, kirchoff arus, kirchoff tegangan dan resistor seri paralel dan dapat menganalisa rangkaian listrik.

### 3.3 Penyajian
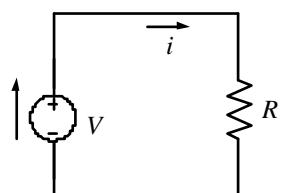
#### 3.3.1. Hukum Ohm

Jika sebuah penghantar atau resistansi atau hantaran dilewati oleh sebuah arus maka pada keduanya ujung penghantar tersebut akan muncul beda potensial, atau Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan melintasi berbagai jenis bahan pengantar adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui bahan tersebut.

$$\text{Secara matematis :} \quad V = R \times i \quad \rightarrow \quad i = \frac{V}{R}$$




*Hubungan daya dengan hukum ohm ;*

$$P = V \times i$$

$$P = R \times i \times i = i^2 \times R$$

$$P = V \times i \rightarrow P = V \times \frac{V}{R} = \frac{V^2}{R}$$

**Contoh 1 :**

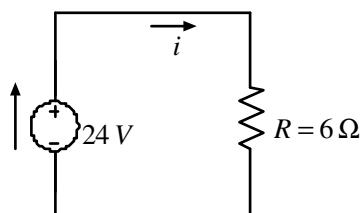

$$\text{Dik} ; V = 24 \text{ Volt} \quad R = 6 \Omega$$

Dit ;  $i$  dan  $P$

**Jawab :**

$$i = \frac{V}{R} = \frac{24}{6} = 4 \text{ Ampere}$$


$$P = V \times i = 24 \times 4 = 96 \text{ Watt}$$

atau,

$$P = i^2 \times R = 4^2 \times 6 = 96 \text{ Watt}$$

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{24^2}{6} = \frac{576}{6} = 96 \text{ Watt}$$

**Contoh 2 :**

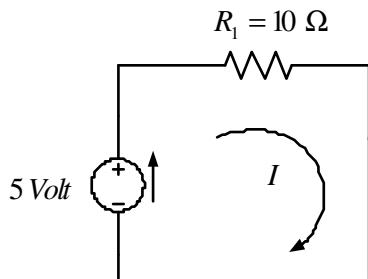


Dari rangkaian disamping carilah arus  $I$  dan hitung daya yang diserap oleh resistor.

**Jawab :**

$$I = \frac{V}{R_1} = \frac{5}{10} = 0,5 \text{ Ampere}$$

$$P_{R1} = I^2 \times R_1 = 0,5^2 \times 10 \Omega = 2,5 \text{ Watt}$$

**Contoh 3 :**

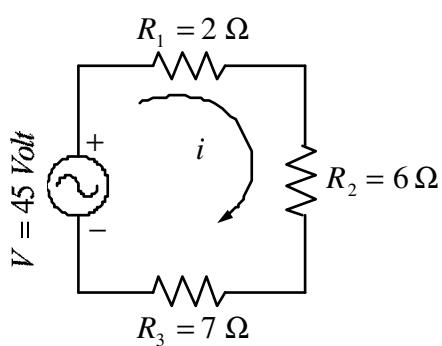

Dari rangkaian disamping ;

Tentukan ; daya yang diserap masing-masing resistor.

**Jawab :**

$$i = \frac{V}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$i = \frac{45}{15} = 3 \text{ Ampere}$$

$$\text{Daya pada resistor } R_1 \text{ adalah ; } P_{R1} = i^2 \times R_1 = 3^2 \times 2 = 18 \text{ Watt}$$

$$\text{Daya pada resistor } R_2 \text{ adalah ; } P_{R2} = i^2 \times R_2 = 3^2 \times 6 = 54 \text{ Watt}$$

Daya pada resistor  $R_3$  adalah ;  $P_{R3} = i^2 \times R_3 = 3^2 \times 7 = 63 \text{ Watt}$

Maka, daya total adalah ;  $P_T = P_{R1} + P_{R2} + P_{R3} = 18 + 54 + 63 = 135 \text{ Watt}$

atau,

$$P = V \times i = 45 \times 3 = 135 \text{ Watt}$$

#### Contoh : 4

Jika pada suatu rangkaian diberikan tegangan 10 V, maka timbul arus sebesar 2 A. Berapa arus yang muncul jika tegangan yang diberikan pada rangkaian tersebut sebesar 15 V.

#### Jawab :

$$R = \frac{V}{I} = \frac{10}{2} = 5 \Omega$$

$$\Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{15}{5} = 3 \text{ A}$$

#### Contoh : 5

Pada suatu rangkaian yang tidak diketahui nilai resistansinya, daya pada rangkaian saat diukur dengan wattmeter adalah sebesar 250 W dan tegangan terpasang adalah 50 V. Tentukan nilai resistansinya.


#### Jawab :

$$P = V \cdot I = \frac{V^2}{R}$$

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{50^2}{250} = 10 \Omega$$
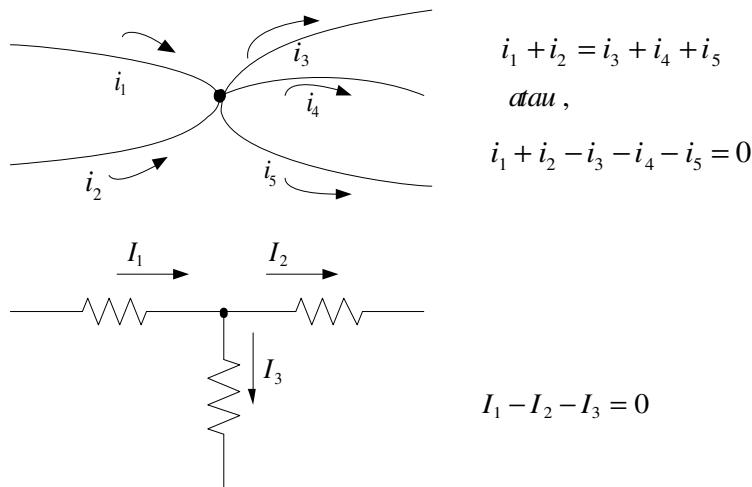
#### 3.3.2. Hukum Kirchoff (ttg arus, KCL = Kirchhoff Current Law)

“Jumlah arus yang menuju titik cabang sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang”




**Cabang** ; merupakan jalan tunggal dalam sebuah jaringan yang dibentuk dari sebuah elemen sederhana dan simpul pada tiap ujung elemen tersebut.

**Simpul** ; sebuah titik dimana dua atau lebih elemen yang mempunyai hubungan yang sama.

**Loop** ; lintasan tertutup yaitu ; lintasan dimana simpul tempat kita mulai adalah sama dengan dimana simpul kita terakhir.

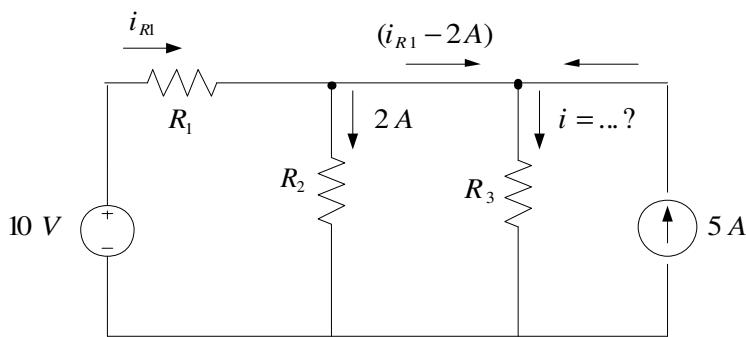**Contoh 1:** Hitunglah arus yang melewati resistor  $R_3$ , jika diketahui bahwa sumber tegangan memasok *arus sebesar 3 A*.



**Jawab :**

Identifikasikan maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari soal tersebut ;

- Arus yang melewati resistor  $R_3$  telah diberi label  $i$  sebagaimana terlihat pada rangkian diatas.
- Arus ini mengalir dari node atas  $R_3$ , yang dihubungkan pada tiga buah cabang rangkian yang lain. Arus yang mengalir masuk ke dalam node dari masing-masing cabang akan ditambahkan untuk membentuk arus  $i$ .
- Dengan menjumlahkan arus-arus yang mengalir masuk kedalam node akan diperoleh persamaan ;

$$i_{R1} - 2 - i + 5 = 0$$

- Pada sumber tegangan 10 Volt memasok arus sebesar 3 A, menunjukkan bahwa arus ini merupakan  $i_{R1}$


$$\text{Maka, akan didapat ; } \quad i_{R1} - 2 - i + 5 = 0$$

$$i = i_{R1} - 2 + 5$$

$$i = 3 - 2 + 5$$

$$i = 6 \text{ A}$$

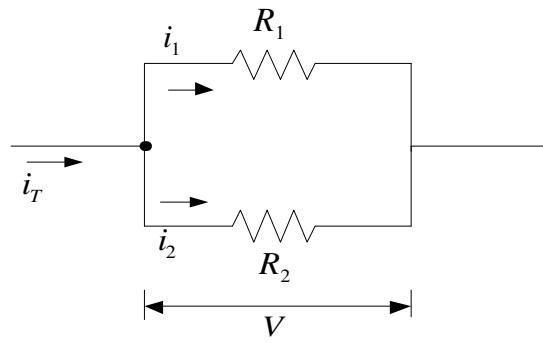**Contoh 2 :** Tentukan arus yang melewati resistor



Jawab :

$$i_1 = \frac{V}{R_1}$$


$$i_2 = \frac{V}{R_2}$$

$$i_T = i_1 + i_2$$


### Soal - Soal Latihan

1. Dik ;  $i_x = 3 A$  dan sumber 18 Volt mengalirkan arus sebesar 8 A.

Dit ; Berapakan nilai  $R_A$ .

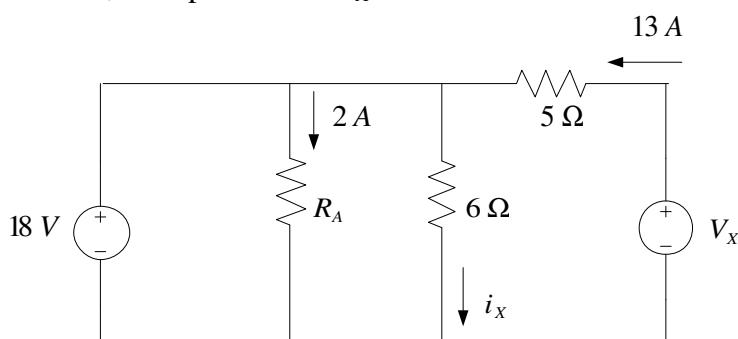


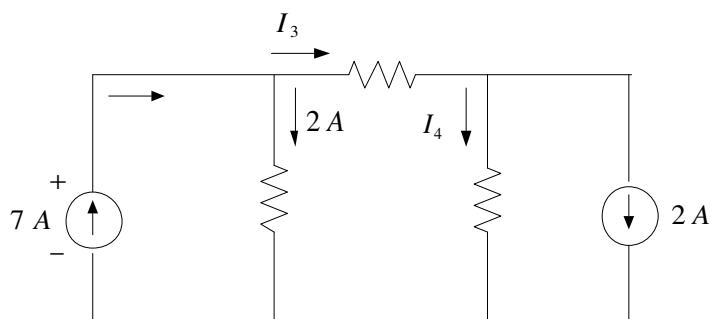- 2 . Tentukan arus  $I_3$  dan arus  $I_4$


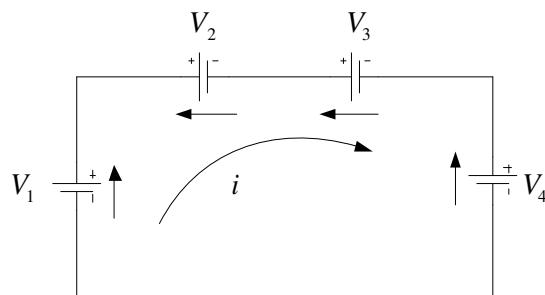
### 3.3.3. Hukum Kirchoff (ttg tegangan, KVL = Kirchhoff Voltage Law)

“Jumlah aljabar seluruh tegangan mengelilingi sebuah rangkaian tertutup adalah nol”




$$V_1 = V_2 + V_3 + V_4$$

$$V_1 - V_2 - V_3 - V_4 = 0$$

Prosedur umum yang ditempuh dalam menetapkan persamaan rangkaian adalah sebagai berikut ;

- Tarik panah potensial dari kabel negatif ke positif
- Tentukan arah aliran arus
- Disamping tiap resistor, gambarkan panah beda potensial dengan arah yang berlawanan dengan aliran arus
- Tuliskan persamaan tegangan kirchoff (KVL) yang dimulai pada sembarang titik dan berakhir pada titik itu pula

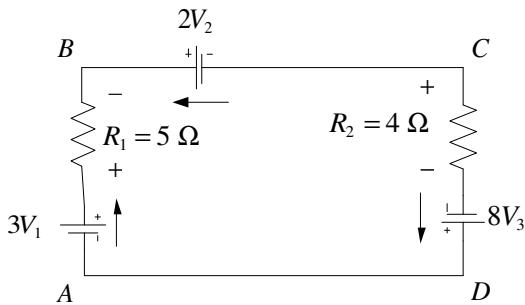**Contoh 1:** Tentukan ; arus ( $I$ ) dalam rangkaian.



**Jawab :**

$$V_1 - IR_1 - V_2 - IR_2 + V_3 = 0$$

$$V_1 - V_2 + V_3 = IR_1 + IR_2$$

$$3 - 2 + 8 = I(5 + 4)$$


$$9 = I(9)$$

Dengan cara ketemu kutup ;

$$I = \frac{9}{9} = 1 \text{ Ampere}$$

$$-V_1 + IR_1 + V_2 + IR_2 - V_3 = 0$$

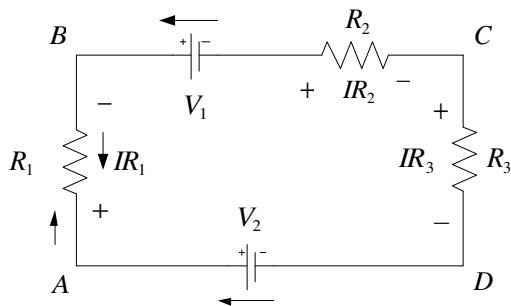**Contoh 2:** Tentukan :  $I$  arus yg mengalir pada rangkaian.



**Jawab :**

Loop ABCD ;

$$-IR_1 - V_1 - IR_2 - IR_3 + V_2 = 0$$

$$V_2 - V_1 = IR_1 + IR_2 + IR_3$$

$$V_2 - V_1 = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$I = \frac{V_2 - V_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Jika ;  $R_1 = 5 \Omega$  ,  $R_2 = 3 \Omega$  ,  $R_3 = 4 \Omega$

$V_1 = 10 \text{ volt}$  ,  $V_2 = 25 \text{ volt}$


Maka arus ( $I$ ) adalah ;

$$I = \frac{25 - 10}{5 + 3 + 4} = \frac{15}{12}$$

$$I = 1,25 \text{ Ampere}$$


### Soal – Soal Latihan

1. Tentukan ;  $V_X$  dalam rangkaian.

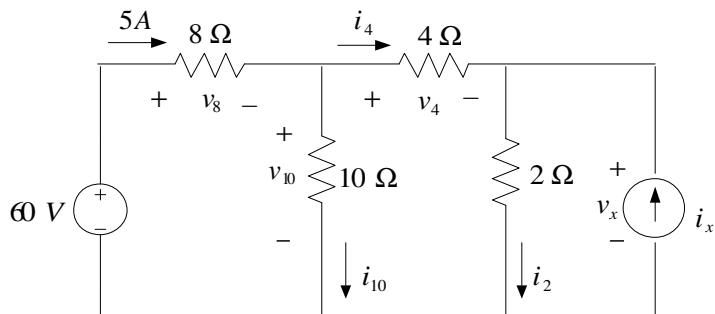


2. Tentukan ;  $V_X$  dalam rangkaian.


Kunci ; 12,8 volt

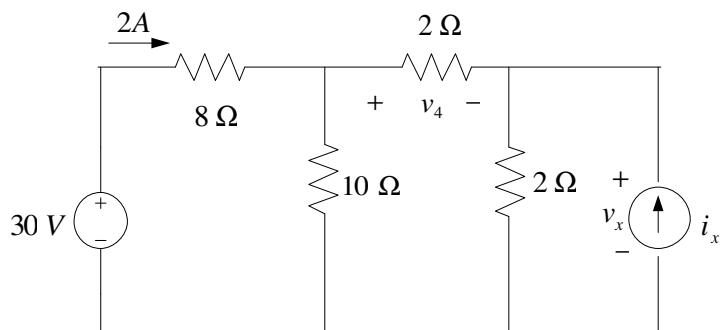


3. Tentukan arus dalam rangkaian

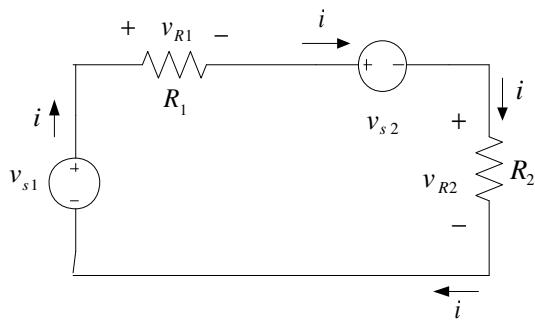

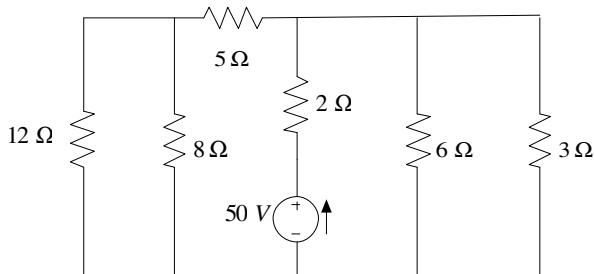
Dari gambar dibawah, berapa besar arus yang diberikan oleh sumber tegangan 50 V




4. Dit ;  $I_x$  dan  $I_{x1}$

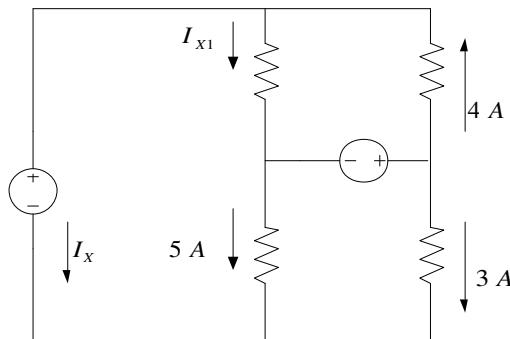

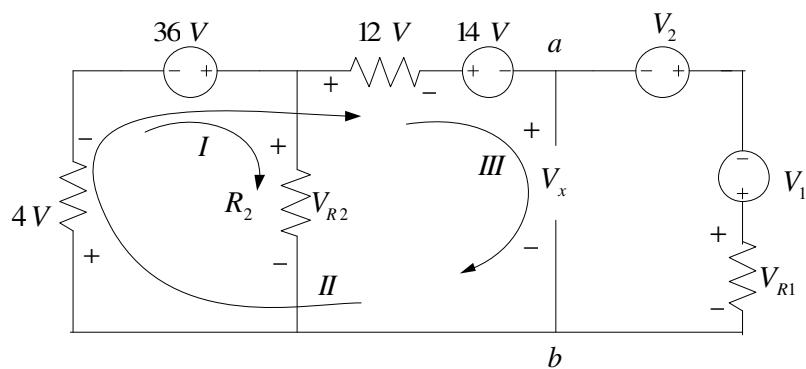5. Pada gambar dibawah tentukan ;  $V_{R2}$  dan  $V_x$



### 3.4 Rangkaian Seri

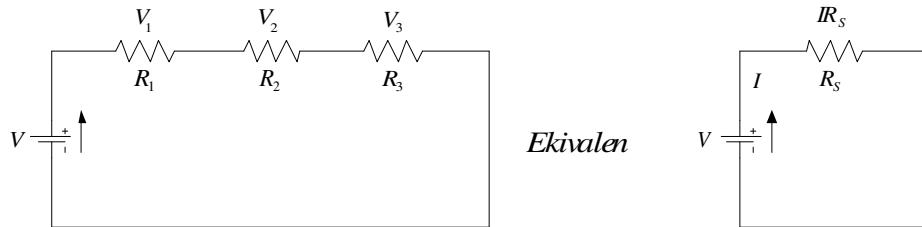

Arus yang mengalir pada setiap elemen sama besarnya.

$$R_S = R_1 + R_2 + R_3$$

$$V_1 = I \cdot R_1$$

$$V_2 = I \cdot R_2$$

$$V_3 = I \cdot R_3$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$


$$V = I \cdot R_1 + I \cdot R_2 + I \cdot R_3$$

$$V = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$V = I \cdot R_S \quad \rightarrow \quad I = \frac{V}{R_S}$$

$R_S$  = Tahanan resistor seri
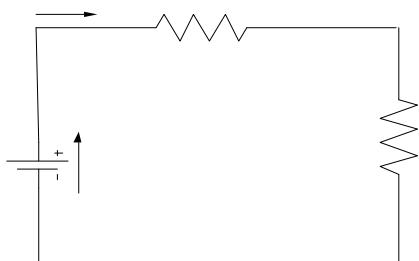
#### 3.4.1. Prinsip Pembagian Tegangan Pada Rangkaian Seri



Arus pada rangkaian seri sama, yang berbeda adalah : drop tegangananya.

$$V_1 = I \cdot R_1$$

$$V_2 = I \cdot R_2$$

$$V = I \cdot R_S \quad \rightarrow \quad R_S = R_1 + R_2$$

Untuk  $V_1 = \dots$ ,

$$V_1 = I \cdot R_1 \quad \rightarrow \quad I = \frac{V_1}{R_1} \quad \dots (1)$$

$$V = I \cdot R_S \quad \rightarrow \quad I = \frac{V}{R_S} \quad \dots (2)$$

Subsitusi pers. 1 dan 2 didapat :

$$\frac{V_1}{R_1} = \frac{V}{R_s} \rightarrow V_1 = \frac{R_1}{R_s} \cdot V$$

$$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V$$

Untuk  $V_2 = \dots$ ,


$$V_2 = IR_2 \rightarrow I = \frac{V_2}{R_2} \quad \dots (3)$$

Subsitusi pers. 3 dan 2 didapat :

$$\frac{V_2}{R_2} = \frac{V}{R_s} \rightarrow V_2 = \frac{R_2}{R_s} \cdot V$$

$$V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V$$

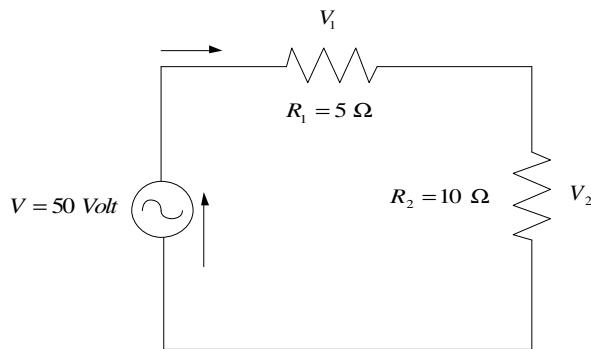**Contoh 1:** Tentukan : drop tegangan pada  $R_1$  dan  $R_2$  ( Gunakan aturan pembagi tegangan )




**Jawab :**

$$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V = \frac{5}{15} \cdot 50 = \frac{250}{15} = 16,67 \text{ Volt}$$

$$V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V = \frac{10}{15} \cdot 50 = \frac{500}{15} = 33,33 \text{ Volt}$$

Maka,

$$V = V_1 + V_2 = 16,67 + 33,33 = 50 \text{ Volt}$$

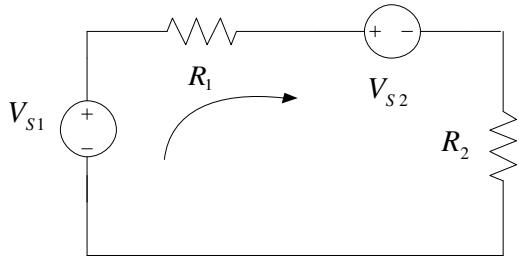**Contoh 2:**

Dik ;  $V_{s1} = 220 \text{ Volt}$ ,  $R_1 = 25 \Omega$   
 $V_{s2} = 20 \text{ Volt}$ ,  $R_2 = 15 \Omega$

Dit ; a. Arus yang mengalir  
b. Tegangan pada setiap resistor  
c. Daya yang diserap setiap resistor

**Jawab :**

$$a. I = \frac{V_{s1} - V_{s2}}{R_1 + R_2} = \frac{220 - 20}{25 + 15} = 5 \text{ A}$$


$$b. V_{R1} = I \cdot R_1 = 5 \times 25 = 125 \text{ Volt} \quad \text{atau, } V_{R1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{s1} - V_{s2}$$

$$V_{R2} = I \cdot R_2 = 5 \times 15 = 75 \text{ Volt}$$

$$c. P_{R1} = I^2 \cdot R_1 = 5^2 \times 25 = 625 \text{ Watt}$$

$$P_{R2} = I^2 \cdot R_2 = 5^2 \times 15 = 375 \text{ Watt}$$

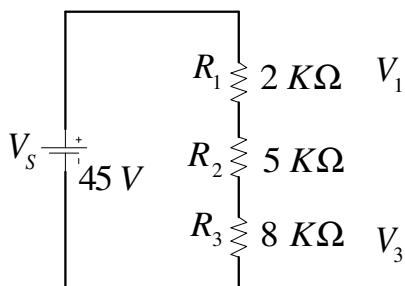**Contoh 3:** Gunakan aturan pembagi tegangan, untuk menentukan  $V_1$  dan  $V_3$  untuk rangkaian seri pada gambar berikut :




**Jawab :**

$$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot V_s$$

$$V_3 = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot V_s$$

### 3.5 Rangkaian Paralel

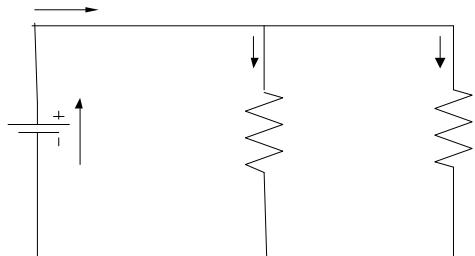

$$I_T = I_1 + I_2 \quad \dots (4)$$

$$I_T = \frac{V}{R_T} \quad \dots (5)$$

$$I_1 = \frac{V}{R_1} \quad \dots (6)$$

$$I_2 = \frac{V}{R_2} \quad \dots (7)$$

Subsitusi pers. (5)(6)(7) ke pers.(4) ;


$$I_T = I_1 + I_2$$

$$\frac{V}{R_T} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}$$

$$V\left(\frac{1}{R_T}\right) = V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \text{atau,} \quad R_T = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

Rangkaian setara dengan ;

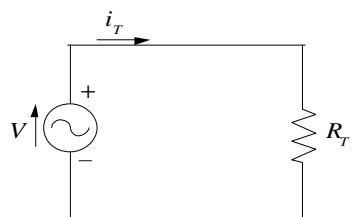


Bila rangkaian terdapat n resistor yang paralel (mis; R1, R2, R3, R4), maka tahanan ekivalen rangkaian paralel adalah ;

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

Tapi, untuk dua resistor  $R_1$  dan  $R_2$  yang diparalel, maka tahanan ukurannya dapat ditentukan ;

$$R_p = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$
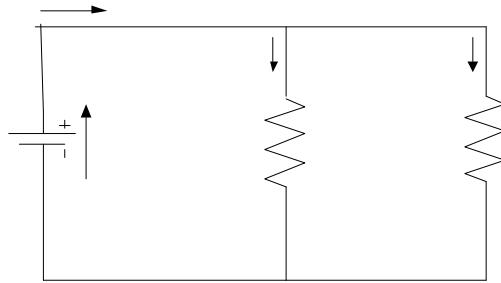
### 3.5.1 Prinsip Pembagian Arus Pada Rangkaian Paralel



“ Arti rangkaian paralel ; komponen dikatakan berhubungan paralel satu sama lain bila tegangan yang melintasinya adalah sama ”

$$V_1 = I_1 \cdot R_1$$

$$V_2 = I_2 \cdot R_2$$

$$V = I_T \cdot R_p \quad \rightarrow \quad R_p = \text{tahanan resistor paralel}$$

Pada hubungan paralel tegangan adalah sama.

$$V = V_1 = V_2$$

Untuk,  $I_1 = \dots$ ,

$$I_1 \cdot R_1 = I_T \cdot R_p$$

$$I_1 = \frac{R_p}{R_1} \cdot I_T = \frac{R_1 \cdot R_2 / R_1 + R_2}{R_1} \cdot I_T$$

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot I_T$$

Untuk,  $I_2 = \dots$ ,

$$I_2 \cdot R_2 = I_T \cdot R_p$$


$$I_2 = \frac{R_p}{R_2} \cdot I_T = \frac{R_1 \cdot R_2 / R_1 + R_2}{R_2} \cdot I_T$$

$$I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot I_T$$

### 3.6 Penutup
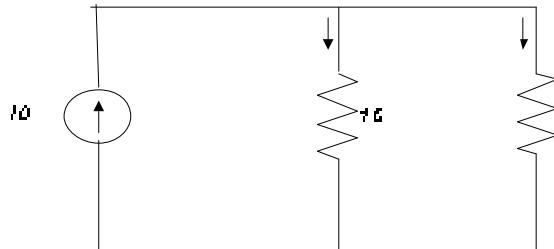
#### 3.6.1 Bahan Diskusi dan Tugas

**Contoh 1:** Gunakan aturan pembagi arus, untuk menentukan  $i_1$  dan  $i_2$  pada gambar berikut :



Jawab:


$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot i = \frac{5}{10+5} \cdot 10 \text{ A} = \frac{50}{15} \text{ Ampere}$$

$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot i = \frac{10}{10+5} \cdot 10 \text{ A} = \frac{100}{15} \text{ Ampere}$$

$$i = i_1 + i_2 = \frac{50}{15} + \frac{100}{15} = \frac{150}{15} = 10 \text{ Ampere}$$

arus  $i =$  arus  $i_1$  ditambah arus  $i_2$

#### Contoh 2 ;

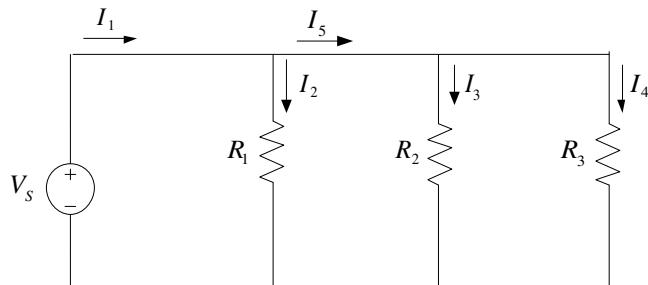

Jawab ;

$$I_1 - I_2 - I_5 = 0$$

$$\text{dimana ; } I_5 = I_3 + I_4$$

maka ;

$$I_1 - I_2 - (I_3 + I_4) = 0$$

$$I_1 - I_2 - I_3 - I_4 = 0$$

$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4$$

$$I_1 = \frac{V_s}{R_1} + \frac{V_s}{R_2} + \frac{V_s}{R_3}$$

$$I_1 = V_s \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

**Contoh 3 ;**

Jika;  $V_s = 24 \text{ Volt}$ , ,

$$R_1 = 10 \Omega, R_2 = 15 \Omega, R_3 = 20 \Omega$$

Tentukan ; a). arus yang mengalir pada setiap elemen

b).daya yang diserap setiap elemen

**Jawab ;**

$$a). I_1 = V_s \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$


$$I_2 = \frac{V_s}{R_1}, I_3 = \frac{V_s}{R_2}, I_4 = \frac{V_s}{R_3}$$

$$I_5 = I_3 + I_4$$


$$b). P_{R2} = I_2^2 \times R_1, P_{R3} = I_3^2 \times R_2, P_{R4} = I_4^2 \times R_3$$

**Soal – Soal Latihan**

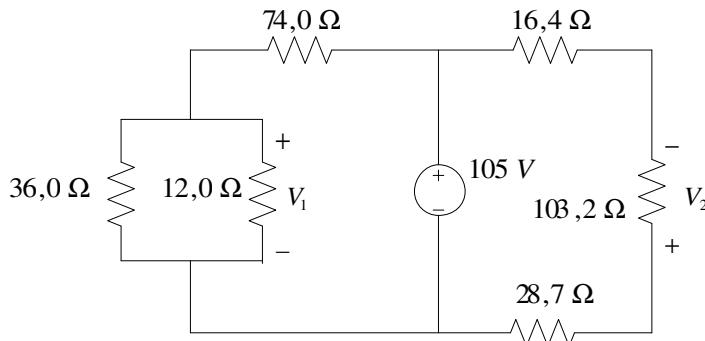
1. Dengan menggunakan aturan pembagi tegangan, hitung  $V_1$  dan  $V_2$  pada rangkaiannya dibawah ini.



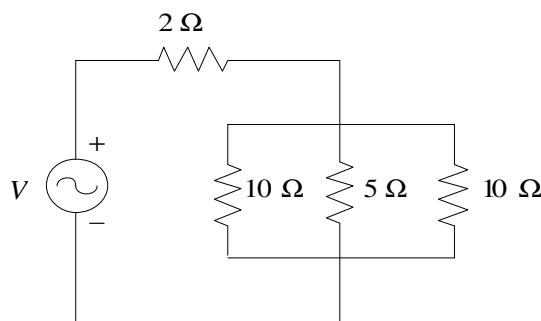
2. Tentukan tegangan ( $V$ ) jika arus pada tahanan  $5 \Omega$  adalah 14 Ampere



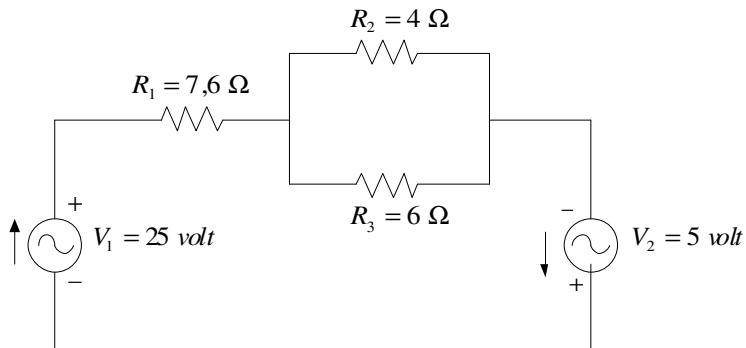
3. Tentukan daya yang disupply oleh masing-masing sumber



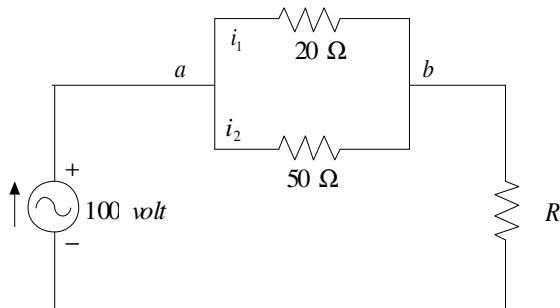4. Jika drop tegangan pada tahanan  $R$  adalah  $25 \text{ volt}$ , maka tentukan harga tahanan  $R$  tersebut.



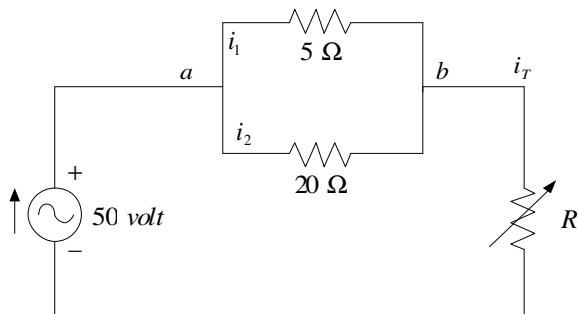5. Bila daya pada tahanan  $5 \Omega$  adalah  $20 \text{ watt}$ . Hitung harga tahanan variable  $R$



### 3.7 Daftar Pustaka

1. Teori dan Soal-soal Rangkaian Listrik“ edisi kedua, Joseph A.Edminister, Ir.Sahat Pakpahan, Seri buku schum.1984.
2. Muhammad Ramdhani “Rangkaian listrik” thn. 2008 Penerbit Erlangga.
3. William H. Hayt, Jr., Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin, 2005 “Rangkaian Listrik”, edisi ke enam. Jilid 1 dan 2.Erlangga.
4. Joseph A. Edminister, 1983, “Electric Circuit”, Mc-graw-Hill.

# **BAB 4**

## **BILANGAN KOMPLEKS**

### **4.1. Diskripsi Singkat**

Tujuan dari mempelajari materi bilangan kompleks adalah untuk dapat memahami operasi bilangan kompleks.

### **4.2. Tujuan Instruksional Khusus**

Setelah materi ini diajarkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan operasi bilangan kompleks, konversi rectangular ke polar. Penjumlahan, pengurangan perkalian dan pembagian dua buah bilangan kompleks.

### **4.3. Penyajian**


#### **4.3.1. Bilangan Kompleks**

Bilangan kompleks  $Z$  adalah sebuah bilangan dalam bentuk  $X + jY$ , dimana  $X$  dan  $Y$  adalah bilangan nyata dan  $j = \sqrt{-1}$

$$X = r \cos \theta$$

$$\begin{aligned} Y = r \sin \theta &\Rightarrow Z = X \pm jY \\ &Z = r \cos \theta + j r \sin \theta \\ &Z = r (\cos \theta + j \sin \theta) \end{aligned}$$
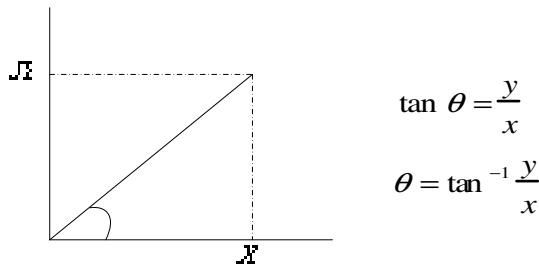
$$\text{dimana : } r = \sqrt{X^2 + Y^2}$$



*Bentuk Bilangan kompleks :*

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Bentuk Rectanguler  | $\Rightarrow Z = X + jY$                          |
| 2. Bentuk Polar        | $\Rightarrow Z = r \angle \theta$                 |
| 3. Bentuk Exponensial  | $\Rightarrow Z = r e^{j\theta}$                   |
| 4. Bentuk Trigonometri | $\Rightarrow Z = r (\cos \theta + j \sin \theta)$ |

*Rumus Euler*

$$e^{j\theta} = (\cos \theta + j \sin \theta)$$

*Sehingga,*

$$Z = r (\cos \theta + j \sin \theta)$$

$$Z = r e^{j\theta}$$

#### 4.3.1.1. Bentuk Polar kedalam Bentuk Rectangular

**Contoh 1 :** Nyatakan  $Z = 50 \angle 53,1^\circ$  kedalam bentuk rectangular

**Jawab :**

$$Z = 50 \angle 53,1^\circ \quad \Rightarrow \quad r = 50$$

$$\theta = 53,1$$

*Kedalam bentuk rectangular :*

$$Z = x + jy$$

$$x = r \cos \theta = 50 \cos 53,1$$

$$y = r \sin \theta = 50 \sin 53,1$$

*maka,*

$$Z = r (\cos \theta + j \sin \theta)$$

$$Z = 50 (\cos 53,1^\circ + j \sin 53,1^\circ)$$

$$Z = 50 (0,6 + j0,8)$$

$$Z = 30 + j 40$$

#### 4.3.1.2. Bentuk Rectangular kedalam Bentuk Polar

**Contoh 2:** Nyatakan  $Z = -10 + j 20$  kedalam bentuk polar.

**Jawab :**

$$Z = -10 + j 20$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

$$r = \sqrt{10^2 + 20^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$r = \sqrt{500}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{20}{-10}$$

$$r = 22,36$$

$$\theta = \tan^{-1} (-2) = -63,4^\circ$$

jadi bentuk polar-nya adalah:

$$Z = r \angle \theta^\circ \rightarrow Z = 22,36 \angle -63,4^\circ$$

#### 4.3.1.3. Penjumlahan dua buah bilangan kompleks.

$$Z_1 = 5 - j2$$

$$Z_2 = -3 - j8$$

**Jawab :**

$$\begin{aligned} Z_1 + Z_2 &= (5 - j2) + (-3 - j8) \\ &= 5 - 3 - j2 - j8 \\ &= 2 - j10 \end{aligned}$$

#### 4.3.1.4. Pengurangan dua buah bilangan kompleks

$$Z_1 = 5 - j2$$

$$Z_2 = -3 - j8$$

**Jawab:**

$$\begin{aligned} Z_1 - Z_2 &= (5 - j2) - (-3 - j8) \\ &= 5 + 3 - j2 + j8 \\ &= 8 - j6 \end{aligned}$$

#### 4.3.1.5. Perkalian dua buah bilangan kompleks

a. Bentuk Rectangular

$$Z_1 = x_1 + jy_1$$

$$Z_2 = x_2 + jy_2$$

**Jawab:**

$$\begin{aligned} Z_1 \cdot Z_2 &= (x_1 + jy_1) \cdot (x_2 + jy_2) \\ &= x_1x_2 + jx_1y_2 + jx_2y_1 + j^2y_1y_2 \\ \text{dimana : } \Rightarrow \quad j^2 &= -1 \\ &= x_1x_2 + jx_1y_2 + jx_2y_1 - y_1y_2 \\ &= (x_1x_2 - y_1y_2) + j(x_1y_2 + x_2y_1) \end{aligned}$$

b. Bentuk polar

$$Z_1 = r_1 \angle \theta_1$$

$$Z_2 = r_2 \angle \theta_2$$

**Jawab:**

$$\begin{aligned} Z_1 \cdot Z_2 &= r_1 \angle \theta_1 \cdot r_2 \angle \theta_2 \\ &= r_1 \cdot r_2 \angle \theta_1 + \theta_2 \end{aligned}$$

c. Bentuk eksponensial

$$Z_1 = r_1 e^{j\theta_1}$$

$$Z_2 = r_2 e^{j\theta_2}$$

**Jawab :**

$$\begin{aligned} Z_1 \cdot Z_2 &= (r_1 e^{j\theta_1}) \cdot (r_2 e^{j\theta_2}) \\ &= r_1 \cdot r_2 e^{j(\theta_1 + \theta_2)} \end{aligned}$$

#### 4.3.1.6. Pembagian dua buah bilangan kompleks

a. Bentuk Rectangular

$$Z_1 = x_1 + jy_1$$

$$Z_2 = x_2 + jy_2$$

**Jawab:**

$$\begin{aligned} \frac{Z_1}{Z_2} &= \frac{x_1 + jy_1}{x_2 + jy_2} \cdot \frac{(x_2 - jy_2)}{(x_2 - jy_2)} \\ &= \frac{x_1x_2 - jx_1y_2 + jx_2y_1 - j^2y_1y_2}{x_2^2 - jx_2y_2 + jx_2y_2 - j^2y_2^2} \\ &= \frac{x_1x_2 + j(x_2y_1 - jx_1y_2) + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} \end{aligned}$$

b. Bentuk polar

$$Z_1 = r_1 \angle \theta_1$$

$$Z_2 = r_2 \angle \theta_2$$

**Jawab :**

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{r_1 \angle \theta_1}{r_2 \angle \theta_2} = \frac{r_1}{r_2} \angle \theta_1 - \theta_2$$

c. Bentuk eksponensial

$$Z_1 = r_1 e^{j\theta_1}$$

$$Z_2 = r_2 e^{j\theta_2}$$

**Jawab :**

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{r_1 e^{j\theta_1}}{r_2 e^{j\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{j(\theta_1 - \theta_2)}$$

Catatan:

1. Penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks sebaiknya dalam bentuk rectangular.
2. Perkalian dan pembagian bilangan kompleks sebaiknya dalam bentuk polar.

#### 4.4. Penutup

##### 4.4.1. Bahan Diskusi dan Tugas

1. Hitunglah perkalian dari dua bilangan kompleks dibawah ini :

a.)  $Z_1 = 2 + j3$

$$Z_2 = -1 - j3$$

b.)  $Z_1 = 2 \angle 30^\circ$

$$Z_2 = 5 \angle -45^\circ$$

c.)  $Z_1 = 5e^{\frac{j\pi}{3}}$

$$Z_2 = 2e^{-\frac{j\pi}{6}}$$

2. Hitunglah pembagian dari dua bilangan kompleks dibawah ini :

a.)  $Z_1 = 4 - j5$

$$Z_2 = 1 + j2$$

b.)  $Z_1 = 2 \angle 45^\circ$

$$Z_2 = 5 \angle 30^\circ$$

c.)  $Z_1 = 10e^{\frac{j\pi}{2}}$

$$Z_2 = 5e^{-\frac{j\pi}{6}}$$

3. Ubahlah bentuk polar ke rectangular :

- a.)  $40\angle 10^\circ$
- b.)  $80\angle -98^\circ$
- c.)  $150\angle -5^\circ$

4. Ubahlah bentuk rectangular ke polar :

- a.)  $5 + j2$
- b.)  $5 + j0,3$
- c.)  $3 + j4$

#### 4.5. Daftar Pustaka

1. Teori dan Soal- soal Rangkaian Listrik“ edisi kedua, Joseph A.Edminister, Ir.Sahat Pakpahan, Seri buku schum.1984.
2. Muhammad Ramdhani “Rangkaian listrik” thn. 2008 Penerbit Erlangga.
3. William H. Hayt, Jr., Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin, 2005 “*Rangkaian Listrik* ”, edisi ke enam. Jilid 1 dan 2.Erlangga.
4. Joseph A. Edminister, 1983, “*Electric Circuit*”, Mc-graw-Hill.

# BAB 5

## IMPEDANSI KOMPLEKS

### 5.1. Diskripsi Singkat


Tujuan dari mempelajari materi impedansi kompleks adalah untuk dapat memahami rangkaian impedansi kompleks.

### 5.2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah materi ini diajarkan mahasiswa dapat memahami dan menganalisa rangkaian impedansi kompleks, rangkaian seri RL, rangkaian seri RC, rangkaian seri paralel dan admittansi.

### 5.3. Penyajian

#### 5.3.1..Rangkaian Seri RL

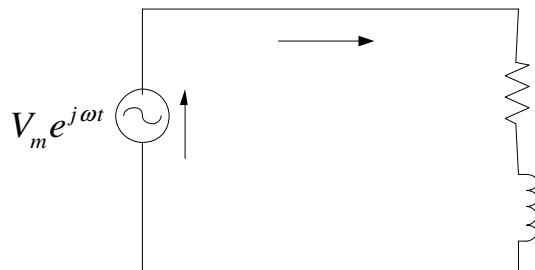

Menurut hukum kirchoff tegangan pers. rangkaian loop diatas adalah :

$$R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} = V_m e^{j\omega t} \quad \dots\dots (1)$$

Persamaan differensial linier orde 1.

diselesaikan dengan subsitusi :  $i(t) = K e^{j\omega t}$  ..... (2)

Subsitusikan pers. (2) ke (1) :

$$R \cdot K e^{j\omega t} + L \frac{d}{dt} K e^{j\omega t} = V_m e^{j\omega t}$$

$$R \cdot K e^{j\omega t} + j\omega L \cdot K e^{\omega t} = V_m e^{j\omega t}$$

$$(R + j\omega L) \cdot K e^{j\omega t} = V_m e^{j\omega t}$$

$$K = \frac{V_m}{R + j\omega L} \quad \dots\dots (3)$$

Subsitusikan pers. (3) ke (2) :

$$i(t) = \frac{V_m}{R + j\omega L} \cdot e^{j\omega t}$$

$$\text{karena impedansi adalah : } Z = \frac{V(t)}{i(t)}$$

maka,

$$Z = \frac{V_m e^{j\omega t}}{V_m e^{j\omega t} / R + j\omega L} \rightarrow Z = V_m e^{j\omega t} \cdot \frac{R + j\omega L}{V_m e^{j\omega t}}$$

$$Z = R + j\omega L$$

Jadi gambar rangkaiannya adalah :



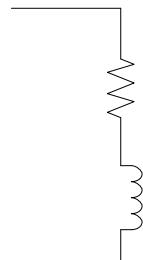


Diagram impedansinya :

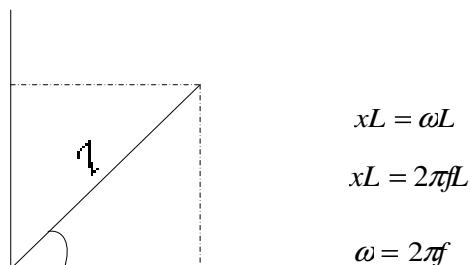

### 5.3.2. Rangkaian Seri RC

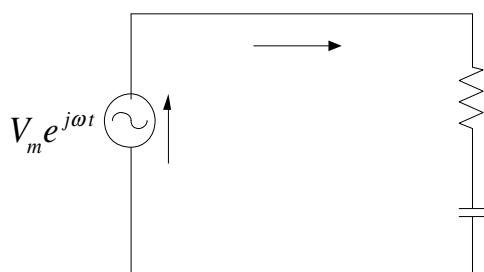

Persamaan hukum kirchoff tegangan :

$$\begin{aligned} V_R + V_C &= V_m e^{j\omega t} \quad \rightarrow \quad V_R = R i(t) \\ V_C &= \frac{1}{C} \int i(t) dt \\ R i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt &= V_m e^{j\omega t} \end{aligned} \quad \dots\dots (1)$$

*Pers. diffirensial linier orde 1 dengan mensubsitusikan :*

$$i(t) = K e^{j\omega t} \quad \dots\dots (2)$$

*Subsitusikan pers. (2) ke (1) :*

$$R \cdot K e^{j\omega t} + \frac{1}{C} \int K e^{j\omega t} \cdot dt = V_m e^{j\omega t}$$

$$R \cdot K e^{j\omega t} + \frac{1}{j\omega C} \cdot K e^{j\omega t} = V_m e^{j\omega t}$$

$$(R + \frac{1}{j\omega C}) \cdot K e^{j\omega t} = V_m e^{j\omega t}$$

$$K = \frac{V_m}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$K = \frac{V_m}{R - j \frac{1}{\omega C}} \quad \dots\dots (3)$$

*Subsitusikan pers. (3) ke (2) :*

$$i(t) = \frac{V_m}{R - j \frac{1}{\omega C}} \cdot e^{j\omega t}$$

$$\text{dimana impedansi :} \quad Z = \frac{V(t)}{i(t)}$$

$$Z = \frac{V_m \cdot e^{j\omega t}}{V_m \cdot e^{j\omega t} / R - j \frac{1}{\omega C}} \quad \rightarrow \quad Z = V_m e^{j\omega t} \cdot \frac{R + j\omega L}{V_m e^{j\omega t}}$$

$$Z = R - j \frac{1}{\omega C}$$

$$\text{karena,} \quad xC = \frac{1}{\omega C}$$

$$\text{maka,} \quad Z = R - jxC$$

*Jadi gambar rangkaianya adalah :*


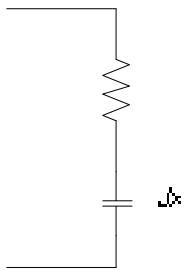


Diagram impedansinya :

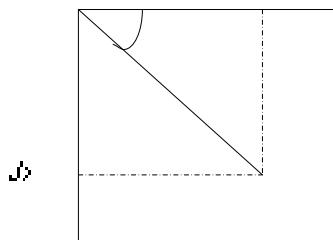

## 5.4. Penutup

### 5.4.1. Bahan Diskusi dan Tugas

**Contoh 1:** Sebuah rangkaian  $RL$  seri dengan  $R = 5 \Omega$  dan  $L = 2 \text{ mH}$ , mempunyai tegangan  $V = 150 \sin 5000 t \text{ Volt}$

Tentukan impedansi kompleks  $Z$

**Jawab :**

$$xL = \omega L$$


$$xL = 5000 \times 2 \times 10^{-3}$$

$$xL = 10 \Omega$$

maka,

$$Z = R + jxL$$
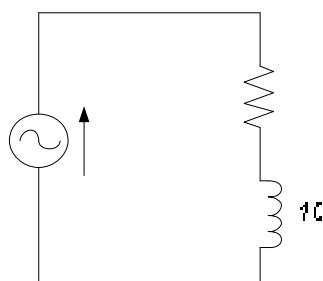
$$Z = 5 + j10 \quad \text{atau, } \rightarrow \quad Z = 11,18 \angle 63,4^\circ$$



Gambar Rangkaian nya

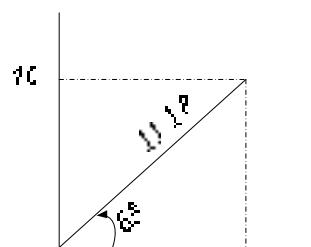


Diagram Impedansinya

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\tan \theta = \frac{\omega L}{R}$$

$$r = \sqrt{5^2 + 10^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{10}{5}$$

$$r = \sqrt{125}$$

$$\theta = \tan^{-1} 2$$

$$r = 11,18$$


$$\theta = 63,4^\circ$$

$$Z = r \angle \theta^\circ \rightarrow Z = 11,18 \angle 63,4^\circ$$

**Contoh 2:** Dua elemen seri dengan  $R = 20 \Omega$  dan  $L = 0,02 H$ , mempunyai Impedansi  $Z = 40 \angle \theta^\circ$

Tentukan sudut  $\theta^\circ$  dan frekuensi ( $f$ )

**Jawab :**

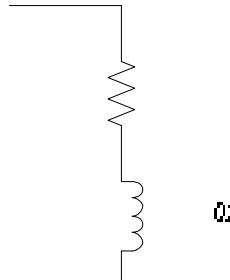


$$Z = 40 \angle \theta^\circ$$

$$Z = R + jxL$$

$$Z = 20 + jxL$$

Diagram impedansinya :

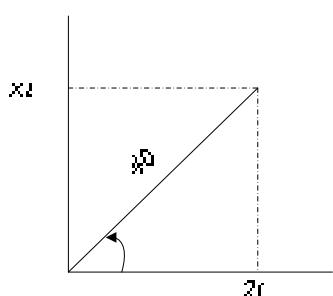

$$\cos \theta^\circ = \frac{x}{r} = \frac{R}{Z}$$

$$\cos \theta^\circ = \frac{20}{40}$$

$$\cos \theta^\circ = 0,5$$

$$\theta^\circ = \cos^{-1} 0,5$$

$$\theta^\circ = 60^\circ$$

$$\sin \theta^\circ = \frac{xL}{40}$$

$$xL = 40 \sin \theta^\circ$$

$$xL = \omega L$$

$$xL = 40 \sin 60^\circ$$

$$xL = 2\pi fL$$

$$xL = 40 \times 0,866$$

$$34,64 = 2 \times 3,14 \times 0,02 f$$

$$xL = 34,64 \Omega$$


$$f = \frac{34,64}{0,1256}$$

$$f = 275,79 \text{ Hz}$$

**Contoh 3:** Sebuah rangkaian  $RC$  seri dengan  $R = 20 \Omega$  dan  $C = 5 \mu F$ , mempunyai tegangan  $V = 150 \cos 10000 t \text{ Volt}$

Tentukan impedansi kompleks  $Z$

**Jawab :**

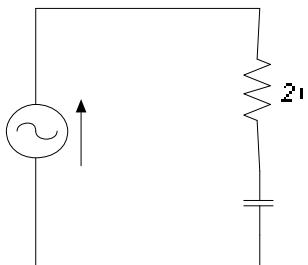


$$XC = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{10000 \times 5 \times 10^{-6}} = \frac{10^6}{5 \times 10^{-4}} = 20 \quad \Omega$$

$$Z = R - jXC$$

$$Z = 20 - j20 \quad \text{atau, } \Rightarrow \quad Z = 28,28 \angle -45^\circ \quad \Omega$$

*Diagram impedansinya :*

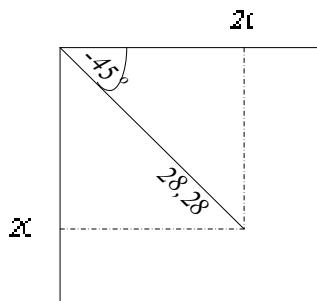

### Soal – Soal Latihan

1. Gambarkan diagram fasor dan diagram impedansi serta tentukan konstanta elemen rangkaian, jika :

$$V = 311 \sin(2500t + 170^\circ) \quad \text{Volt}$$

$$i = 15,5 \sin(2500t - 145^\circ) \quad \text{Ampere}$$

2. Gambarkan diagram fasor dan diagram impedansi serta tentukan konstanta elemen rangkaian, jika :

$$V = 50 \sin(2000t - 25^\circ) \quad \text{Volt}$$

$$i = 8 \sin(2000t + 5^\circ) \quad \text{Ampere}$$


3. Gambarkan diagram fasor dan diagram impedansi serta tentukan konstanta elemen rangkaian, jika :

$$V = 28,3 \cos(800t + 150^\circ) \quad \text{Volt}$$

$$i = 11,3,5 \cos(800t + 140^\circ) \quad \text{Ampere}$$

## 5.5. Rangkaian Seri dan Paralel

### 5.5.1. Rangkaian seri

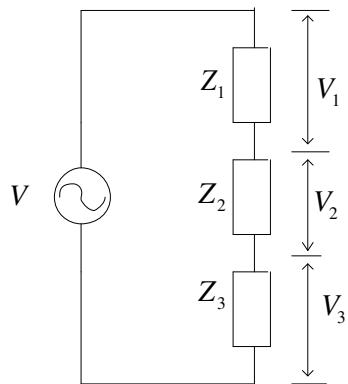

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V_1 = I \cdot Z_1$$

$$V_2 = I \cdot Z_2$$

$$V_3 = I \cdot Z_3$$

maka,

$$V = I \cdot Z_1 + I \cdot Z_2 + I \cdot Z_3$$

$$V = I \cdot (Z_1 + Z_2 + Z_3)$$


$$V = I \cdot Z_{eq}$$

dimana ;  $Z_{eqivalen} = Z_1 + Z_2 + Z_3$

atau,

$$I = \frac{V}{Z_{eq}}$$

### 5.5.2. Rangkaian Paralel

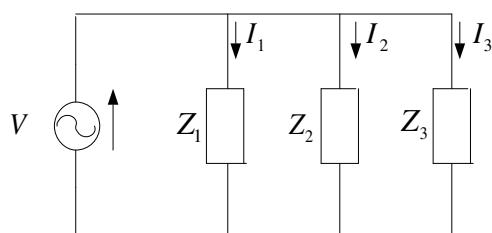

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3$$

$$V = V_1 = V_2 = V_3$$

$$I_1 = \frac{V}{Z_1} \quad , \quad I_2 = \frac{V}{Z_2} \quad , \quad I_3 = \frac{V}{Z_3}$$

maka,

$$I_T = \frac{V}{Z_1} + \frac{V}{Z_2} + \frac{V}{Z_3}$$

$$I_T = V \left( \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \right)$$


$$I_T = \frac{V}{Z_{eq}} \quad \rightarrow \quad \text{dimana ; } \frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}$$

### 5.5.3. Admitansi (Y)

$$\text{dimana ; } \rightarrow \text{Admitansi ; } Y = \frac{1}{Z}$$

$$\text{Impedansi ; } Z = \frac{V}{I} \quad \rightarrow \quad \text{maka ; } Y = \frac{1}{V/I}$$

$$Y = \frac{I}{V}$$

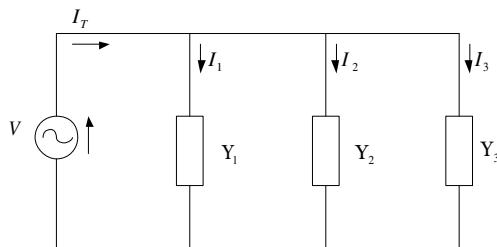

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_T = VY_1 + VY_2 + VY_3$$

$$I_T = V(Y_1 + Y_2 + Y_3)$$

$$I_T = VY_{eq} \quad \rightarrow \quad \text{dimana ; } Y_{eq} = Y_1 + Y_2 + Y_3$$

### 5.6. Daftar Pustaka

1. “Teori dan Soal- soal Rangkaian Listrik“ edisi kedua, Joseph A.Edminister, Ir.Sahat Pakpahan, Seri buku schum.1984.
2. Muhammad Ramdhani “Rangkaian listrik” thn. 2008 Penerbit Erlangga.
3. William H. Hayt, Jr., Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin, 2005 “Rangkaian Listrik ”, edisi ke enam. Jilid 1 dan 2.Erlangga.
4. Joseph A. Edminister, 1983, “Electric Circuit”, Mc-graw-Hill.

# BAB 6

## BENTUK GELOMBANG BOLAK – BOLIK

### 6.1. Diskripsi Singkat

Tujuan dari mempelajari bentuk gelombang bolak – balik adalah untuk dapat memahami gelombang arus bolak - balik.

### 6.2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah materi ini diajarkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang bentuk gelombang bolak – balik dan menganalisa/menghitung nilai rata –rata dan nilai efektif, harga rata – rata dan harga efektif.


### 6.3. Penyajian

#### 6.3.1. Bentuk Gelombang Bolak - Balik


Arus bolak-balik (*arus ac*) ialah ; arus yang mempunyai dua arah. Arus bolak-balik besarnya berubah-ubah secara berskala disekitar nilai nol, satu saat positif dan saat berikutnya negatif.

*Contoh bentuk gelombang bolak-balik:*

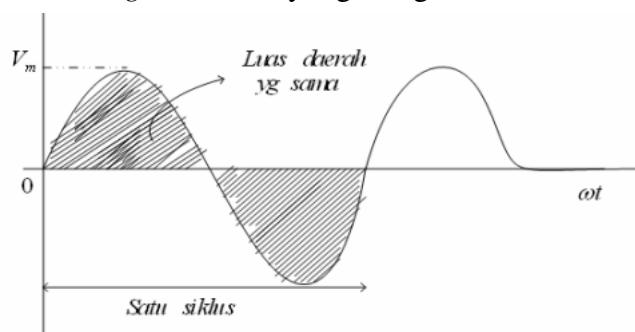
a. *Gelombang sinusoidal* yang mengikuti variasi hukum sinus



b. Gelombang segi empat

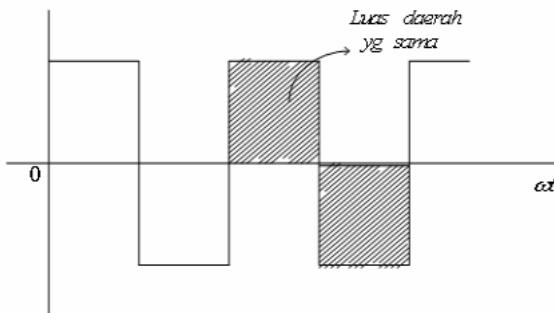

c. Gelombang gigi gergaji

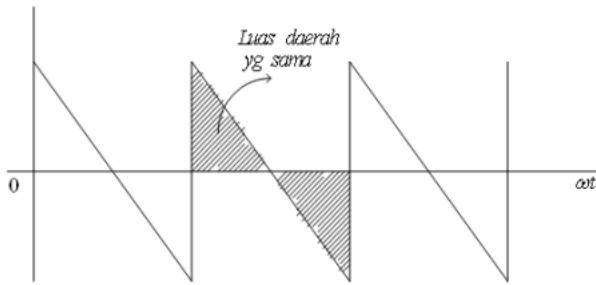

Biasanya suatu arus bolak-balik yang murni mempunyai bentuk sinus atau cosinus.

$$\text{Mis: } i = i_m \sin(\omega t + \alpha)$$

$$i = i_m \cos(\omega t + \beta)$$

Ada 3 besaran yang menentukan bentuk sinusoidal tersebut yaitu:  $\alpha, \beta, \omega$

*Dimana:*  $\alpha, \beta$  disebut: sudut fasa

$\omega$  disebut: frekuensi sudut

$i_m$  disebut: amplitudo maksimum

Bagian arus ac yang terdapat dalam satu periode disebut: gelombang.

Banyaknya gelombang dalam satu detik disebut: frekuensi.

Bila periode dari suatu arus ac murni =  $T$  detik

maka,

banyaknya gelombang terdapat dalam satu detik adalah:  $\frac{1}{T}$  = frekuensi

$$\text{jadi, } T = \frac{1}{f}$$

$$\text{mis: } T = 50 \text{ mS}$$

$$f = ..? \quad \rightarrow \quad f = \frac{1}{50 \text{ mS}} = \frac{1}{50 \times 10^{-3}} = 20 \text{ Hz}$$

**Contoh:** Sebuah arus mempunyai persamaan:  $i = 10 \sin(100\pi t + \alpha)$

Ditanya: a). Hitung:  $T$  dari arus tersebut dan  $f$  tersebut.

**Jawab:**

Dik:  $i_m = 10$

$$\omega = 100\pi$$

$$\text{Dimana, } \omega = 2\pi f$$


$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ det ik}$$

$$100\pi = 2\pi f$$

$$f = \frac{100}{2} = 50 \text{ Hz}$$

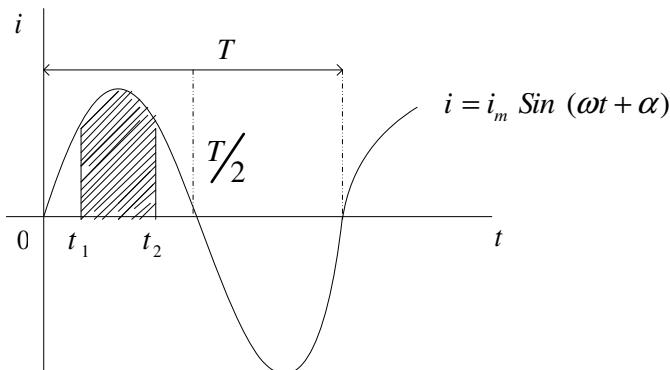**6.3.2. Nilai Rata-Rata Dan Nilai Effektif**

Dalam sebuah arus bolak-balik yang murni dapat ditentukan nilai rata-rata dari arus tersebut antara batas waktu tertentu, mis ;  $t_1$  dan  $t_2$



$$i_{rata-rata} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} i \, dt$$

Hasil integral ini adalah luas daerah yang diarsir atau luas daerah yang dibatasi oleh garis lengkung dari persamaan:  $i = i_m \sin(\omega t + \alpha)$  dan sumbu tegangan  $t_1$  dan  $t_2$ , kalau  $(t_2 - t_1) = T$   
maka persamaan:

$$i_{rata-rata} = \frac{1}{T} \int_0^T i \, dt$$

Jika,  $i = i_m \sin(\omega t + \alpha)$  dimasukkan kedalam integral, maka didapat:

$$i_{rata-rata} = \frac{1}{T} \int_0^T i_m \sin(\omega t + \alpha) \, dt$$

$$i_{rata-rata} = \frac{1}{T} \left[ -\frac{i_m}{\omega} \cos(\omega t + \alpha) \right]$$

$$i_{rata-rata} = 0$$

Untuk satu periode ( $T$ ) nilai rata-rata arus adalah = 0

Untuk menghitung nilai rata-rata arus diambil:

$$\frac{1}{2} T \quad \left( \frac{1}{2} \text{ periode} \right)$$

$$i_{\text{rata-rata}} = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} i \, dt$$

Maka untuk  $i = i_m \sin \omega t$  didapat:

$$i_{\text{rata-rata}} = \frac{2 i_m}{\pi}$$

**Contoh:** Sebuah arus sinus dengan persamaan:  $i = 100 \sin(377t)$  Ampere

Hitung: a). Nilai rata-rata arus tersebut

b). Frekuensi ( $f$ )

c). Periode ( $T$ )

**Jawab :**

a).  $i_{\text{rata-rata}} = \frac{2 i_m}{\pi} = \frac{2 \times 100}{3,14} = 63,69$  Ampere

b).  $\omega = 2\pi f \quad \rightarrow \quad 377 = 2 \times 3,14 f$


$$f = \frac{377}{6,28}$$

$$f = 60,03 \text{ Hz}$$

c).  $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60,03} = 0,0167 \text{ dtk}$
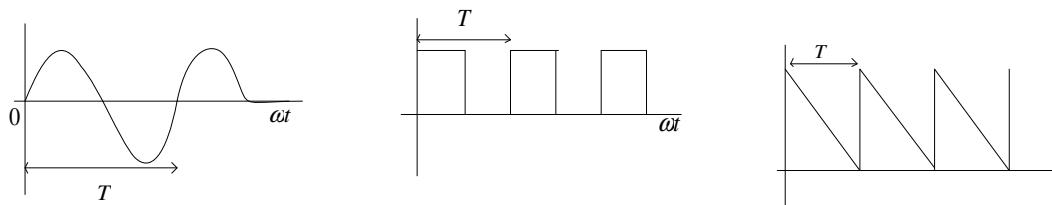
### 6.3.3. Harga Rata-Rata Dan Harga Effektif

Bentuk gelombang periodik dapat berupa seperti gambar berikut:



Gelombang periodik yang mempunyai fungsi  $y(t)$  dengan periode  $T$  mempunyai *harga avarege (rata-rata)*:

$$Y_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) \, dt$$

Sedangkan untuk harga effektif yaitu:

$$Y_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T y(t)^2 dt}$$

#### 6.3.4. Form Factor

adalah ; perbandingan antara harga efektif dengan harga rata-rata.

$$\text{Form Factor} = \frac{Y_{rms}}{Y_{av}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T y(t)^2 dt}}{\frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt}$$

Harga *rms* (*root mean square*) untuk beberapa bentuk sinus dan cosines:

$$\begin{aligned} \text{Jika fungsi } y(t) &= a_0 + (a_1 \cos \omega t + a_2 \cos 2\omega t + \dots) \\ &\quad + (b_1 \sin \omega t + b_2 \sin 2\omega t + \dots) \end{aligned}$$


Maka harga efektifnya:

$$Y_{rms} = \sqrt{a_0^2 + \frac{1}{2}(a_1^2 + a_2^2 + \dots) + \frac{1}{2}(b_1^2 + b_2^2 + \dots)}$$

#### 6.4. Penutup
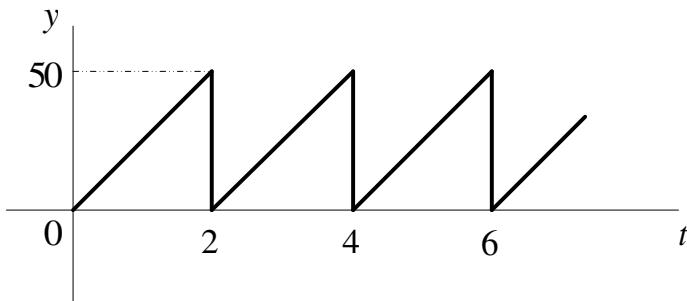
##### 6.4.1. Bahan Diskusi dan Tugas

**Contoh 1:** Pada gambar dibawah tentukan harga rata-rata dan harga efektif.



**Jawab:**

Dik ; periode  $T = 2$

$$0 < t < 2 \Rightarrow y = mx \rightarrow x = t$$

$$y = m \cdot t \rightarrow m = \tan \alpha$$

$$m = \frac{y}{t} = \frac{50}{2} = 25$$

$$y(t) = 25t$$

Harga rata-rata adalah:

$$Y_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^2 25t dt = \frac{25}{2} \int_0^2 t dt = \frac{25}{2} \times \frac{1}{2} t^2 \Big|_0^2$$

$$Y_{av} = \frac{25}{2} \cdot \left( \frac{1}{2} \times 2^2 - 0 \right) = \frac{25}{2} \times \frac{4}{2}$$

$$Y_{av} = 25$$

Harga efektif  $Y_{rms}$  adalah:


$$Y_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T y(t)^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{2} \int_0^2 (25t)^2 dt} = \sqrt{\frac{625}{2} \int_0^2 t^2 dt}$$

$$Y_{rms} = \sqrt{\frac{625}{2} \times \frac{1}{3} t^3 \Big|_0^2} = \sqrt{\frac{625}{6} \times (2^3 - 0)} = \sqrt{\frac{625}{6} \times 8}$$

$$Y_{rms} = \sqrt{833,333}$$

$$Y_{rms} = 28,87$$

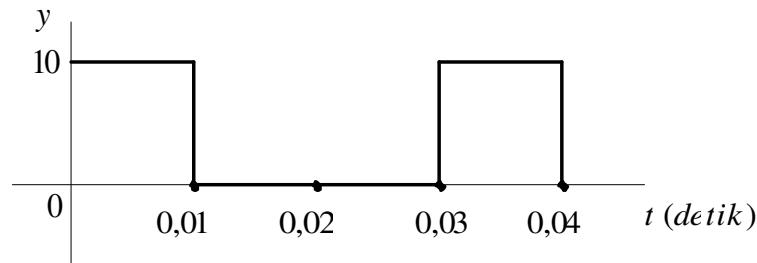**Contoh 2:** Tentukan harga rata-rata dan harga efektif.



**Jawab :**

Dik ; periode  $T = 0,03$

$$0 < t < 0,01 \Rightarrow y(t) = 10$$

$$0,01 < t < 0,03 \Rightarrow y(t) = 0$$

Harga rata-rata adalah:

$$Y_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt$$

$$Y_{av} = \frac{1}{0,03} \int_0^{0,01} 10 dt + \frac{1}{0,03} \int_{0,01}^{0,03} 0 dt$$

$$Y_{av} = \frac{10}{0,03} \cdot t \Big|_0^{0,01} = \frac{10}{0,03} \cdot (0,01 - 0) = \frac{1000}{3} \cdot \frac{1}{100} = \frac{10}{3}$$


$$Y_{av} = 3,33$$

Harga efektif  $Y_{rms}$  adalah:


$$\begin{aligned}
 Y_{rms} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T y(t)^2 dt} & = \sqrt{\frac{1}{0,03} \int_0^{0,01} (10)^2 dt} & = \sqrt{\frac{1}{0,03} \int_0^{0,01} 100 dt} \\
 Y_{rms} &= \sqrt{\frac{100}{0,03} \times t \Big|_0^{0,01}} & = \sqrt{\frac{100}{0,03} \cdot (0,01 - 0)} & = \sqrt{\frac{10.000}{3} \cdot 0,01} \\
 Y_{rms} &= \sqrt{\frac{100}{3}} & & \\
 Y_{rms} &= \sqrt{33,33} & & \\
 Y_{rms} &= 5,77 & &
 \end{aligned}$$

### Soal – Soal Latihan

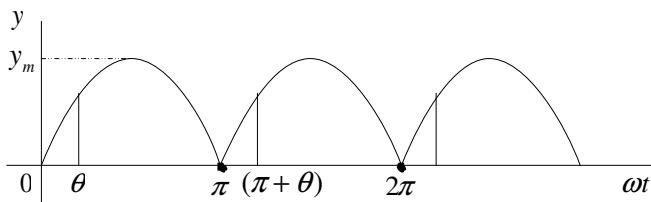1. Jika harga rata-rata dari gelombang diatas adalah  $\frac{1}{2}$  dari harga maksimum, maka tentukan harga sudut  $\theta$ .



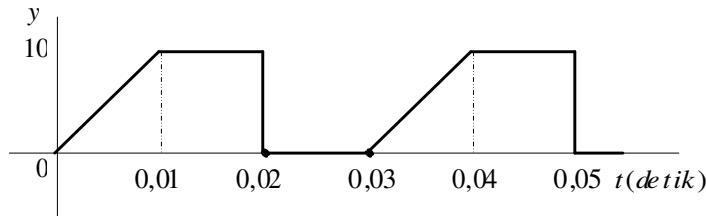2. Tentukan harga  $Y_{rms}$  pada gelombang diatas.




3. Dik: periode  $T = 0,2$


$$0 < t < 0,1 \Rightarrow Y_1 = 20(1 - e^{-100t})$$

$$0,1 < t < 0,2 \Rightarrow Y_2 = 20e^{-50(t-0,1)}$$


Dit;  $Y_{rms}$

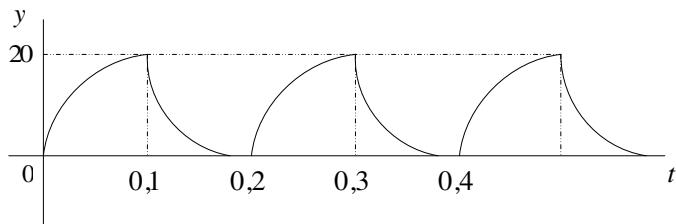

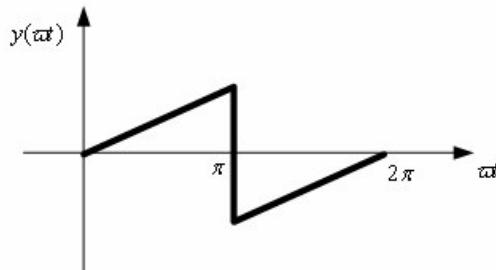4. Tentukan harga rata-rat dan effektifnya.



5. Tentukan Yrms dari gambar berikut:

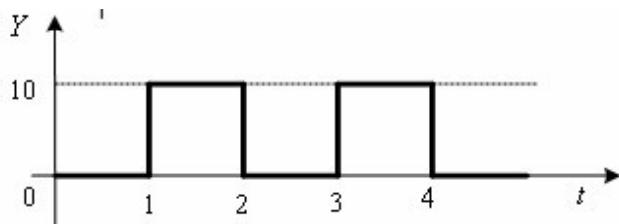

## 6.5. Daftar Pustaka

1. “Teori dan Soal- soal Rangkaian Listrik“ edisi kedua, Joseph A.Edminister, Ir.Sahat Pakpahan, Seri buku schum.1984.
2. Muhammad Ramdhani “Rangkaian listrik” thn. 2008 Penerbit Erlangga.
3. William H. Hayt, Jr., Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin, 2005 “Rangkaian Listrik”, edisi ke enam. Jilid 1 dan 2.Erlangga.
4. Joseph A. Edminister, 1983, “Electric Circuit”, Mc-graw-Hill.

# BAB 7

## TEGANGAN DAN ARUS SINUSOIDAL

### 7.1. Diskripsi Singkat

Tujuan dari mempelajari materi tegangan dan arus sinusoidal adalah untuk dapat memahami mengenai tegangan, arus sinusoidal dan respon rangkaian.

### 7.2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah materi ini diajarkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang tegangan, arus sinusoidal dan respon rangkaian sinusoidal..


### 7.3. Penyajian

#### 7.3.1. Tegangan dan Arus Sinusoidal


$$V = V_m \sin\omega t$$

$$i = I_m \sin\omega t$$

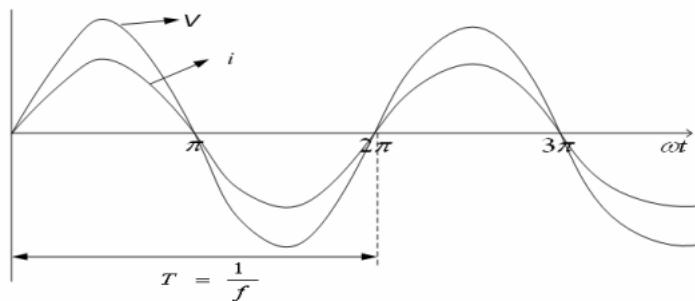
Untuk tegangan ( $R$ )  $\rightarrow$  Tegangan dan arus sephasa.



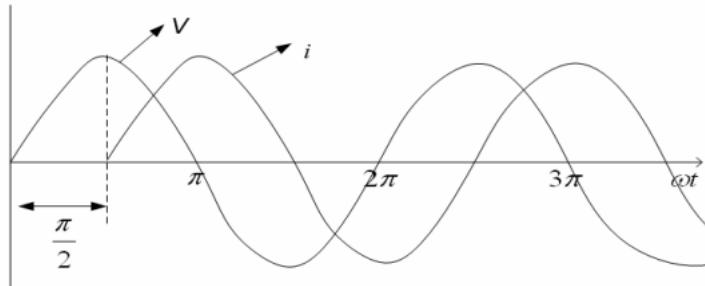Untuk induktansi ( $L$ ) → Arus tertinggal terhadap tegangan  $90^\circ$



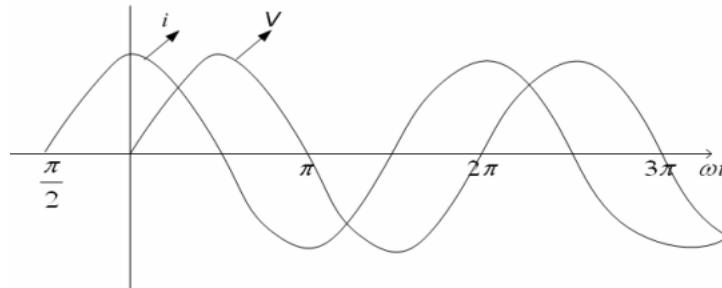Untuk kapasitansi ( $C$ ) → Arus mendahului tegangan  $90^\circ$



Kesimpulan:

Elemen	Harga Tegangan	Jika, $i = I_m \sin \omega t$	Jika, $i = I_m \cos \omega t$
R	$V_R = R \cdot i$	$V_R = R I_m \sin \omega t$	$V_R = R I_m \cos \omega t$
L	$V_L = L \frac{di}{dt}$	$V_L = \omega L I_m \cos \omega t$	$V_L = -\omega L I_m \sin \omega t$
C	$V_C = \frac{1}{C} \int i dt$	$V_C = -\frac{I_m}{\omega C} \cos \omega t$	$V_C = \frac{I_m}{\omega C} \sin \omega t$


Elemen	Harga Arus	Jika, $V = V_m \sin \omega t$	Jika, $V = V_m \cos \omega t$
R	$I_R = \frac{V}{R}$	$I_R = \frac{V_m \sin \omega t}{R}$	$I_R = \frac{V_m \cos \omega t}{R}$
L	$I_L = \frac{1}{L} \int V dt$	$I_L = \frac{-V_m \cos \omega t}{\omega L}$	$I_L = \frac{V_m \sin \omega t}{\omega L}$
C	$I_C = C \frac{dV}{dt}$	$I_C = V_m \omega C \cdot \cos \omega t$	$I_C = -V_m \omega C \cdot \sin \omega t$

Bila ada perbedaan phasa:  $V = V_m \sin(\omega t - \phi)$

### 7.3.2. RESPON SINUSOIDAL
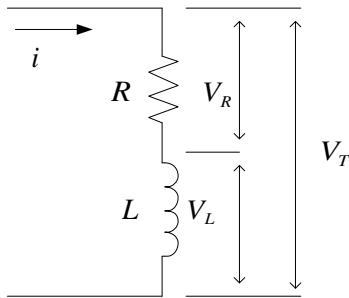
#### 7.3.2.1 RL Seri

**Contoh:** Sebuah rangkaian seri  $RL$ ,  $i = I_m \sin \omega t$



Tentukan tegangan total ( $V_T$ ) sebagai fungsi sinus

**Jawab:**

$$V_T = V_R + V_L \quad \text{dimana ; } V_R = R \cdot i = R \cdot I_m \sin \omega t$$

$$V_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{d}{dt} I_m \sin \omega t = \omega L I_m \cos \omega t$$

$$V_T = R I_m \sin \omega t + \omega L I_m \cos \omega t$$

Jika,

$$V_T = A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$V_T = A \sin \omega t \cos \varphi + A \cos \omega t \sin \varphi$$

$$A \cos \varphi = R I_m \rightarrow \cos \varphi = \frac{R I_m}{A}$$


$$A \sin \varphi = \omega L I_m \rightarrow \sin \varphi = \frac{\omega L I_m}{A}$$

$$\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \frac{\omega L \cdot I_m / A}{R \cdot I_m / A} = \frac{\omega L}{R}$$

$$\varphi = \tan^{-1} \left( \frac{\omega L}{R} \right)$$

$$A \cos \varphi = R I_m$$

$$A = \frac{R I_m}{\cos \varphi}$$

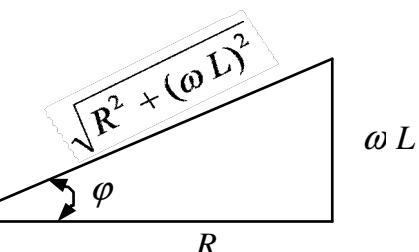

Segitiga induktansi

$$\text{dimana; } \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

Maka,

$$A = \frac{R I_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

$$A = I_m \cdot \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

Jadi,


$$V_T = A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$V_T = I_m \cdot \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$$V_T = I_m \cdot \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \cdot \sin\left(\omega t + \tan^{-1}\frac{\omega L}{R}\right)$$

### 7.3.2.2. RC Seri

**Contoh:** Sebuah rangkaian seri RC

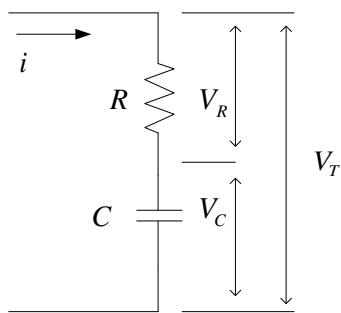

Jika,  $i = I_m \cos \omega t$ , Hitung ;  $V_T$

**Jawab:**

$$V_T = V_R + V_C \quad \text{dimana ; } V_R = R \cdot i = R \cdot I_m \cos \omega t$$

$$V_C = \frac{1}{C} \int i dt = \frac{1}{C} \int I_m \cos \omega t dt$$

$$V_T = R I_m \cos \omega t + \frac{1}{C} \int I_m \cos \omega t dt$$

$$V_T = R I_m \cos \omega t + \frac{I_m}{\omega C} \sin \omega t$$

Jika,

$$V_T = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$V_T = A \cos \omega t \cos \varphi - A \sin \omega t \sin \varphi$$


$$A \cos \varphi = R I_m \rightarrow \cos \varphi = \frac{R I_m}{A}$$

$$-A \sin \varphi = \frac{I_m}{\omega C} \rightarrow \sin \varphi = -\frac{I_m}{A \omega C}$$

$$\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = -\frac{\frac{I_m}{A \omega C}}{\frac{R I_m}{A}} = -\frac{1}{\omega C \cdot R}$$

$$\varphi = -\tan^{-1} \left( -\frac{1}{\omega C \cdot R} \right)$$

$$-\frac{1}{\omega C}$$

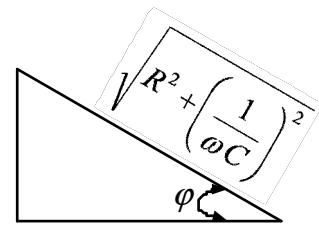

$$A \cos \varphi = R I_m$$

$$A = \frac{R I_m}{\cos \varphi}$$

$$\text{dimana, } \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

$$A = \frac{R I_m}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

$$A = I_m \cdot \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$$


Jadi,

$$V_T = A \cos (\omega t + \varphi)$$

$$V_T = I_m \cdot \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} \cdot \cos (\omega t + \varphi)$$

$$V_T = I_m \cdot \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} \cdot \cos \left( \omega t - \tan^{-1} \frac{1}{\omega C \cdot R} \right)$$

### 7.3.2.3. RLC Seri

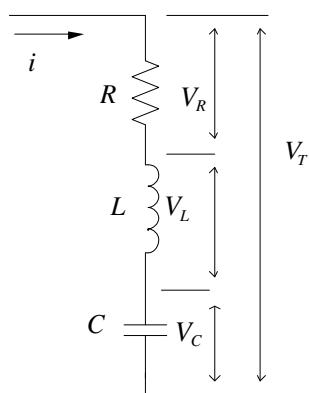

Dik,  $i = I_m \sin \omega t$ , Ditanya ;  $V_T$

**Jawab:**

$$V_T = V_R + V_L + V_C \quad \text{dimana ; } V_R = R \cdot i \quad , \quad V_L = L \frac{di}{dt} \quad , \quad V_C = \frac{1}{C} \int i dt$$

$$V_T = R \cdot I_m \sin \omega t + L \frac{d}{dt} \cdot I_m \sin \omega t + \frac{1}{C} \int I_m \sin \omega t dt$$

$$V_T = R \cdot I_m \sin \omega t + \omega L \cdot I_m \cos \omega t - \frac{I_m}{\omega C} \cos \omega t$$

$$V_T = R \cdot I_m \sin \omega t + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \cdot I_m \cos \omega t$$

Jika,

$$V_T = A \sin(\omega t + \varphi)$$


$$V_T = A \sin \omega t \cos \varphi + A \cos \omega t \sin \varphi$$

$$A \cos \varphi = R I_m \quad \rightarrow \quad \cos \varphi = \frac{R I_m}{A}$$

$$A \sin \varphi = \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \cdot I_m \quad \rightarrow \quad \sin \varphi = \frac{\left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}{A} \cdot I_m$$

$$\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \frac{I_m \cdot \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}{R \cdot I_m} = \frac{\left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}{R}$$
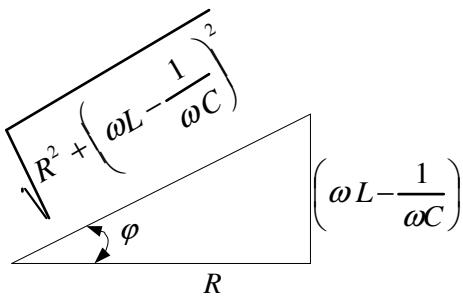
$$\tan \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \quad \text{atau,} \quad \varphi = \tan^{-1} \frac{\left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}{R}$$



$$\text{Dimana ; } \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}}$$

Maka,

$$A = \frac{R I_m}{\cos \varphi}$$

$$A = \frac{R \cdot I_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \rightarrow A = I_m \cdot \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

Jadi,


$$V_T = A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$V_T = I_m \cdot \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \sin(\omega t + \varphi)$$

$$V_T = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \cdot I_m \sin \left( \omega t + \tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right)$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \quad \text{dimana, } Z = \text{Impedansi}$$

#### 7.3.2.4. RLC Paralel

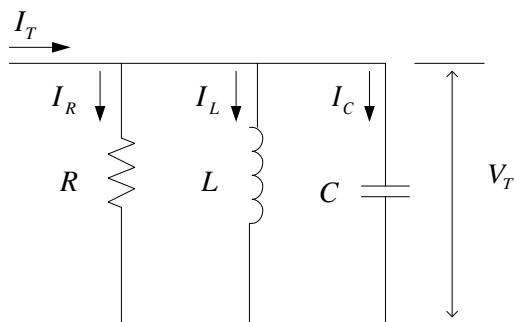

Jika,  $V = V_m \sin \omega t$

Dit ;  $I_R$  ,  $I_L$  ,  $I_C$  dan  $I_T$  (dalam fungsi sinus)

**Jawab:**

$$I_T = I_R + I_L + I_C$$

$$I_T = \frac{V}{R} + \frac{1}{L} \int V dt + C \frac{dV}{dt}$$

$$I_T = \frac{V_m \sin \omega t}{R} + \frac{1}{L} \int V_m \sin \omega t dt + C \frac{d}{dt} V_m \sin \omega t$$

$$I_T = \frac{V_m \sin \omega t}{R} - \frac{V_m}{\omega L} \cos \omega t + \omega C V_m \cos \omega t$$

$$I_T = \frac{V_m \sin \omega t}{R} + \left( \omega C - \frac{1}{\omega L} \right) \cdot V_m \cos \omega t$$


Karena  $V$  dalam fungsi sinus:

$$I_T = A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$I_T = A \sin \omega t \cos \varphi + A \cos \omega t \sin \varphi$$

$$A \cos \varphi = \frac{V_m}{R} \quad \rightarrow \quad \cos \varphi = \frac{V_m}{AR}$$

$$A = \frac{V_m}{R \cdot \cos \varphi}$$

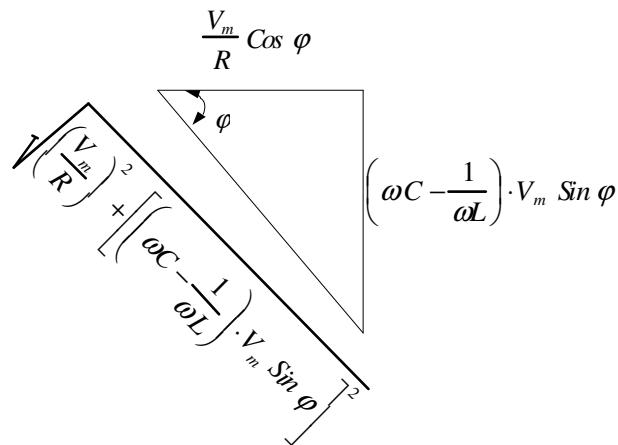

$$A \sin \varphi = \left( \omega C - \frac{1}{\omega L} \right) \cdot V_m \quad \rightarrow \quad \sin \varphi = \frac{\left( \omega C - \frac{1}{\omega L} \right)}{A} \cdot V_m$$

$$\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \frac{V_m \cdot \left( \omega C - \frac{1}{\omega L} \right)}{V_m / AR}$$

$$\tan \varphi = R \cdot \left( \omega C - \frac{1}{\omega L} \right) \quad \rightarrow \quad \varphi = \tan^{-1} \left( \omega C - \frac{1}{\omega L} \right) \cdot R$$

dimana ;

$$\cos \varphi = \frac{1/R}{\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}}$$

maka ;


$$A = \frac{V_m}{R \cdot \cos \varphi} = \frac{\frac{V_m}{R}}{\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}} = V_m \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$$

Jadi ;

$$I_T = A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$I_T = V_m \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2} \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$
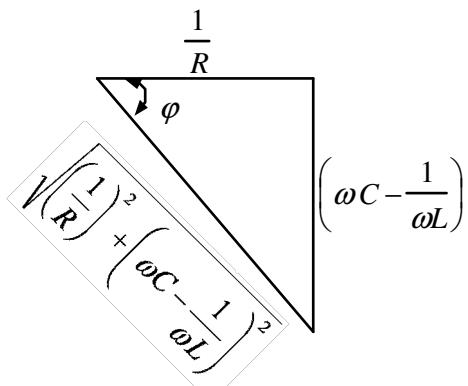
$$I_T = V_m \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2} \cdot \sin \left[ \omega t + \tan^{-1} \left( \omega C - \frac{1}{\omega L} \right) \cdot R \right]$$




#### 7.4. Penutup

##### 7.4.2. Bahan Diskusi dan Tugas

##### Soal – Soal Latihan


1. Dik ;  $I = 2 \sin 500t$  Ampere

Ditanya ;  $V_T$  dalam fungsi sinus

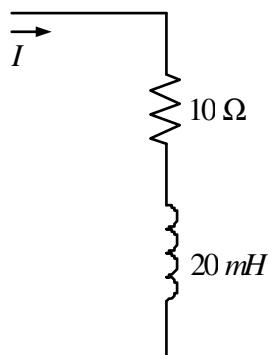


2. Dik ;  $I = 2 \cos 500t$  Ampere

Ditanya ;  $V_T$  dalam fungsi sinus

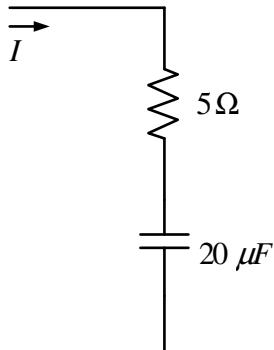


3. Dik ;  $I = 3 \cos (5000t - 60^\circ)$  Ampere

Ditanya ;  $V_T$  dalam fungsi sinus

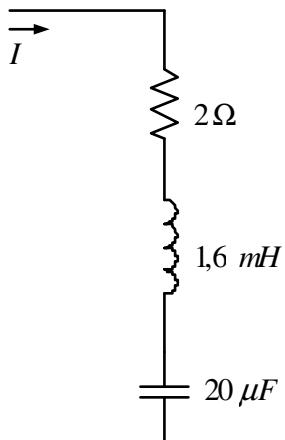

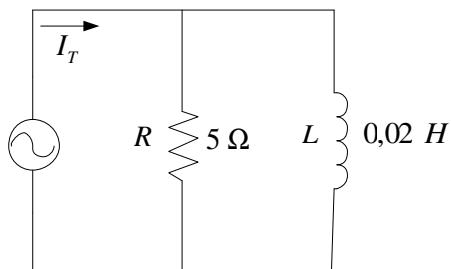4. Dik,  $V = 100 \sin (1000t + 50^\circ)$ ,

Ditanya ; Arus  $I_T$  dalam fungsi sinus



5. Sebuah rangkaian seri terdiri dari 2 elemen dengan tegangan dan arus masing-masing sebagai berikut ;

$$V_T = 255 \sin (300t + 45^\circ) \text{ Volt}$$


$$I_T = 8,5 \sin (300t + 15^\circ) \text{ Ampere}$$

Tentukan kedua elemen tersebut.

6. Dik ;  $V_T = 50 \sin(5000t + 45^\circ)$  Volt

Dit ; a).  $I_R$ ,  $I_L$  dan  $I_C$

b).  $I_T$

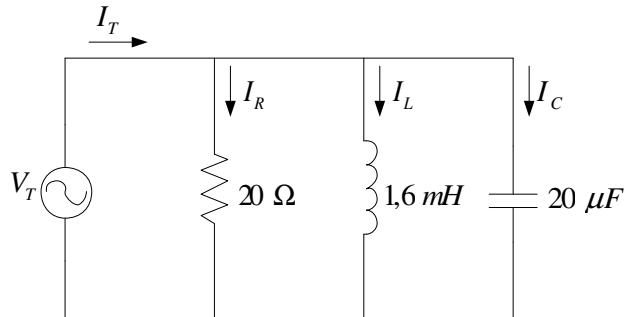


7. Dik ;  $V = 353,5 \cos(3000t - 10^\circ)$  Volt

$$i = 12,5 \cos(3000t - 55^\circ) \text{ A}$$


$$L = 0,01 \text{ H}$$

Tentukan harga ;  $R$  dan  $C$

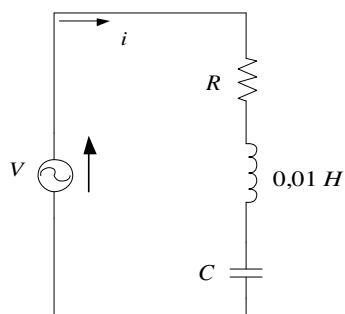

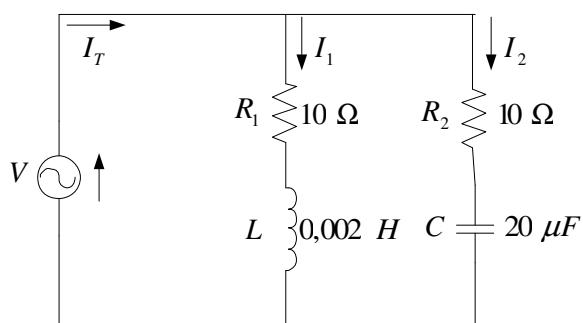8. Dik ;  $V = 100 \sin 5000t$

Dit ; Tentukan  $I_1$ ,  $I_2$  dan  $I_T$



### 7.5 Daftar Pustaka :

1. "Teori dan Soal- soal Rangkaian Listrik" edisi kedua, Joseph A.Edminister, Ir.Sahat Pakpahan, Seri buku schum.1984.
2. Muhammad Ramdhani "Rangkaian listrik" thn. 2008 Penerbit Erlangga.
3. William H. Hayt, Jr., Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin, 2005 "*Rangkaian Listrik*", edisi ke enam. Jilid 1 dan 2.Erlangga.
4. Joseph A. Edminister, 1983, "*Electric Circuit*", Mc-graw-Hill.

# BAB 8

## METODE ANALISIS RANGKAIAN

### 8.1 Diskripsi Singkat

Tujuan dari mempelajari materi metode analisis rangkaian adalah untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul dalam menganalisa suatu rangkaian, apabila konsep dasar atau hukum – hukum dasar rangkaian seperti hukum ohm dan hukum kirchoff tidak dapat menyelesaikan permasalahan pada rangkaian tersebut.

### 8.2 Tujuan Instruksional Khusus


Setelah materi ini diajarkan mahasiswa dapat memahami dan mampu mengaplikasikan analisa mesh, metode node, superposisi, teori thevenin dan Norton untuk menganalisa rangkaian.

### 8.3 Penyajian

#### 8.3.1. Analisa Rangkaian Mesh

*Analisa loop* dapat digunakan pada jaringan yang terletak pada satu bidang mesh yang didefinisikan sebagai sebuah loop yang tidak menyandung loop lain didalamnya atau (loop terkecil dalam sebuah rangkaian).

##### 1. Analisa Rangkaian

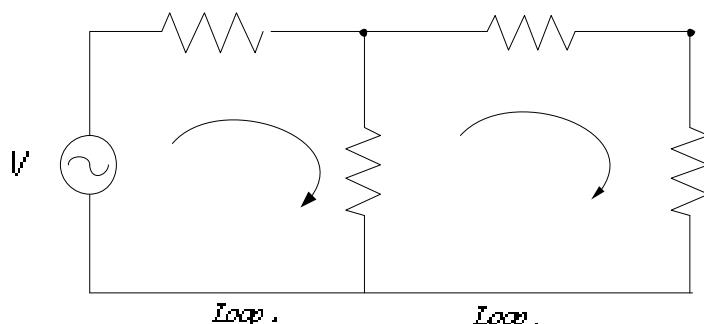

Persamaan pada loop I :

$$I_1 \cdot Z_1 + (I_1 - I_2) \cdot Z_2 - V_1 = 0$$

$$\begin{aligned} I_1 \cdot Z_1 + I_1 \cdot Z_2 - I_2 \cdot Z_2 &= V_1 \\ (Z_1 + Z_2)I_1 - I_2 \cdot Z_2 &= V_1 \end{aligned} \quad \dots\dots (1)$$


Persamaan pada loop II :

$$\begin{aligned} I_2 \cdot Z_3 + I_2 \cdot Z_4 + (I_2 - I_1) \cdot Z_2 &= 0 \\ I_2 \cdot Z_3 + I_2 \cdot Z_4 + I_2 \cdot Z_2 - I_1 \cdot Z_2 &= 0 \\ -Z_2 \cdot I_1 + (Z_2 + Z_3 + Z_4)I_2 &= 0 \end{aligned} \quad \dots\dots (2)$$

Pers. loop I dan loop II disusun dalam bentuk matrik :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} (Z_1 + Z_2) & -Z_2 \\ -Z_2 & (Z_2 + Z_3 + Z_4) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_1 \\ I_2 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} V_1 \\ 0 \end{vmatrix} \\ \Delta Z = \begin{vmatrix} (Z_1 + Z_2) & -Z_2 \\ -Z_2 & (Z_2 + Z_3 + Z_4) \end{vmatrix} \\ I_1 = \frac{\begin{vmatrix} V_1 & -Z_2 \\ 0 & (Z_2 + Z_3 + Z_4) \end{vmatrix}}{\Delta Z} \\ I_2 = \frac{\begin{vmatrix} (Z_1 + Z_2) & V_1 \\ -Z_2 & 0 \end{vmatrix}}{\Delta Z} \end{aligned}$$

## 2. Analisa Rangkaian

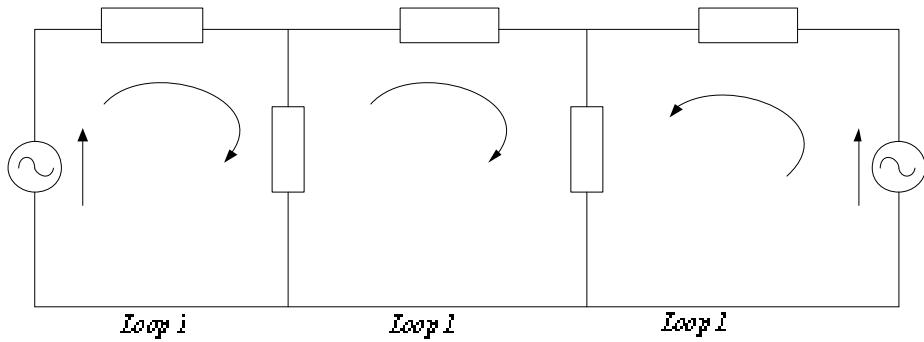

Persamaan pada loop I :

$$\begin{aligned} I_1 \cdot Z_A + (I_1 - I_2) \cdot Z_B - V_A &= 0 \\ I_1 \cdot Z_A + I_1 \cdot Z_B - I_2 \cdot Z_B &= V_A \\ (Z_A + Z_B)I_1 - Z_B \cdot I_2 &= V_A \end{aligned} \quad \dots\dots (1)$$

Persamaan pada loop II :

$$\begin{aligned} I_2 \cdot Z_C + (I_2 + I_3) \cdot Z_D + (I_2 - I_1) \cdot Z_B &= 0 \\ I_2 \cdot Z_C + I_2 \cdot Z_D + I_3 \cdot Z_D + I_2 \cdot Z_B - I_1 \cdot Z_B &= 0 \end{aligned}$$

$$-Z_B \cdot I_1 + (Z_B + Z_C + Z_D) \cdot I_2 + Z_D \cdot I_3 = 0 \quad \dots\dots (2)$$

Persamaan pada loop III :

$$I_3 \cdot Z_E + (I_3 + I_2) \cdot Z_D - V_B = 0$$

$$Z_D \cdot I_2 + (Z_D + Z_E) \cdot I_3 = V_B \quad \dots\dots (3)$$

Pers. loop I, loop II dan loop III disusun dalam bentuk matrik :

$$1. \text{ Pers. Loop I} \rightarrow (Z_A + Z_B)I_1 - Z_B \cdot I_2 + 0 = V_A$$

$$2. \text{ Pers. Loop II} \rightarrow -Z_B \cdot I_1 + (Z_B + Z_C + Z_D) \cdot I_2 + Z_D \cdot I_3 = 0$$

$$3. \text{ Pers. Loop III} \rightarrow 0 + Z_D \cdot I_2 + (Z_D + Z_E) \cdot I_3 = V_B$$

$$\begin{vmatrix} (Z_A + Z_B) & -Z_B & 0 \\ -Z_B & (Z_B + Z_C + Z_D) & Z_D \\ 0 & Z_D & (Z_D + Z_E) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} V_A \\ 0 \\ V_B \end{vmatrix}$$

$$\Delta Z = \begin{vmatrix} (Z_A + Z_B) & -Z_B & 0 \\ -Z_B & (Z_B + Z_C + Z_D) & Z_D \\ 0 & Z_D & (Z_D + Z_E) \end{vmatrix}$$

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} V_A & -Z_B & 0 \\ 0 & (Z_B + Z_C + Z_D) & Z_D \\ V_B & Z_D & (Z_D + Z_E) \end{vmatrix}}{\Delta Z}$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} (Z_A + Z_B) & V_A & 0 \\ -Z_B & 0 & Z_D \\ 0 & V_B & (Z_D + Z_E) \end{vmatrix}}{\Delta Z}$$

$$I_3 = \frac{\begin{vmatrix} (Z_A + Z_B) & -Z_B & V_A \\ -Z_B & (Z_B + Z_C + Z_D) & 0 \\ 0 & Z_D & V_B \end{vmatrix}}{\Delta Z}$$


Dengan menyelesaikan Determinan Matrik dapat kita tentukan  $I_1$ ,  $I_2$  dan  $I_3$  ;

Rumus Determinan Matrik :

$$I) \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

$$2) \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

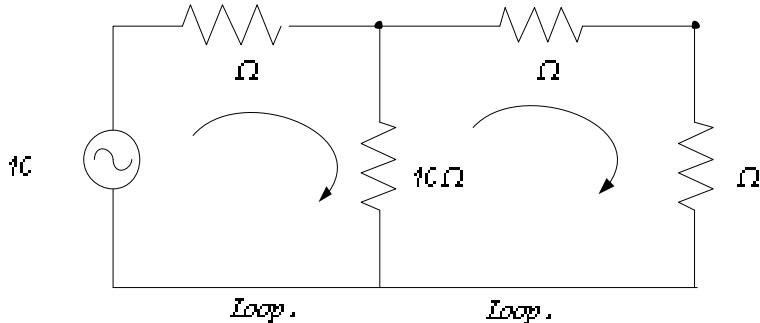**Contoh 1:** Hitung arus  $I_1$  dan  $I_2$  dengan *Analisa Mesh*



**Jawab :**

Persamaan pada loop I :

$$5.I_1 + (I_1 - I_2).10 - 100 = 0$$

$$5.I_1 + 10.I_1 - 10.I_2 = 100$$

$$15.I_1 - 10.I_2 = 100$$

..... (1)

Persamaan pada loop II :

$$2.I_2 + 4.I_2 + (I_2 - I_1).10 = 0$$

$$2.I_2 + 4.I_2 + 10.I_2 - 10.I_1 = 0$$

$$-10.I_1 + 16.I_2 = 0$$

..... (2)

Pers. loop I dan loop II disusun dalam bentuk matrik :

$$\begin{vmatrix} 15 & -10 \\ -10 & 16 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_1 \\ I_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 100 \\ 0 \end{vmatrix}$$


$$\Delta Z = \begin{vmatrix} 15 & -10 \\ -10 & 16 \end{vmatrix} = 240 - 100 = 140$$

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 100 & -10 \\ 0 & 16 \end{vmatrix}}{\Delta Z} = \frac{1600 - 0}{140} = \frac{1600}{140} = 11,43 \text{ Ampere}$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 15 & 100 \\ -10 & 0 \end{vmatrix}}{\Delta Z} = \frac{0 - (-1000)}{140} = \frac{1000}{140} = 7,14 \text{ Ampere}$$

**Contoh 2:**

- Tentukan daya yang disupply oleh sumber
- Tentukan daya pada masing-masing resistor

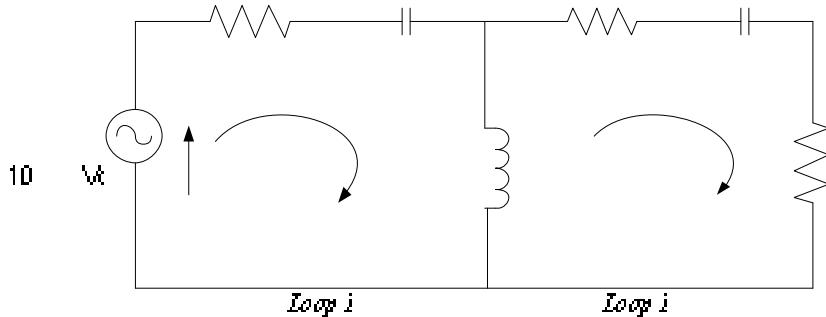**Jawab :***Persamaan pada loop I :*

$$(2 - j2)I_1 + (I_1 - I_2).j2 - 10\angle 0 = 0$$

$$2I_1 - j2 \cdot I_1 + j2 \cdot I_1 - j2 \cdot I_2 = 10\angle 0$$

$$2I_1 - j2I_2 = 10\angle 0 \quad \dots\dots (1)$$

*Persamaan pada loop II :*

$$(3 - j5).I_2 + 1I_2 + (I_2 - I_1).j2 = 0$$

$$3I_2 - j5 \cdot I_2 + 1I_2 + j2 \cdot I_2 - j2 \cdot I_1 = 0$$

$$-j2I_1 + (4 - j3).I_2 = 0 \quad \dots\dots (2)$$

*Pers. loop I dan loop II disusun dalam bentuk matrik :*

$$\begin{vmatrix} 2 & -j2 \\ -j2 & (4 - j3) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_1 \\ I_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10\angle 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta Z = \begin{vmatrix} 2 & -j2 \\ -j2 & (4 - j3) \end{vmatrix} = 2(4 - j3) - \{(-j2).(-j2)\} = 8 - j6 - (j^2 \cdot 4)$$

$$\Delta Z = 8 - j6 + 4 = 12 - j6$$

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 10\angle 0 & -j2 \\ 0 & (4 - j3) \end{vmatrix}}{\Delta Z} = \frac{10\angle 0.(4 - j3) - \{(-j2).(0)\}}{12 - j6} = \frac{40 - j30}{12 - j6}$$

$$I_1 = \frac{50\angle -36,87}{13,416\angle -26,56} = 3,726\angle -10,31 \text{ Ampere}$$

*atau,*

$$I_1 = 3,665 - j0,67 \text{ Ampere}$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 10\angle 0 \\ -j2 & 0 \end{vmatrix}}{\Delta Z} = \frac{0 - \{(10\angle 0).(-j2)\}}{12 - j6} = \frac{j20}{12 - j6}$$

$$I_2 = \frac{20\angle 90}{13,416\angle -26,56} = 1,49\angle 116,56 \text{ Ampere}$$

a.) Daya yang disupply oleh sumber adalah :

$$P_{\text{Sumber}} = 10\angle 0 \times I_1$$

$$P_{\text{Sumber}} = 10\angle 0 \times 3,726\angle -10,31 = 37,26 \text{ Watt}$$

b.) Daya pada masing-masing resistor adalah :


$$\text{Daya pada resistor } 2 \Omega \rightarrow P_{R2} = I_1^2 \times R = 3,726^2 \times 2 = 27,76 \text{ Watt}$$

$$\text{Daya pada resistor } 3 \Omega \rightarrow P_{R3} = I_2^2 \times R = 1,49^2 \times 3 = 6,66 \text{ Watt}$$


$$\text{Daya pada resistor } 1 \Omega \rightarrow P_{R1} = I_2^2 \times R = 1,49^2 \times 1 = 2,22 \text{ Watt}$$

### Soal - Soal Latihan

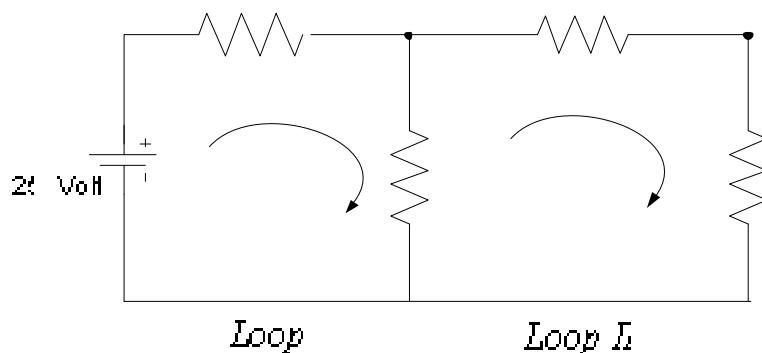
1. Hitung : arus  $I_1$  dan  $I_2$  dengan analisa mesh



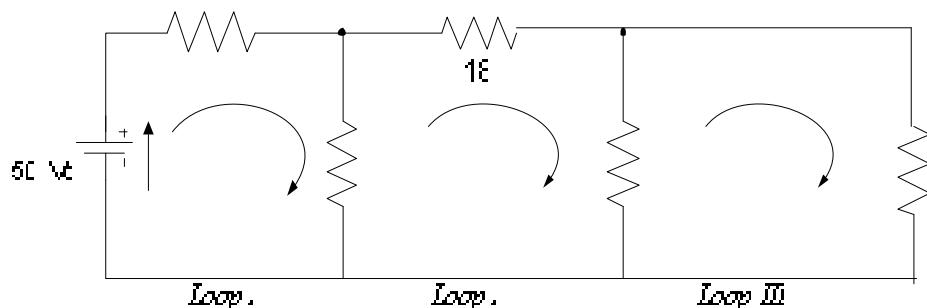
2. Hitung : arus  $I_1$  dan  $I_2$  dan  $I_3$  dengan analisa mesh



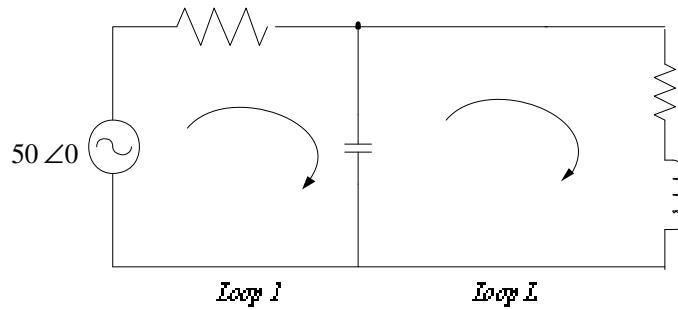
3. Tentukan arus pada tahanan  $3 \Omega$



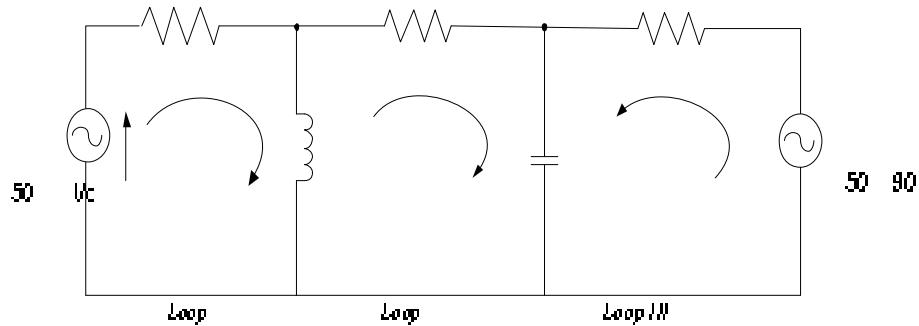4. Tentukan : daya pada masing-masing resistor




5. Tentukan tegangan  $V_0$

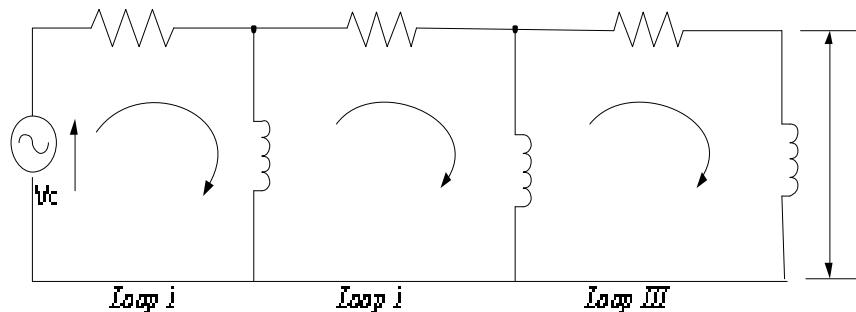


$$\text{Jawab : } V_0 = I_3 \times j2 = 1,56 \angle 128,7$$

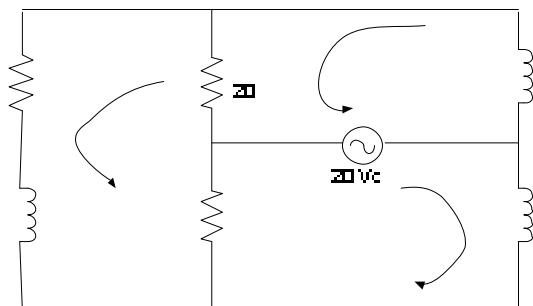6. Tentukan arus melalui impedansi  $3 + J4$




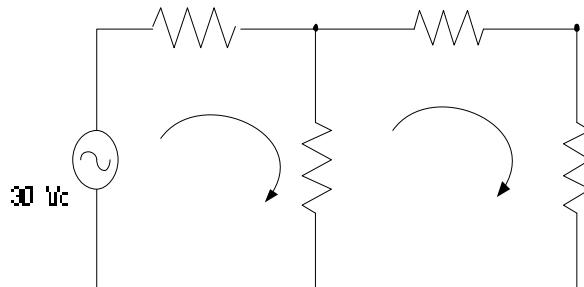7. Tentukan : a. Arus  $I_1$  dan  $I_2$   
 b. Daya pada tahanan  $6\Omega$




Jawab :  $I_1 = 3,75 \text{ A}$  ,  $I_2 = 0,87 \text{ A}$

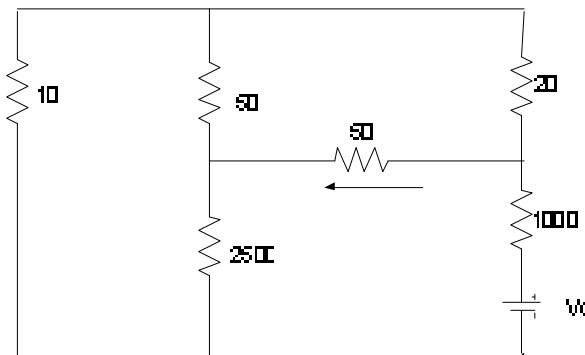
8. Hitung arus yang mengalir pada tahanan  $50\Omega$



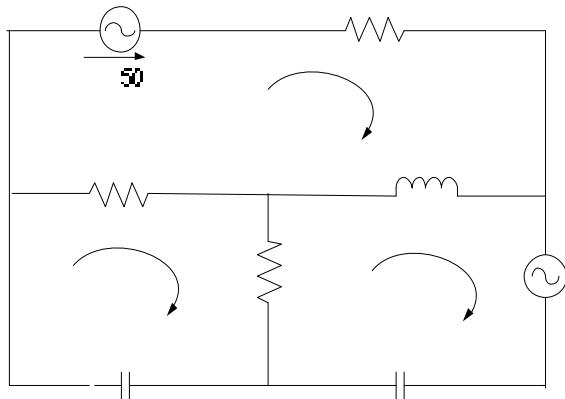
9. Berapa Tegangan  $V_2$ , jika arus  $I_1 = 0$



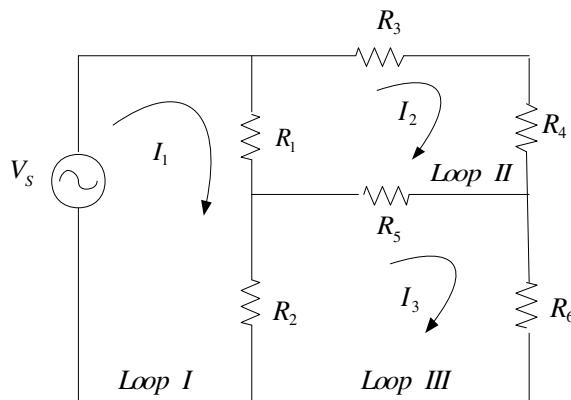
10. Tentukan ; Arus  $I_1$ ,  $I_2$  dan  $I_3$ . dengan analisa mesh



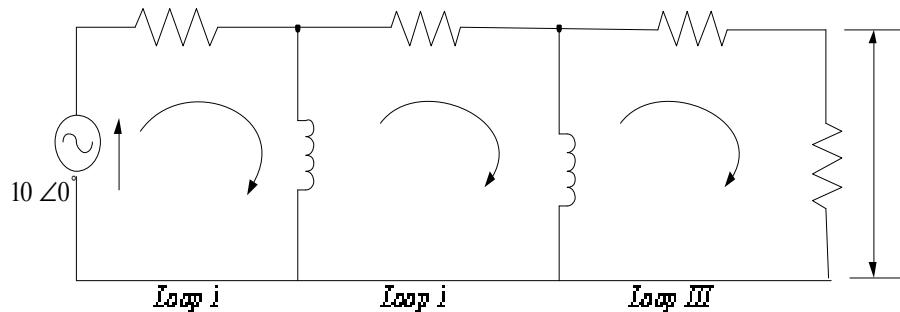11. Tentukan arus  $I_1$ ,  $I_2$  dan  $I_3$  dengan menggunakan analisa mesh dan berapa besar tegangan  $V_0$


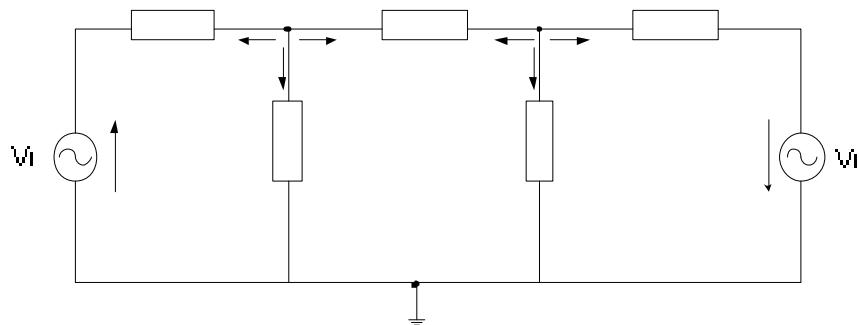
### 8.3.2. Analisa Rangkaian dengan metode Tegangan Node (Metode Simpul)



Titik 1,2 adalah titik *node (simpul titik)*

Node 3 adalah *Node refferensi*

$V_{1,3}$  = tegangan antara node 1 dan 3


$V_{2,3}$  = tegangan antara node 2 dan 3

Notasi  $V_1$  adalah untuk  $V_{1,3}$  dan,

Notasi  $V_2$  adalah untuk  $V_{2,3}$

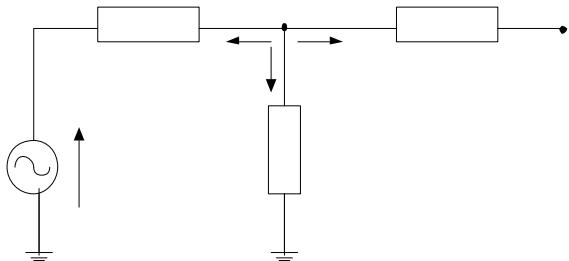
### Analisa Rangkaian Untuk Node 1,3

$$\frac{V_1 - V_m}{Z_A} + \frac{V_1}{Z_B} + \frac{V_1 - V_2}{Z_C} = 0 \quad \dots\dots (1)$$


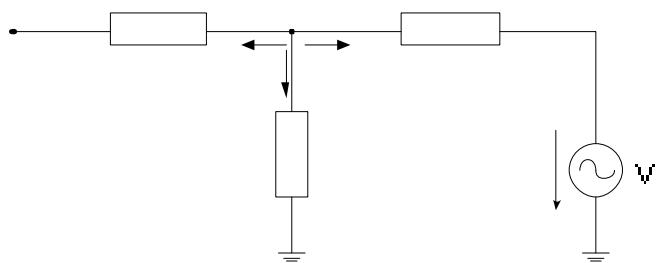
### Analisa Rangkaian Untuk Node 2,3

$$\frac{V_2 - V_1}{Z_C} + \frac{V_2}{Z_D} + \frac{V_2 + V_n}{Z_E} = 0 \quad \dots\dots (2)$$



Persamaan 1 dan 2 diselesaikan (uraikan) :

$$\begin{aligned} \text{Pers. 1} \rightarrow \quad & \frac{V_1 - V_m}{Z_A} + \frac{V_1}{Z_B} + \frac{V_1 - V_2}{Z_C} = 0 \\ & \frac{V_1}{Z_A} - \frac{V_m}{Z_A} + \frac{V_1}{Z_B} + \frac{V_1}{Z_C} - \frac{V_2}{Z_C} = 0 \\ & \frac{V_1}{Z_A} + \frac{V_1}{Z_B} + \frac{V_1}{Z_C} - \frac{V_2}{Z_C} = \frac{V_m}{Z_A} \\ & \left( \frac{1}{Z_A} + \frac{1}{Z_B} + \frac{1}{Z_C} \right) V_1 - \frac{1}{Z_C} \cdot V_2 = \frac{1}{Z_A} \cdot V_m \end{aligned}$$

$$\text{Karena Admitansi, } Y = \frac{1}{Z},$$

Maka,

$$(Y_A + Y_B + Y_C) \cdot V_1 - Y_C \cdot V_2 = Y_A \cdot V_m \quad \dots\dots (3)$$

$$\begin{aligned}
 \text{Pers. 2} \rightarrow \quad & \frac{V_2 - V_1}{Z_C} + \frac{V_2}{Z_D} + \frac{V_2 + V_n}{Z_E} = 0 \\
 & \frac{V_2}{Z_C} - \frac{V_1}{Z_C} + \frac{V_2}{Z_D} + \frac{V_2}{Z_E} + \frac{V_2}{Z_E} = 0 \\
 & \left( -\frac{1}{Z_C} \right) V_1 + \left( \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_D} + \frac{1}{Z_E} \right) V_2 = \left( -\frac{1}{Z_E} \right) V_m \\
 & -Y_C \cdot V_1 + (Y_C + Y_D + Y_E) V_2 = -Y_E \cdot V_n \quad \dots\dots (4)
 \end{aligned}$$

Persamaan 3 dan 4, disusun secara matrik :


$$\begin{vmatrix} (Y_A + Y_B + Y_C) & -Y_C \\ -Y_C & (Y_C + Y_D + Y_E) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} V_1 \\ V_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} Y_A \cdot V_m \\ -Y_E \cdot V_n \end{vmatrix}$$

$$\Delta Z = \begin{vmatrix} (Y_A + Y_B + Y_C) & -Y_C \\ -Y_C & (Y_C + Y_D + Y_E) \end{vmatrix}$$

$$V_1 = \frac{\begin{vmatrix} Y_A \cdot V_m & -Y_C \\ Y_E \cdot V_n & (Y_C + Y_D + Y_E) \end{vmatrix}}{\Delta Z}$$

$$V_2 = \frac{\begin{vmatrix} (Y_A + Y_B + Y_C) & Y_A \cdot V_m \\ -Y_C & Y_E \cdot V_n \end{vmatrix}}{\Delta Z}$$

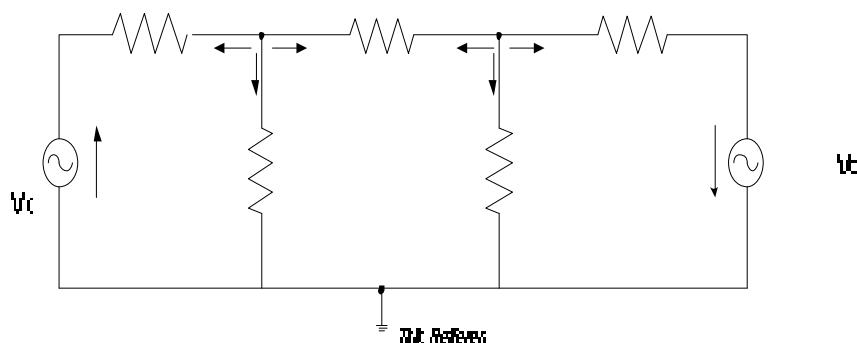**Contoh 1:** Tentukan arus  $I$  pada tahanan  $R_1$  dengan Metode Tegangan Simpul



**Jawab :**

Pers. antara titik simpul 1 dan 3 :

$$\frac{V_1 - V_A}{R_1} + \frac{V_1}{R_2} + \frac{V_1 - V_2}{R_3} = 0$$

$$\frac{V_1 - 10}{2} + \frac{V_1}{5} + \frac{V_1 - V_2}{5} = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}V_1 - \frac{10}{2} + \frac{1}{5}V_1 + \frac{1}{5}V_1 - \frac{1}{5}V_2 &= 0 \\ \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right)V_1 - \frac{1}{5}V_2 &= 5 \\ 0,9V_1 - 0,2V_2 &= 5 \end{aligned} \quad \dots\dots (1)$$

Pers. antara titik simpul 2 dan 3 :

$$\begin{aligned} \frac{V_2 - V_1}{R_3} + \frac{V_2}{R_5} + \frac{V_2 - V_B}{R_4} &= \frac{V_2 - V_1}{5} + \frac{V_2}{5} + \frac{V_2 + 27}{1} = 0 \\ \frac{1}{5}V_2 - \frac{1}{5}V_1 + \frac{1}{5}V_2 + V_2 + 27 &= 0 \\ -\frac{1}{5}V_1 + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + 1\right)V_2 &= -27 \\ -0,2V_1 + 1,45V_2 &= -27 \end{aligned} \quad \dots\dots (2)$$

**Persamaan 1 dan 2, disusun dalam bentuk matrik :**

$$\begin{vmatrix} 0,9 & -0,2 \\ -0,2 & 1,45 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} V_1 \\ V_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 \\ -27 \end{vmatrix}$$

$$\Delta Z = \begin{vmatrix} 0,9 & -0,2 \\ -0,2 & 1,45 \end{vmatrix} = 1,305 - 0,04 = 1,265$$


$$V_1 = \frac{\begin{vmatrix} 5 & -0,2 \\ -27 & 1,45 \end{vmatrix}}{\Delta Z} = \frac{7,25 - 5,4}{1,265} = \frac{1,85}{1,265} = 1,462 \text{ Volt}$$

$$V_2 = \frac{\begin{vmatrix} 0,9 & 5 \\ -0,2 & -27 \end{vmatrix}}{\Delta Z} = \frac{24,3 + 1}{1,265} = \frac{23,3}{1,265} = 18,42 \text{ Volt}$$

Karena arah arus  $R_I$ , menuju titik simpul 1 :

$$\text{maka, } \rightarrow iR_1 = \frac{V_A - V_1}{R_1} = \frac{10 - 1,462}{2} = \frac{8,538}{2} = 4,269 \text{ A}$$

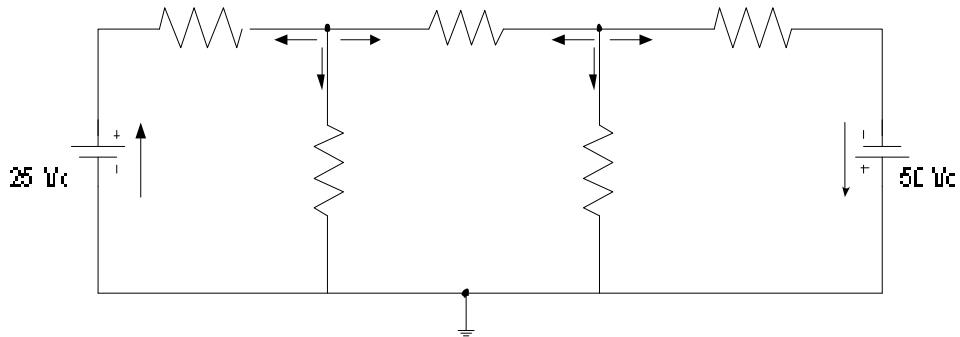**Contoh 2:** Tentukan arus  $I$  pada tahanan  $5 \Omega$  dengan metode tegangan simpul



**Jawab :**

Analisa Node 1 :

$$\frac{V_1 - 25}{2} + \frac{V_1}{4} + \frac{V_1 - V_2}{5} = 0$$

$$(0,5 + 0,25 + 0,2)V_1 - 0,2V_2 = 12,5$$

$$0,95V_1 - 0,2V_2 = 12,5 \quad \dots\dots (1)$$

Analisa Node 2 :

$$\frac{V_2 - V_1}{5} + \frac{V_2}{2} + \frac{V_2 + 50}{2} = 0$$

$$-0,2V_1 + 1,2V_2 = -25 \quad \dots\dots (2)$$

Pers. 1 dan 2 disusun dalam Bentuk Matrik :

$$\begin{vmatrix} 0,95 & -0,2 \\ -0,2 & 1,2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} V_1 \\ V_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12,5 \\ -25 \end{vmatrix}$$

$$\Delta Z = \begin{vmatrix} 0,95 & -0,2 \\ -0,2 & 1,2 \end{vmatrix} = 1,14 - 0,04 = 1,1$$

$$V_1 = \frac{\begin{vmatrix} 12,5 & -0,2 \\ -25 & 1,2 \end{vmatrix}}{\Delta Z} = \frac{15 - 5}{1,1} = \frac{10}{1,1} = 9,09 \text{ Volt}$$

$$V_2 = \frac{\begin{vmatrix} 0,95 & 12,5 \\ -0,2 & -25 \end{vmatrix}}{\Delta Z} = \frac{-23,75 + 2,5}{1,1} = \frac{-21,25}{1,1} = -19,32 \text{ Volt}$$

Arus pada tahanan  $5 \Omega$  adalah :


$$I_{R5} = \frac{V_1 - V_2}{5} = \frac{9,09 - (-19,32)}{5} = \frac{28,41}{5} = 5,68 \text{ A}$$

Daya pada tahanan  $4 \Omega$  adalah :

$$I_{R4} = \frac{V_1}{4} = \frac{9,09}{4} = 2,27 \text{ A}$$

$$P_{R4} = I_{R4}^2 \times 4 = 2,27^2 \times 4 = 20,61 \text{ Watt}$$

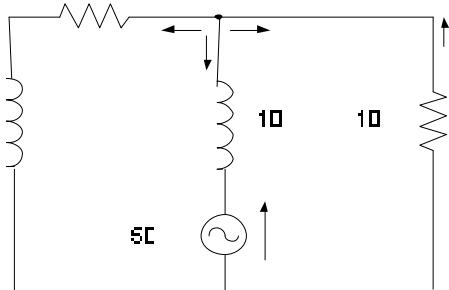**Contoh 3:** Tentukan tegangan pada node 1 dan arus  $I_1$  seperti arah pada gambar.



**Jawab :**

$$\frac{V_1}{5+j5} + \frac{V_1 - 50\angle 0}{j10} + \frac{V_1}{10} = 0$$

$$\frac{1}{7,071\angle -45}V_1 + \frac{1}{10\angle 90}V_1 - \frac{50\angle 0}{10\angle 90} + 0,1V_1 = 0$$

$$0,141\angle -45V_1 + 0,1\angle -90V_1 - 5\angle -90 + 0,1V_1 = 0$$

$$(0,099 - j0,099)V_1 - j0,1V_1 + j5 + 0,1V_1 = 0$$

$$0,099V_1 - j0,099V_1 - j0,1V_1 + 0,1V_1 = -j5$$

$$(0,199 - j0,199)V_1 = 5\angle -90$$

$$(0,281\angle -45)V_1 = 5\angle -90$$

$$V_1 = \frac{5\angle -90}{0,281\angle -45}$$

$$V_1 = 17,793\angle -45 \text{ Volt}$$

dan arus  $I_1$  adalah :

$$I_1 = \frac{V_1}{10} = \frac{17,793\angle -45}{10}$$


$$I_1 = 1,779\angle -45 \text{ A} \rightarrow \quad I_1 = 1,779\angle -45 + 180 \text{ A}$$

$$I_1 = 1,779\angle 135 \text{ A}$$


### Soal – Soal Latihan

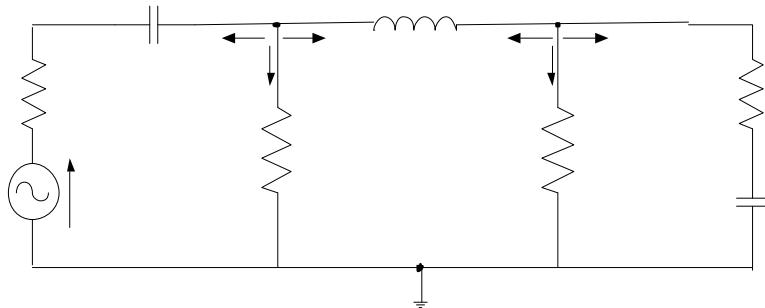1. Jika  $V_A = 50 \angle 0^\circ$  Volt


- Tentukan:
- Daya yang disupply pada rangkaian dengan metode simpul (node)
  - Daya masing-masing resistor.



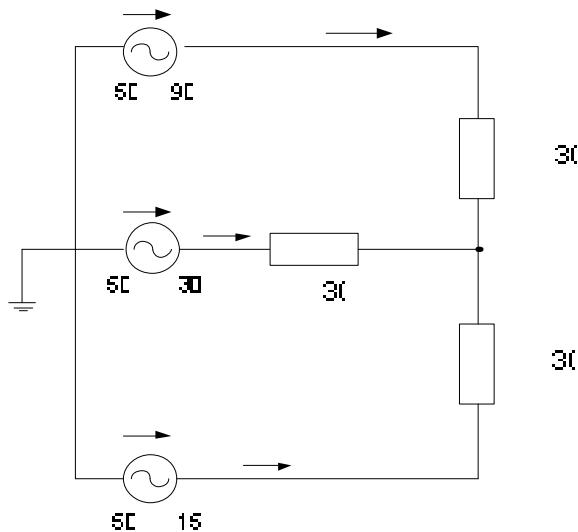2. Tentukan arus Line  $I_A$ ,  $I_B$  dan  $I_C$  dengan metode node (simpul).




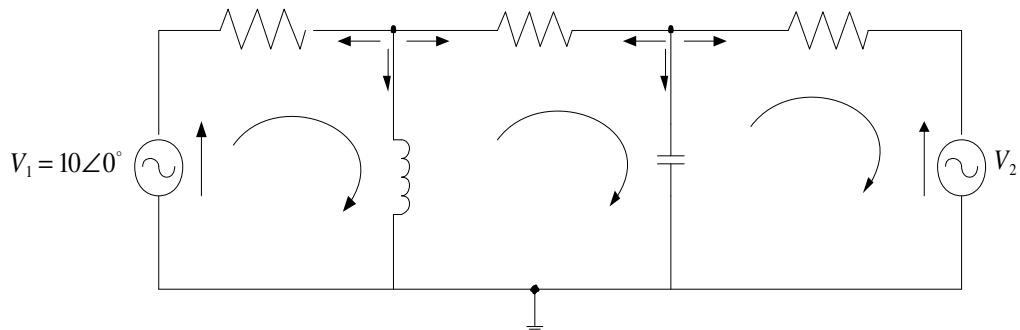3. Perhatikan gambar dibawah, pilihlah salah satu cara (*analisa mesh* atau *analisa simpul*), untuk mendapatkan harga tegangan  $V_2$




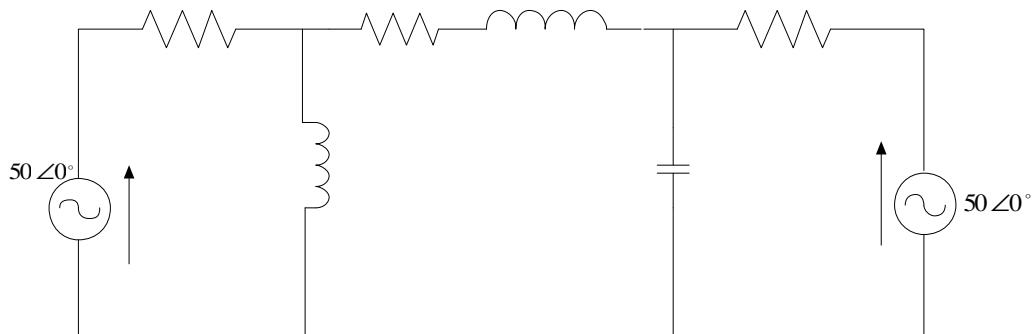4. Perhatikan gambar rangkaian dibawah. Berapa daya yang dibangkitkan oleh *kedua sumber tegangan* ( $V_1$  dan  $V_2$ ).

Pilih salah satu metoda analisa Mesh atau analisa simpul (node) dalam penyelesaian



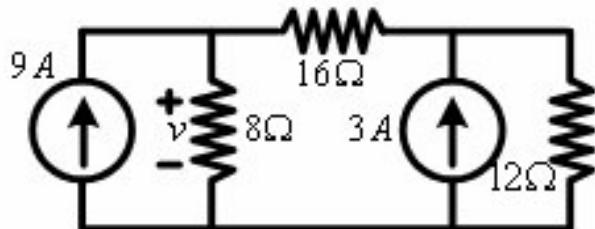
5. Tentukan nilai tegangan v dengan analisa node.


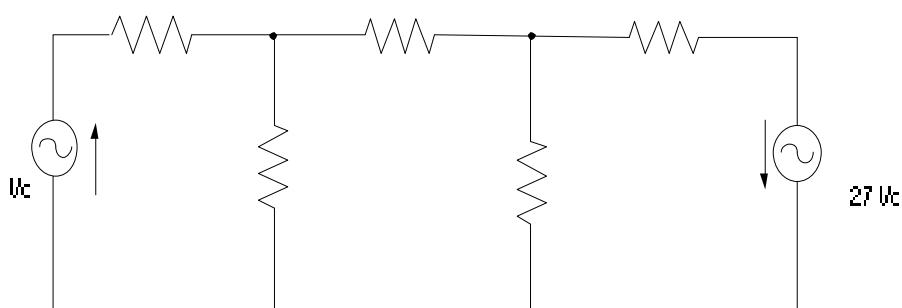
### 8.3.3 Metode Superposisi

Prinsip superposisi menyatakan bahwa respon tegangan atau arus yang diinginkan pada setiap titik didalam rangkaian linier yang mempunyai lebih dari satu sumber bebas didapat sebagai jumlah respon yang disebabkan oleh setiap sumber bebas yang bekerja sendiri-sendiri.


**Contoh 1:** Tentukan arus yang melalui *pada tahanan*  $2\Omega$  dengan *metoda Superposisi*



**Jawab :**

Arus  $I$  yang mengalir disebabkan oleh sumber  $V_1$

Dimana,  $V_2$  diset = 0

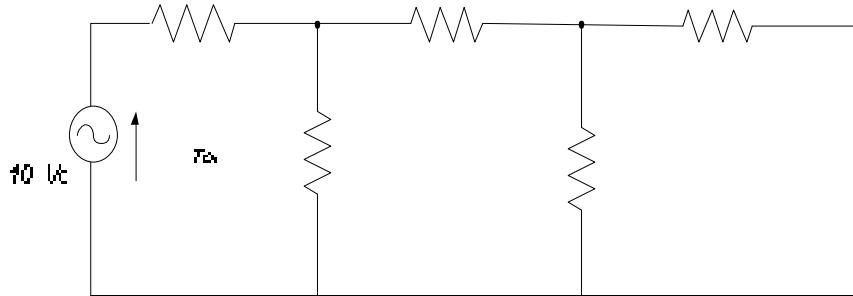

$$R_{T1} = R_4 // R_5 = \frac{R_4 \times R_5}{R_4 + R_5} = \frac{1 \times 4}{1+4} = \frac{4}{5} = 0,8 \Omega$$

$$R_{T2} = R_{T1} \text{ Seri } R_3 = 0,8 + 5 = 5,8 \Omega$$

$$R_{T3} = R_2 // R_{T2} = \frac{R_2 \times R_{T2}}{R_2 + R_{T2}} = \frac{5 \times 5,8}{5 + 5,8} = \frac{29}{10,8} = 2,685 \Omega$$

Maka,

$$R_{Total} = R_1 + R_{T3} = 2 + 2,685 = 4,685 \Omega$$

$$I_{Total} = \frac{V_1}{R_{Total}} = \frac{10}{4,685} = 2,134 \text{ Ampere}$$


**Cara kedua (secara langsung) :**

$$R_{Total} = \frac{\left\{ \frac{(R_5 \times R_4)}{R_5 + R_4} + R_3 \right\} \times R_2}{\left\{ \frac{(R_5 \times R_4)}{R_5 + R_4} + R_3 \right\} + R_2} + R_1$$

$$R_{Total} = \frac{\left\{ \frac{(1 \times 4)}{1+4} + 5 \right\} \times 5}{\left\{ \frac{(1 \times 4)}{1+4} + 5 \right\} + 5} + 2 = \frac{(0,8 + 5) \times 5}{0,8 + 5 + 5} + 2 = \frac{29}{10,8} + 2$$

$$R_{Total} = 2,685 + 2 = 4,685 \Omega$$

**$V_1$  diset = 0**

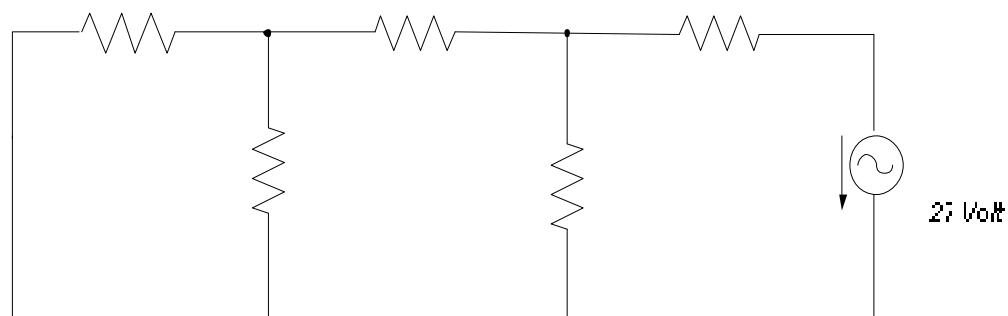

$$R_{Total} = \frac{\left\{ \frac{(2 \times 5)}{2+5} + 5 \right\} \times 4}{\left\{ \frac{(2 \times 5)}{2+5} + 5 \right\} + 4} + 1 = \frac{(6,249) \times 4}{10,429} + 1 = \frac{25,714}{10,429} + 1 = 2,466 + 1 = 3,466 \Omega$$

Node 1 :

$$\begin{aligned} \frac{V_A}{R_1} + \frac{V_A}{R_2} + \frac{V_A - V_B}{R_3} &= 0 \\ \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) V_A - \frac{1}{R_3} V_B &= 0 \\ (0,5 + 0,2 + 0,2) V_A - 0,2 V_B &= 0 \\ 0,9 V_A - 0,2 V_B &= 0 \end{aligned} \quad \dots\dots (1)$$

Node 2 :

$$\begin{aligned} \frac{V_B - V_A}{R_3} + \frac{V_B}{R_5} + \frac{V_B + V_2}{R_4} &= 0 \\ -\frac{1}{R_3} V_A + \left( \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) V_B + \frac{1}{R_4} V_2 &= 0 \\ -0,2 V_A + (0,2 + 1 + 0,25) V_B &= -V_2 \\ -0,2 V_A + 1,45 V_B &= -27 \end{aligned} \quad \dots\dots (2)$$

Persamaan 1 dan 2 disusun ke bentuk matrik :

$$\begin{vmatrix} 0,9 & -0,2 \\ -0,2 & 1,45 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} V_A \\ V_B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ -27 \end{vmatrix}$$

$$\Delta Z = \begin{vmatrix} 0,9 & -0,2 \\ -0,2 & 1,45 \end{vmatrix} = 1,305 - 0,04 = 1,265$$

$$V_A = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -0,2 \\ -27 & 1,45 \end{vmatrix}}{\Delta Z} = \frac{-5,4}{1,265} = -4,269 \text{ Volt}$$

$$V_B = \frac{\begin{vmatrix} 0,9 & 0 \\ -0,2 & -27 \end{vmatrix}}{\Delta Z} = \frac{-24,3}{1,265} = -19,21 \text{ Volt}$$

Ditanya arus  $I$  pada tahanan  $2 \Omega$  :


$$I_2 = \frac{V_A}{R_1} = \frac{-4,269}{2} = -2,134 \text{ Ampere}$$

Arus pada tahanan  $2 \Omega$  adalah:

$$I_{Total} = I_1 + I_2$$


$$I_1 = I_{Total} - I_2 = 4,268 \text{ Ampere}$$

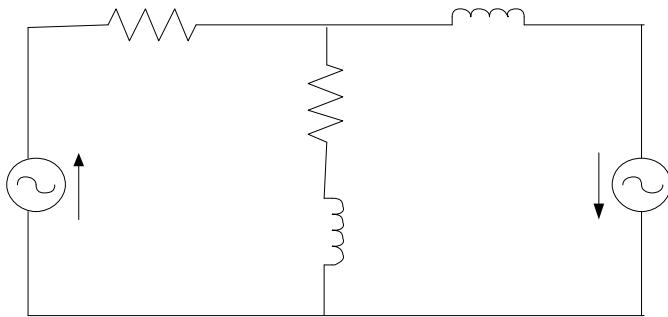**Contoh 2:** Tentukan arus  $I$  pada impedansi  $(3 + j4)$  dengan metode superposisi



**Jawab :**

$$V_2 \text{ diset } = 0$$

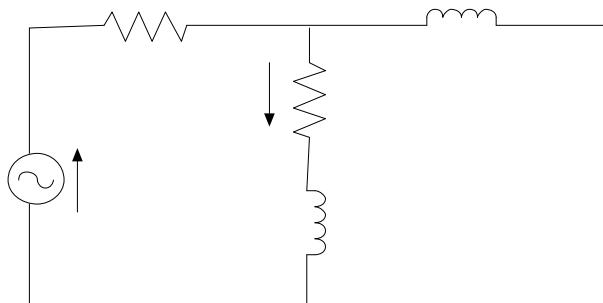

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{Z_{BC}} + \frac{1}{Z_{BD}}$$

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{3+j4} + \frac{1}{j5} = 0,12 - j0,16 - j0,2 = 0,12 - j0,36$$

$$Z_1 = \frac{1}{0,12 - j0,36} = \frac{1}{0,379 \angle -71,57^\circ} = 2,638 \angle 71,57^\circ$$

$$Z_{Total} = 5 + Z_1 = 5 + 0,834 + j2,5 = 5,834 + j2,5$$

$$Z_{Total} = 6,347 \angle 23,196^\circ \Omega$$


$$I_{Total} = \frac{V_1}{Z_{Total}} = \frac{50 \angle 90^\circ}{6,347 \angle 23,196^\circ} = 7,878 \angle 66,804^\circ \text{ Ampere}$$

$$V_{BC} = I_{Total} \times Z_1 = 7,878\angle 66,804^\circ \times 2,638\angle 71,57^\circ$$

$$V_{BC} = 20,78\angle 138,374^\circ \text{ Volt}$$

$$I_1 = \frac{V_{BC}}{3+j4} = \frac{20,78\angle 138,374^\circ}{5\angle 53,13^\circ} = 4,156\angle 85,244^\circ \text{ Ampere}$$

$V_I$  diset = 0

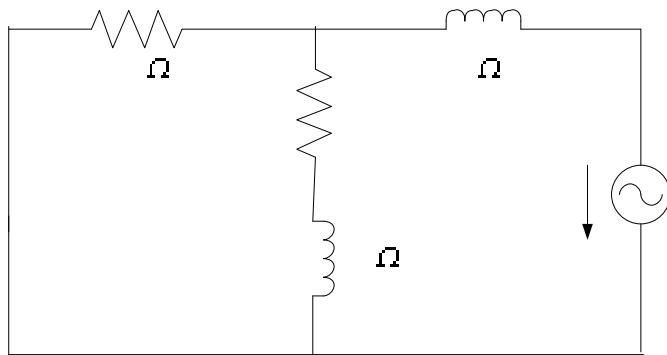

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{Z_{BD}} + \frac{1}{Z_{BC}}$$

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{5} + \frac{1}{3+j4} = 0,2 + 0,12 - j0,16 = 0,12 - j0,36$$

$$\frac{1}{Z_1} = 0,32 - j0,16$$

$$Z_1 = \frac{1}{0,32 - j0,16} = \frac{1}{0,358\angle -26,565^\circ} = 2,793\angle 26,565^\circ$$

$$Z_{Total} = j5 + Z_1 = j5 + 2,5 + j1,25 = 2,5 + j6,25$$

$$Z_{Total} = 6,731\angle 68,198^\circ \Omega$$

$$I_{Total} = \frac{V_2}{Z_{Total}} = \frac{50\angle 0^\circ}{6,731\angle 68,198^\circ} = 7,428\angle -68,198^\circ \text{ Ampere}$$

$$V_{BC} = I_{Total} \times Z_1 = 7,428\angle -68,198^\circ \times 2,793\angle 26,565^\circ$$

$$V_{BC} = 20,746\angle -41,633^\circ \text{ Volt}$$


$$I_2 = \frac{V_{BC}}{3+j4} = \frac{20,746\angle -41,633^\circ}{5\angle 53,13^\circ} = 4,149\angle -94,763^\circ \text{ Ampere}$$

Arus pada impedansi  $3+j4 \Omega$  adalah :


$$\begin{aligned} I = I_1 + I_2 &= 4,156\angle 85,243^\circ + 4,149\angle -94,763^\circ \text{ Ampere} \\ &= 0,344 + j4,1417 - 0,344 - j4,1356 \text{ Ampere} \end{aligned}$$

### Soal - Soal Latihan

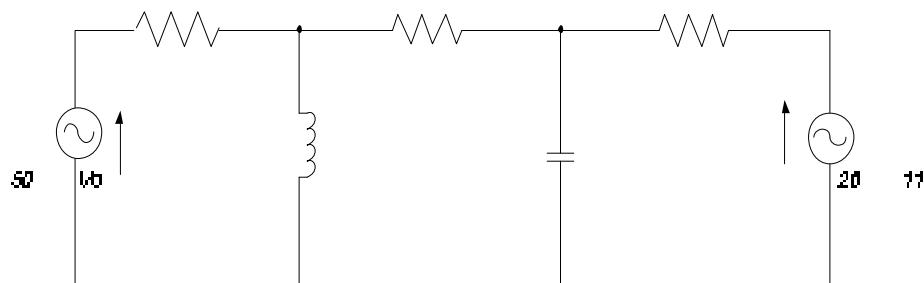
1. Tentukan arus yang melalui tahanan  $4 \Omega$  dengan metoda superposisi



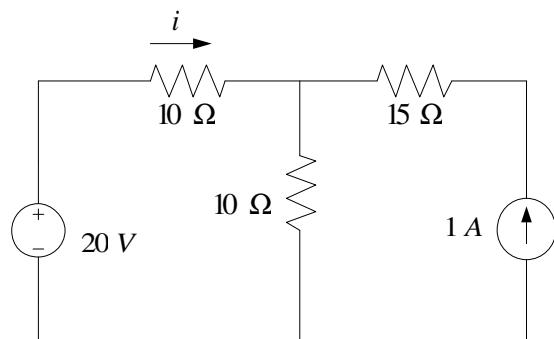
2. Berapakah arus  $i$  dengan teorema superposisi.



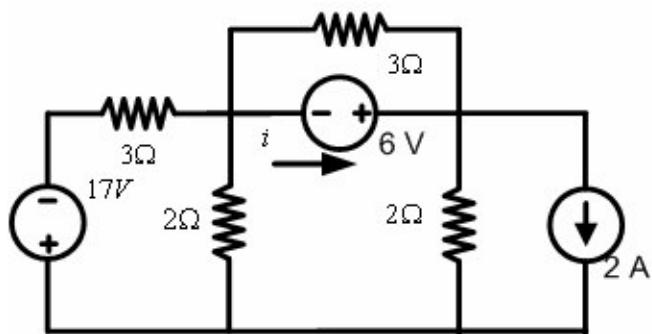
3. Tentukan nilai  $i$  dengan superposisi.



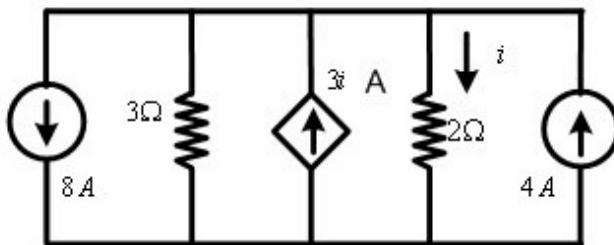4. Tentukan nilai  $i$  dengan superposisi




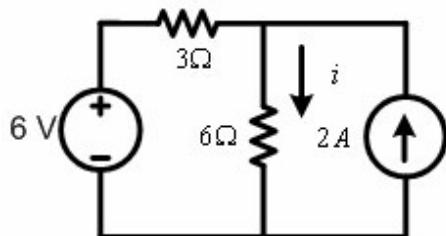5. Tentukan nilai  $i$  dengan superposisi



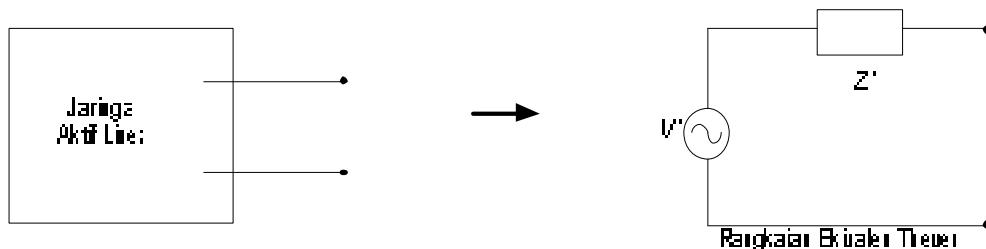
#### 8.3.4 Teorema Thevenin

Sebuah jaringan linier, aktif, resistif yang mengandung satu atau lebih sumber tegangan atau sumber arus dapat diganti dengan satu sumber tegangan atau satu tahanan (resistansi) seri. Tujuan sebenarnya dari teorema ini adalah untuk menyederhanakan analisis rangkaian, yaitu membuat rangkaian ekivalen yang berupa sumber tegangan (*tegangan pengganti thevenin*  $V'$ ) yang dihubungkan seri dengan suatu impedansi ekivalen.




Contoh :

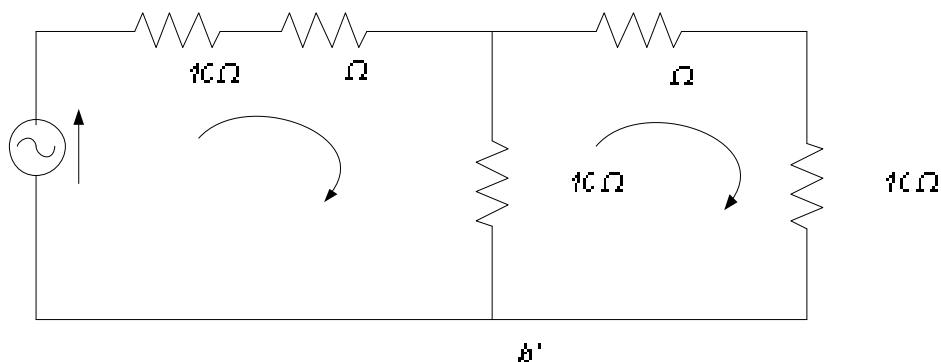

Dengan teori thevenin, tentukan arus  $I_1$  dan  $I_2$

Langkah-langkah penyelesaian :

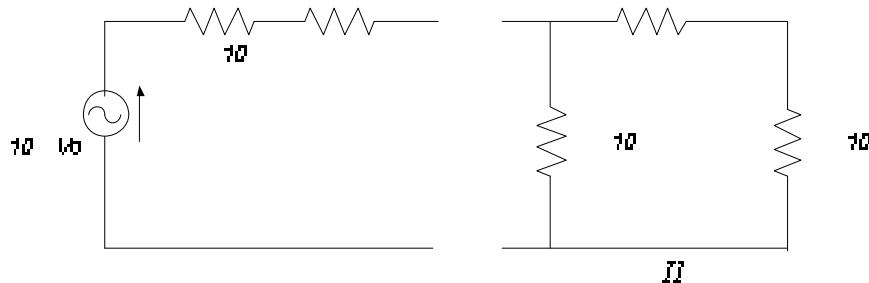
- 1.) Untuk menghitung  $I_1$ , buat dua terminal  $a - a'$ ,  $b - b'$ , dimana rangkaian dipotong pada  $a - a'$



$$\text{Tahanan total bagian II, } = \frac{R_3(R_4 + R_5)}{R_3 + R_4 + R_5}$$

$$R(a-a') = \frac{10 \cdot (1+10)}{10+1+10} = \frac{110}{21} = 5,238 \Omega$$

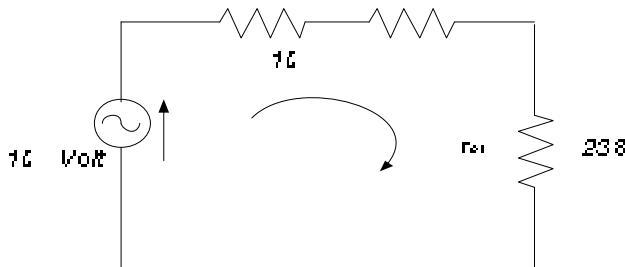
- 2.) Maka dibagian II dapat digantikan dengan satu tahanan sebesar  $5,238 \Omega$  dan bila bagian I dihubungkan kembali dengan bagian II, rangkaian menjadi :



- 3.) Hitung arus  $I_1$

$$I_1 = \frac{V}{R_1 + R_2 + R_{Total}} = \frac{100}{10+1+5,238} = 6,158 \text{ Ampere}$$

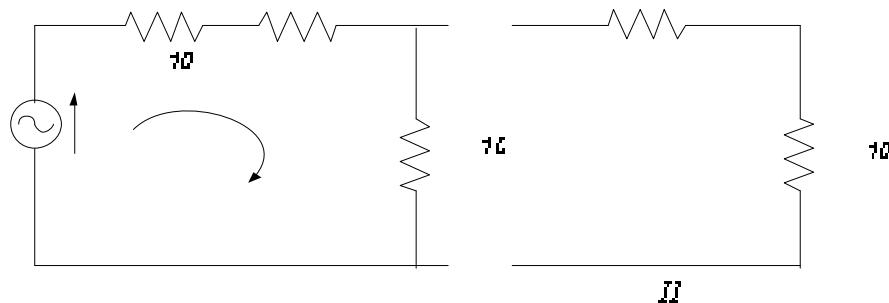- 4.) Untuk menghitung  $I_2$  rangkaian dipotong pada  $b - b'$



dibagian I didapat arus  $I_a$  ;

$$I_a = \frac{V}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{100}{10+1+10} = 4,762 \text{ Ampere}$$


5.) Tentukan tegangan ekivalen  $V_2'$

$$V_2' = I_a \times R_3 = 4,762 \times 10 = 47,62 \text{ Volt}$$

6.) Bahagian I diganti dengan sumber tegangan  $V_2'$  dan satu tahanan ekivalen ( $Z'$ )


$$Z' = \frac{R_3 \cdot (R_1 + R_2)}{R_3 + R_1 + R_2} = \frac{10(10+1)}{10+10+1} = 5,238 \Omega$$

maka rangkaian menjadi :

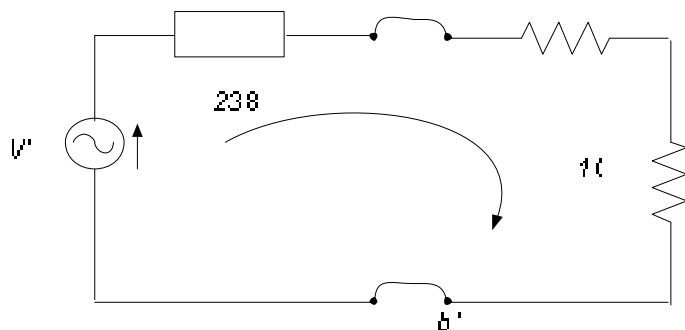


$$I_2 = \frac{V_2'}{Z' + R_4 + R_5} = \frac{47,62}{5,238 + 1 + 10} = \frac{47,62}{16,238} = 2,933 \text{ Ampere}$$

Jadi rangkaian ekivalen thevenin adalah :

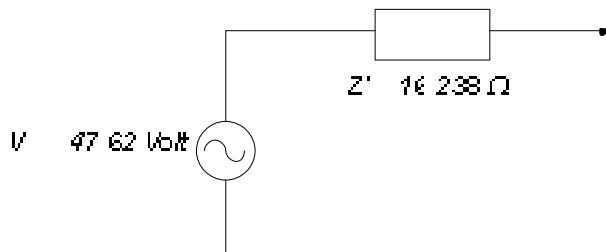

**Contoh 2 :**

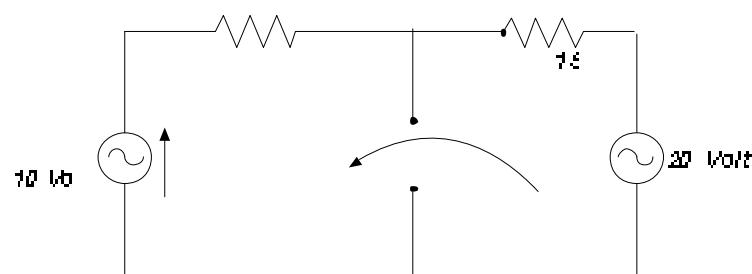

Rangkaian DC pada gambar, terminal AB dihubungkan dengan tahanan :

$$R_1 = 1 \Omega, R_2 = 5 \Omega, \text{ dan } R_3 = 10 \Omega$$

Hitung daya yang diizinkan oleh masing-masing resistor dengan teori thevenin

**Jawab :**

$$I = \frac{V_1 - V_2}{R_a + R_b} = \frac{10}{20} = 0,5 \text{ Ampere}$$

Tegangan thevenin ( $V'$ ) =  $V_{AB}$ 


$$V' = V_{Ra} + 10 \text{ volt} \quad \rightarrow \quad \text{dimana ; } V_{Ra} = I \times R_a$$

$$V' = 2,5 + 10 \quad V_{Ra} = 0,5 \times 5$$


$$V' = 12,5 \text{ Volt} \quad V_{Ra} = 2,5 \text{ Volt}$$

$$Z' = \frac{R_a \times R_b}{R_a + R_b} = \frac{5 \times 15}{5 + 15} = 3,75 \Omega$$

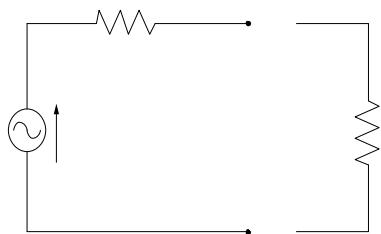maka rangkaian ekivalen thevenin adalah :




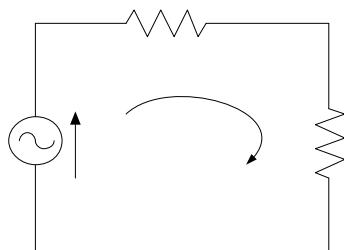Pada terminal AB dihubungkan tahanan  $R_1$ ,  $R_2$  dan  $R_3$ ,  
maka daya untuk  $R_1 = 1 \Omega$  adalah :



$$I_1 = \frac{V'}{Z' + R_1} = \frac{12,5}{3,75 + 1} = 2,635 \text{ Ampere}$$


$$P_1 = I^2 \times R_1 = 2,63^2 \times 1 = 66,71 \text{ Watt}$$

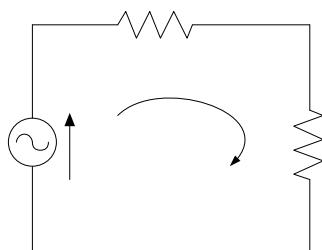daya untuk  $R_2 = 5 \Omega$  adalah :

$$I_2 = \frac{V'}{Z' + R_2} = 1,438 \text{ Ampere}$$

$$P_2 = I^2 \times R_2 = 10,224 \text{ Watt}$$

daya untuk  $R_3 = 10 \Omega$  adalah :

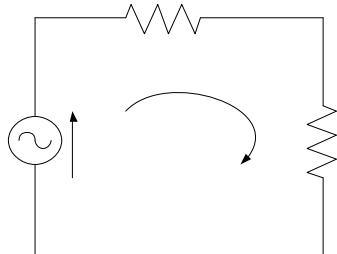


$$I_3 = \frac{V'}{Z + R_3} = 0,909 \text{ Ampere}$$


$$P_3 = I^2 \times R_3 = 8,203 \text{ Watt}$$

### Soal – Soal Latihan

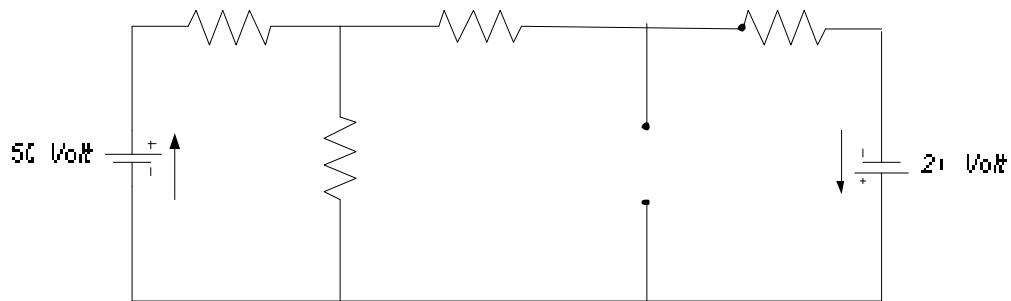
1. Tentukan rangkaian ekivalen thevenin pada terminal AB dari rangkaian dibawah.



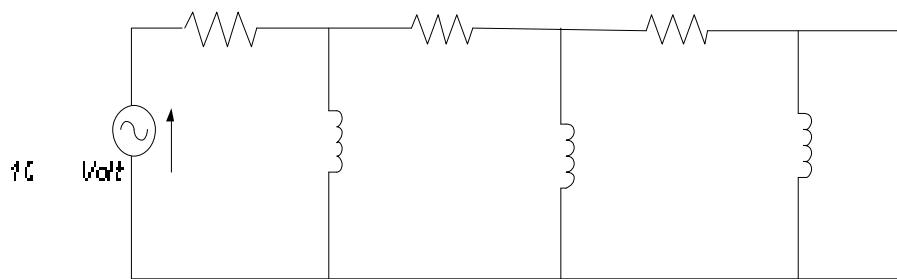2. Buatlah rangkaian ekivalen thevenin dan berapa besar daya yang diserap pada tahanan  $4 \Omega$  yang dihubungkan pada titik AB.




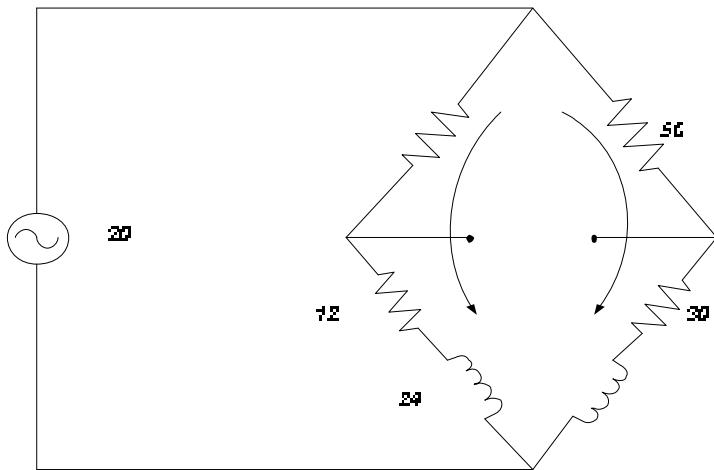3. Buatlah rangkaian ekivalen thevenin dari gambar dibawah ini.


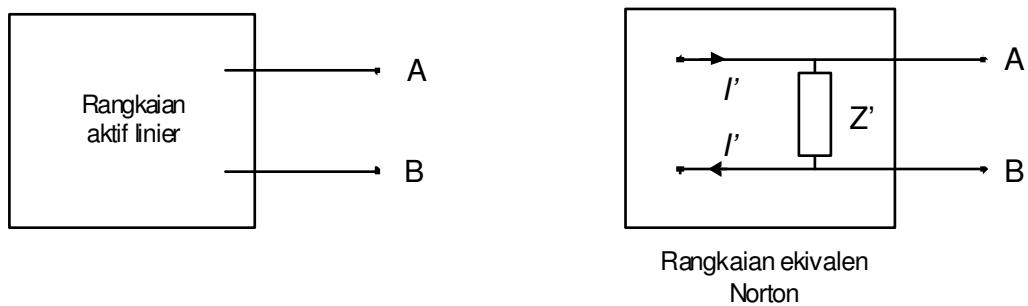
### 8.3.5. Teorema Norton


Mengatakan bahwa suatu rangkaian aktif linier dengan terminal output AB dapat digantikan dengan sebuah sumber arus  $I'$  yang dihubungkan paralel dapat diganti dengan sebuah impedansi  $Z'$



*Sumber ekivalen Norton*  $I'$  adalah arus yang melalui rangkaian hubug singkat yang digunakan pada terminal dari rangkaian aktif. Sedangkan impedansi ekivalen  $Z'$  dihubungkan paralel dengan sumber arus adalah impedansi ekivalen dari rangkaian pada terminal AB bila semua sumber disensor dengan nol.

Impedansi ekivalen  $Z'$  pada Norton adalah identik dengan impedansi teorema thevenin.


#### Contoh 1:

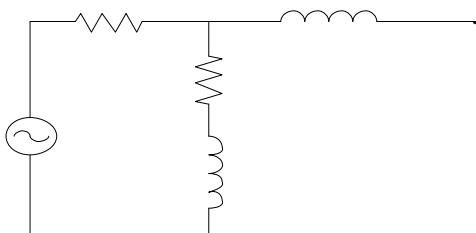

Tentukan Rangkaian ekivalen Norton

**Penyelesaian:**


**I.) Sumber diset = 0**

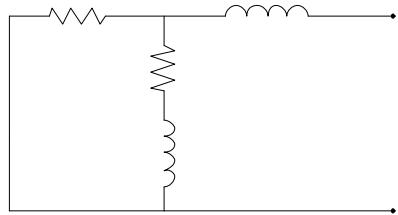

$$Z' = j5 + \left( \frac{5 \cdot (3 + j4)}{5 + 3 + j4} \right) = j5 + \frac{15 + j20}{8 + j4} = j5 + \frac{15 + j20}{8 + j4} \times \frac{8 - j4}{8 - j4}$$

$$Z' = 2,5 + j6,25 \quad \Omega$$

**II.) Terminal AB dihubungkan :**

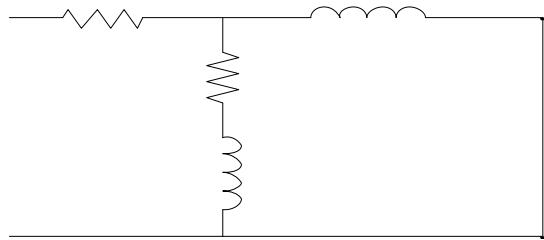

$$Z_T = 5 + \frac{j5 \cdot (3 + j4)}{j5 + (3 + j4)} = 5 + \frac{(-20 + j15)}{3 + j9}$$


$$Z_T = 5,833 + j2,5 \quad \Omega \quad \rightarrow \quad Z_T = 6,346 \angle 23,2^\circ \quad \Omega$$

$$I_{Total} = \frac{V}{Z_{Total}} = \frac{10 \angle 0^\circ}{6,346 \angle 23,2^\circ} = 1,575 \angle -23,2 \quad A$$


$$\begin{aligned} I' &= I_{Total} \left( \frac{3 + j4}{(3 + j4) + j5} \right) = 1,575 \angle -23,2 \left( \frac{3 + j4}{3 + j9} \right) \\ &= 1,575 \angle -23,2 \left( \frac{5 \angle 53,13}{9,487 \angle 71,5} \right) \end{aligned}$$

$$I' = 0,83 \angle -41,635 \quad A$$

Maka rangkaian ekivalen Norton adalah :

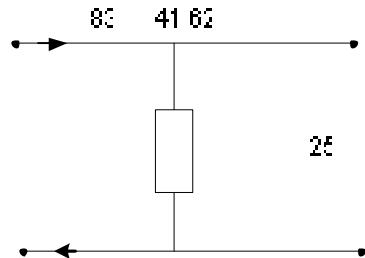


Contoh 2 :

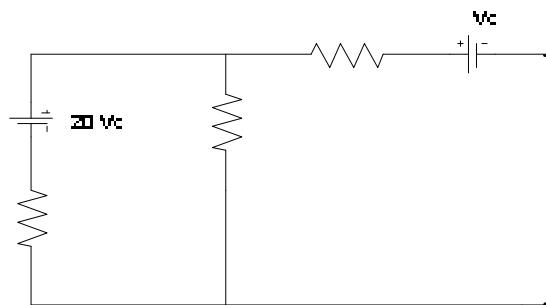

Tentukan Rangkaian Ekivalen Norton


**Penyelesaian :**

I.) Sumber diset = 0

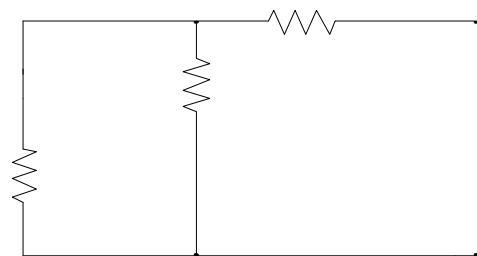

$$Z' = 8 + \left( \frac{2 \times 5}{2 + 5} \right) = 8 + \frac{10}{7} = 9,429 \Omega$$

II.) Terminal AB dihubungkan :

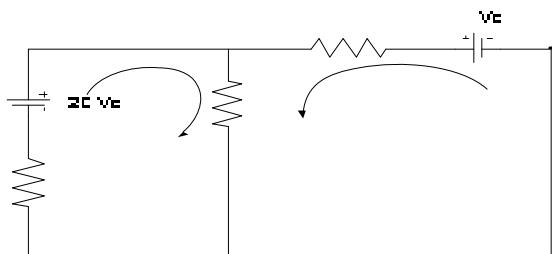

$$\text{Loop } I : 5I_1 + (I_1 + I_2) \cdot 2 - 20 = 0$$


$$7I_1 + 2I_2 = 20 \quad \dots\dots\dots(1)$$

Loop II ;  $8I_2 + (I_2 + I_1).2 - 12 = 0$

$$2I_1 + 10I_2 = 12 \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$I_1 = I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 20 \\ 2 & 12 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 10 \end{vmatrix}} = \frac{84 - 40}{70 - 4} = \frac{44}{66} = 0,667 \text{ A}$$

Maka Rangkaian Ekivalen Norton adalah :

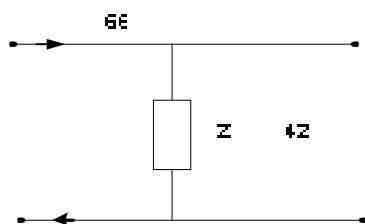


#### 8.1. 8.4. Penutup


##### 8.1.1. 8.4.1 Bahan Diskusi dan Tugas

##### Soal – Soal Latihan

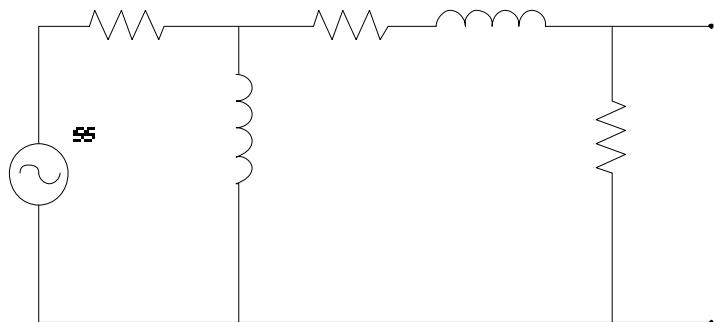
1. Tentukan rangkaian ekivalen Norton dari rangkaian dibawah ini.



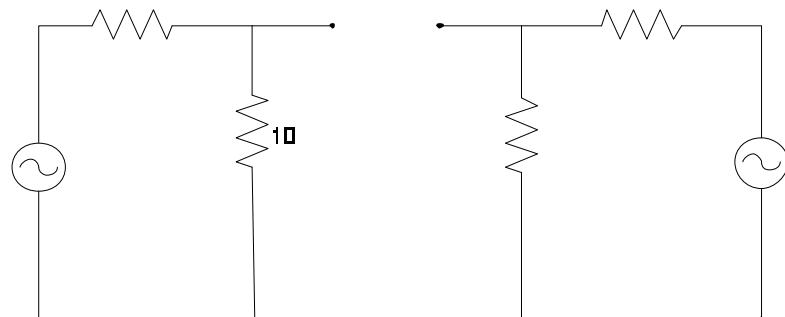
2. Dari rangkaian dibawah ini, buatlah rangkaian ekivalen **thevenin** dan **norton** untuk output terminal A-B



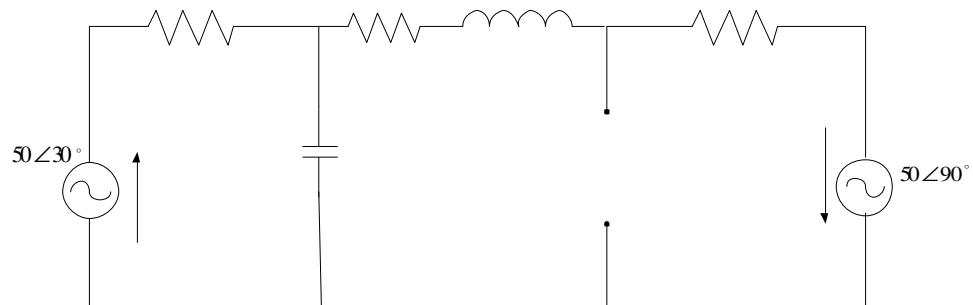
3. Dari gambar rangkaian dibawah ini, buatlah rangkaian ekivalen thevenin dan norton untuk output terminal A-B



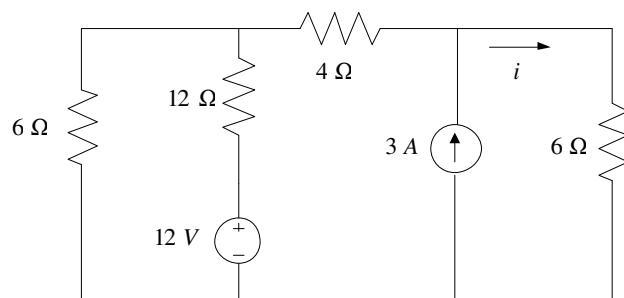4. Tentukan nilai  $i$  dengan teorema norton.



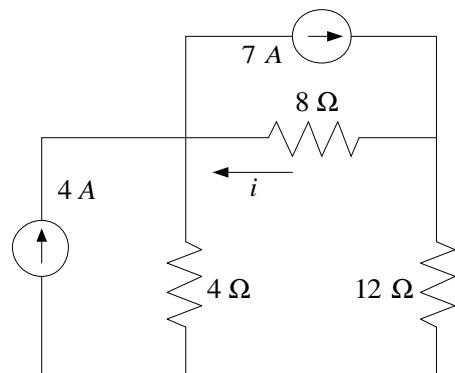5. Tentukan nilai  $i$  dengan teorema norton.



## 8.5 Daftar Pustaka

1. "Teori dan Soal- soal Rangkaian Listrik" edisi kedua, Joseph A.Edminister, Ir.Sahat Pakpahan, Seri buku schum.1984.
2. Muhammad Ramdhani "Rangkaian listrik" thn. 2008 Penerbit Erlangga.
3. William H. Hayt, Jr., Jack E. Kemmerly, Steven M. Durbin, 2005 "*Rangkaian Listrik*", edisi ke enam. Jilid 1 dan 2.Erlangga.
4. Joseph A. Edminister, 1983, "*Electric Circuit*", Mc-graw-Hill.



Rangkaian listrik adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup.

Elemen atau komponen yang akan dibahas pada mata kuliah Rangkaian Listrik terbatas pada elemen atau komponen yang memiliki dua buah terminal atau kutub pada kedua ujungnya. Pembatasan elemen atau komponen listrik pada Rangkaian Listrik dapat dikelompokkan kedalam elemen atau komponen aktif dan pasif. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi dalam hal ini adalah sumber tegangan dan sumber arus, mengenai sumber ini akan dijelaskan pada bab berikutnya. Elemen lain adalah elemen pasif dimana elemen ini tidak dapat menghasilkan energi, dapat dikelompokkan menjadi elemen yang hanya dapat menyerap energi dalam hal ini hanya terdapat pada komponen resistor atau banyak juga yang menyebutkan tahanan atau hambatan dengan simbol R, dan komponen pasif yang dapat menyimpan energi juga diklasifikasikan menjadi dua yaitu komponen atau elemen yang menyerap energi dalam bentuk medan magnet dalam hal ini induktor atau sering juga disebut sebagai lilitan, belitan atau kumparan dengan simbol L, dan komponen pasif yang menyerap energi dalam bentuk medan magnet dalam hal ini adalah kapasitor atau sering juga dikatakan dengan kondensator dengan simbol C, pembahasan mengenai ketiga komponen pasif tersebut nantinya akan dijelaskan pada bab berikutnya.